

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

M. T. TURDIYEV

ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA ASOSLARI

5- nashri

*Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari
uchun o'quv qo'llanma*

„O'QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT — 2014

UO'K: 621.3(075)
KBK 31. 21ya 722+32.85ya 722
T89

Taqrizchilar: **K. R. Allayev** — t.f.d., professor;
M. M. Xudoyqulov — Buxoro kommunal-xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori;
G. A. Matyoqubova — Toshkent Radiotexnika va avtomatika kolleji o'qituvchisi.

31.21 **Turdiyev M.T**
T89 Elektrotexnika va elektronika asoslari: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma /M. T. Turdiyev; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta-maxsus ta'lif vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.—5- nashri.—Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2014. 128 b.

ISBN 978-9943-02-787-9

Ushbu qo'llanma kasb-hunar kollejlarining barcha yo'nalishlari uchun tuzilgan Davlat ta'lim standartlari o'quv dasturi asosida va „Elektrotexnika va elektronika asoslari“ predmeti kasb-hunar kollejlarining elektroenergetika asosiy bo'limgan yo'nalish va mutaxassisliklari o'quv dasturlariga muvofiq yozilgan.

Qo'llanma kasb-hunar kollejlarining talabalari uchun mo'ljallangan.

UO'K: 621.3(075)
KBK 31. 21ya 722+32.85ya 722

ISBN 978-9943-02-787-9

© „O'qituvchi“ nashriyoti, 2002
© „O'qituvchi“ NMIU, 2011

So‘zboshi

„Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi“ga muvofiq respublikamizda jahon andozalariga mos bo‘lgan ko‘p bosqichli ta’lim yo‘nalishlari joriy qilindi. Ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosini kasb-hunar kollejlari tashkil qiladi. Yangi tizimda tashkil qilingan kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv dasturlari ishlab chiqildi va dasturlar tarkibiga zamonaviy texnika va texnologiyani aks ettiruvchi yangi fanlar kiritildi, mavjudlari takomillashtirildi.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishining barcha sohalarida, qurilish, tibbiyot va umuman, hayotimizda elektr energiyadan keng ko‘lamda foydalaniлади.

Mazkur qo‘llanmada elektroenergetika fanining deyarli barcha bo‘limlari bayon etilgan va kasb-hunar kollejlarining barcha yo‘nalish va mutaxassisliklari uchun foydali qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi. Qo‘llanmada o‘quv materiali „Tajriba — nazariya—amaliyat“ uslubida bayon qilingan. Unda har bir mavzuni bayon qilishning uslubiy tomoniga alohida e’tibor berildi va matnlarning oddiy, tushunarli, o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga mos bo‘lishga harakat qilindi.

Jamiyatimiz bozor iqtisodiyotiga kirib borayotgan bir sharoitda har bir texnikaviy muammo, albatta, iqtisodiyot bilan bog‘liqligini nazarga olib, qo‘llanmaga elektroenergetikaning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlariga bag‘ishlangan bo‘lim kiritildi.

Kasb-hunar kollejlarining har bir yo‘nalishi va mutaxassisliklarining „Elektrotexnika va elektronika asoslari“ fani uchun ajratilgan soatlari o‘zgacha bo‘lishi lozim. Bundan boshqa, bevosita yo‘nalish sohasiga bag‘ishlangan barcha ajratilgan soatlarning 5 — 7 % i shu sohaga xos elektr uskuna, asbob va elektr ta’minotiga ajratiladi.

Mazkur qo‘llanmada bayon etilgan barcha nazariy o‘quv materiallari iloji boricha oddiy, amaliy faoliyatdan olingan misollar bilan sharhlandi. Murakkab texnik tushunchalar

mantiqiy ravishda oddiy misollar orqali bayon etildi. O‘quv materialini bayon etish usuli talabalarning mustaqil fikr yuritish faoliyatini jadallashtirishga mo‘ljallangan.

Kitobda taxminiy mavzular rejasи keltirilgan. Albatta, fanga ajratilgan soatlarning mavzular bo‘yicha nazariy va amaliy-tajriba mashg‘ulotlariga taqsimlanishi har bir kollejning pedagogik kengashiga havola, lekin bu taxminiy reja kasb-hunar kollejlarida nazariy mashg‘ulotlarga 40%, amaliy-tajriba mashg‘ulotlariga 60 % vaqt ajratilishi lozimligini aks ettiradi.

Muallif ushbu kitobning qo‘lyozmasini ko‘rib chiqib, o‘zining amaliy tavsiyalari bilan yordam ko‘rsatgan Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi institutining „Elektroenergetika“ kafedrasi dotsenti N. N. Sa’dullayevga, katta o‘qituvchi I. X. Hazratovga minnatdorchilik bildiradi.

1.1. Elektr maydon


Ma'lumki, ikki jism bir-biriga faqat sirtlari orqali ta'sir etadi. Lekin, agar jismlar zaryadlangan bo'lsa, ya'ni jismlar sirtida ortiqcha manfiy yoki musbat zaryad to'plangan bo'lsa, ular bir-biridan ma'lum masofada turganda ham ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir moddiy muhit — elektr maydon orqali amalga oshadi. Qo'zg'almas zaryadlangan zarracha yoki jism atrofida elektr maydon hosil bo'ladi (1.1- rasm). Fransuz fizigi Kulon 1785- yilda ikkita elektrlangan zarracha (jism) ning o'zaro ta'sir kuchini ifodalovchi qonunni yaratdi. Bu kuch olim nomi bilan — *Kulon kuchi* deb ataladi.

$$F = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon_a r^2},$$

bu yerda: F — zaryadlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi, N, q_1 va q_2 — o'zaro ta'sir etuvchi zaryadlar qiymati, C, r — zaryadlar orasidagi masofa, m, k — proporsionallik koefitsiyenti, ϵ_a — muhitning absolut dielektrik singdiruvchaliagi. Bu kattalik zaryadlar orasidagi elektr maydon muhitini xarakterlaydi.

Elektr maydonni xarakterlovchi kattaliklardan yana biri elektr maydon kuchlanganligidir. Elektr maydon kuchlanganligi vektor kattalik bo'lib, uning qiymati musbat zaryadlangan zarrachaga ta'sir etuvchi kuchning uning zaryadiga nisbatiga tengdir.

$$E = \frac{F}{q_0}.$$

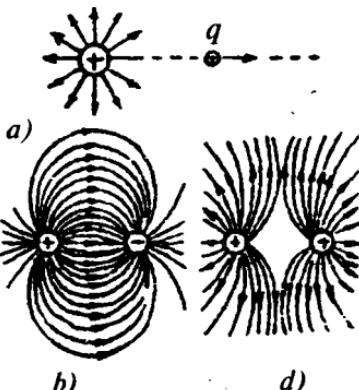

1.1- rasm.

Elektr maydon potensiali elektr maydon har bir nuqta-sining energetik imkoniyatini ifodalovchi kattalikdir. Elektr maydon kuchlari ta'siri ostida biror-bir sinov zaryadini ko'chirish uchun sarflangan ish miqdorining shu zaryad miqdoriga nisbati elektr maydon potensiali deyiladi, ya'ni

$$\Phi = \frac{A}{q},$$

bu yerda: A — ish miqdori, J , q — zaryad miqdori, C.

Birlik zaryadni maydonning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga ko'chirish uchun 1 Joul ish bajarilsa, shu ikki nuqta orasidagi kuchlanish 1 Voltga teng bo'ladi.

Ikki nuqta orasidagi potensiallar ayirmasi shu nuqtalar orasidagi kuchlanish deyiladi va U bilan belgilanadi:

$$U = \Phi_1 - \Phi_2.$$


1.2. Magnit maydon

Agar qo'zg'almas zaryadlangan zarracha (zaryadlangan jism) elektr maydonni hosil qilsa, harakatdagi zaryadlangan zarrachalar (zaryadlar oqimi) magnit maydonni hosil qiladi. O'z navbatida, magnit maydon esa elektr toki hosil qiladi. Zaryadlangan zarrachalarning tartibli oqimi *elektr toki* deb ataladi. Elektr toki o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasidan vaqt birligi ichida o'tadigan zaryad miqdori bilan aniqlanadi:

$$I = \frac{q}{t},$$

bu yerda: I — tok kuchi, A, q — zaryad miqdori, C, t — vaqt birligi, s.

Shunday qilib, yuqorida bayon etilgan omillarga asos-lanib magnit maydon va elektr toki bir-biridan ajralmas kattalik ekanligini tasdiqlash mumkin. Magnit maydon yo'nalishi va kattaligi shu maydonni hosil qiluvchi tokning yo'nalishi va kattaligiga bog'liq. Magnit maydonni xarakter-lovchi asosiy kattaliklardan biri magnit induksiyadir. Uni aniqlash uchun shu maydonga tokli o'tkazgich kiritamiz. Magnit maydonga kiritilgan tokli o'tkazgichga ta'sir qiluv-chi mexanik kuch, shu o'tkazgichdan o'tayotgan tok, o't-

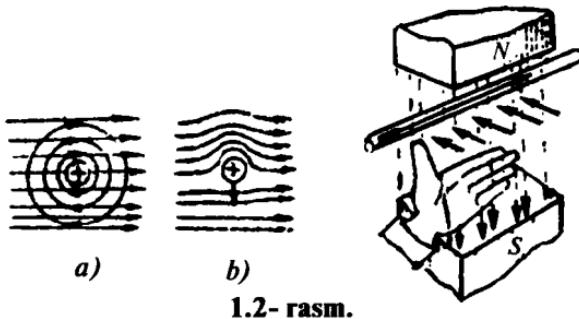

1.2- rasm.

kazgichning magnit maydonga kiritilgan qismining uzunligi va magnit maydonning induksiyasiga proporsionaldir:

$$f = B \cdot l \cdot I,$$

bu yerda: f — mexanik kuch, N , I — tok kuchi, A , B — magnit maydon zichligini xarakterlovchi kattalik — magnit induksiyasi, l — o'tkazgichning magnit maydonga kiritilgan qismining uzunligi, m. Bu ifoda tokli o'tkazgich bir jinsli magnit maydonning kuch chiziqlariga perpendikular joylashgan holda to'g'ridir (1.2- rasm). O'tkazgich kuch chiziqlari bilan biror burchak hosil qilsa, quyidagicha ifodalanadi:

$$f = B \cdot l \cdot I \cdot \sin\alpha.$$

Bu ifodada B — magnit maydon induksiyasi bo'lib, magnit maydon intensivligini xarakterlaydi. Magnit maydon induksiyasi vektor kattalik bo'lib, bu vektorning yo'nalishi magnit maydon kuch chiziqlari yo'nalishiga mos keladi. Turli elektr uskuna va asboblarning ishlash prinsipi magnit maydon bilan o'tkazgichdan oqayotgan tokning o'zaro ta'siriga asoslangan. Yuqoridagi ifodadan:

$$B = \frac{f}{lI}.$$

Magnit maydon kuchlanganligi magnit induksiyaning absolut magnit singdiruvchanlikka nisbati bilan aniqlanadi.

$$H = \frac{B}{\mu_a},$$

bu yerda: H — magnit maydon kuchlanganligi, μ_a — muhitning absolut magnit singdiruvchanligi.

Demak, magnit maydon faqat uni hosil qiluvchi tokka bog'liq bo'lmay, balki maydon yaratadigan muhitning magnit xossalariiga ham bog'liqdir.

1.3. Materiallarning magnit xossalari

Materiallarning magnit xossalari xarakterlovchi kattalik *nisbiy magnit kirituvchanlik* deyiladi va μ harfi bilan belgilanadi. Vakuum muhitning absolut magnit kirituvchanligi *magnit doimiysi* deyiladi. Istalgan muhit yoki materiallarning nisbiy magnit kirituvchanligi μ_a bilan solishtiriladi va quyidagicha aniqlanadi:

$$\mu = \frac{\mu_a}{\mu_0}.$$

Atrofimizdagи barcha materiallar o'zlarining magnit xossalari bo'yicha uch guruhga bo'linadi. Agar moddalarning (materiallarning) nisbiy magnit kirituvchanligi birdan kichik $\mu < 1$ bo'lsa, bunday materiallar *diamagnit materiallar* deyiladi. Mis diamagnit material, uning magnit kirituvchanligi $\mu = 0,999$. Agar materiallarning magnit kirituvchanligi birdan katta $\mu > 1$ bo'lsa, bunday materiallar *paramagnit materiallar* deyiladi. Havo paramagnit materialga misol bo'ladi, uning magnit kirituvchanligi $\mu = 1,003$.

Elektrotexnikada asbob, uskuna va tuzilmalarda ferromagnit materiallardan keng foydalaniladi. Ular kuchli magnitlash xususiyatiga ega, ularning magnit kirituvchanligi $\mu >> 1$ bo'lib, milliongacha yetadi.

Ferromagnit materiallar paramagnit materiallardan muhim xossalari bilan farq qiladi. Bu xossalardan biri ferromagnit materiallarda molekular tok hosil qiluvchi zarrachalarning borligidir. Molekular tok magnit momentini hosil qiladi. Mikroskopik hajmlarda hosil bo'ladigan magnit momentlari „domen“ deb ataladi. Tashqi magnit maydon bo'limganda domenlarning natijaviy magnit maydoni nolga tengdir. Ferromagnit materialni tashqi magnit maydonga kiritganimizda domenlar magnit momentlarining yo'naliishi tashqi magnit maydon qutblari tomon buriladi. Natijada tashqi

magnit maydon domenlar magnit momentlari hisobiga kuchayadi. Bu jarayon *ferromagnit materiallarning magnitlanishi* deyiladi.

Demak, ferromagnit materiallarda tashqi magnit maydon domenlar magnit maydoni hisobiga kuchayar ekan. Shu sababli barcha elektr uskuna va apparatlarning turli shakldagi o‘zaklari ferromagnit materiallardan yasaladi. Masalan, kel-tirilgan misolda magnit maydon kuch chiziqlarining asosiy qismi ferromagnit o‘zak orqali tutashtirilgan. Chunki, ferromagnit o‘zakning magnit kirituvchanligi havoning magnit kirituvchanligiga nisbatan ancha katta bo‘lgani uchun uning magnit maydoni havodagi magnit maydondan bir necha marta ortiqdir. Demak, chulg‘am atrofidagi fazoviy muhitning magnit maydonini nazarga olmasdan, magnit maydon faqat ferromagnit o‘zakning geometrik o‘lchamlari bilan cheklangan, desak bo‘ladi.

Yuqorida qo‘zg‘almas zaryadlangan zarracha elektr maydonini hosil qiladi, deb ta’kidlab o‘tdik. Lekin biror-bir zarracha muhit temperaturasi faqat 0°K bo‘lganda qo‘zg‘almas holatda bo‘lishi mumkin. Bu qiymat Selsiy shkalasida 273°C demakdir. Demak, muqarrar sharoitda hech bir zarracha tinch holatda turishi mumkin emas. Hamma zaryadlangan zarrachalar doim harakatda bo‘ladi va elektr maydon bilan birga magnit maydonni ham hosil qiladi. Elektr va magnit maydonlar orasida chuqur ichki bog‘lanish mavjud bo‘lib, bu bog‘lanish bu maydonlarning bir-biriga aylana olishida namoyon bo‘ladi. Elektr maydonning har qanday o‘zgarishi doimo magnit maydon paydo bo‘lishi bilan yuz beradi va aksincha, magnit maydonning har qanday o‘zgarishi elektr toki paydo bo‘lishiga olib keladi. Bu mulohazalarga asoslanib, mantiqan fikr yuritadigan bo‘lsak, elektr va magnit maydonlar bir-biridan ajralmas bo‘lib, ular bir jarayonning ikki tomonini anglatar ekan. Bunday maydon *elektromagnit maydon* deb ataladi. Elektromagnit maydon materikaning alohida bir turidir. Materikning mavjudligi bevosita odamzodning sezgi a’zolari orqali his qilinadi. Elektromagnit maydon to‘lqin xossalariiga ham ega, ya’ni bu maydon to‘lqin kabi fazoda tarqaladi.

1.4. Elektromagnit induksiya qonuni

Elektromagnit induksiya qonuni tabiatning muhim qonunlaridan biri. Ko‘pchilik elektr asboblarning ishlash principi mana shu qonunga asoslangan. Masalan, o‘zgaruvchan tok generatorlari, sinxron generatorlar, asinxron dvigatellar, transformatorlar, radio-teleapparaturalar shular jumlasidandir.

Agar o‘tkazgichli konturni o‘zgaruvchan elektromagnit maydonga kirtsak, bu konturda elektromagnit induksiya elektr yurituvchi kuchi e (EYK) hosil bo‘ladi. Bu EYK ning kattaligi elektromagnit maydonning o‘zgarish tezligiga proporsional:


$$e = \frac{d\phi}{dt} \quad - \text{bitta o‘ram uchun},$$

$$y = -w \frac{d\phi}{dt} \quad - \text{o‘ramlar soni } w \text{ ga teng bo‘lganda.}$$

Bu tenglamada $\frac{d\phi}{dt}$ — magnit oqimidan vaqt bo‘yicha olingan hosila bo‘lib, bu ifoda magnit oqimining o‘zgarish tezligini anglatadi.

Elektromagnit induksiya elektr yurituvchi kuchining ishorasiga to‘xtalib o‘tamiz (yuqorida keltirilgan formulada magnit oqimining hosilasiga manfiy ishora berdi). Bu ishora Lens qonuniga asosan aniqlanadi. Bu qonun quyidagicha ta’riflanadi: EYKning yo‘nalishi ishorasi uni hosil qiluvchi kuchga qarama-qarshidir.

Faraz qilaylik, fazoviy to‘rtburchak bilan cheklangan o‘zgarmas elektromagnit maydon bo‘lsin, bu elektromagnit maydon kuch chiziqlari to‘rtburchak yuzasiga perpendikular ravishda yo‘nalgan. 1.3- rasmida kuch chizig‘i yo‘nalishini ko‘rsatuvchi strelkani bir-birini kesuvchi chiziqlar bilan belgilaymiz. Shu maydonning kuch chiziqlarini / uzunlikdagi o‘tkazgich (yoki chulg‘am) v tezlik bilan kesib o‘tyapti. Shunda bu o‘tkazgich (chulg‘am)da elektromagnit induksiya EYK hosil bo‘ladi va u quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

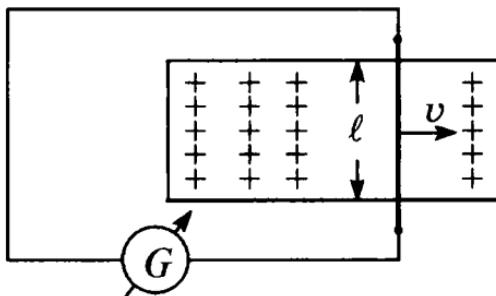

1.3- rasm.

$$E = B \cdot v \cdot l,$$

bu yerda B — magnit induksiyasi, vektor kattalik; v —o‘tkazgichning tezligi, vektor kattalik; l — o‘tkazgichning magnit maydonga kiritilgan qismining uzunligi.

Bu formula ikkita vektor kattaliklar B va v bir-biriga perpendikular yo‘nalgan hol uchun mos keladi. Agar B va v perpendikular bo‘lmasa, o‘zgarmas magnit maydon kuch chiziqlarini kesib o‘tuvchi kontur bitta o‘tkazgichdan emas, balki w o‘ramli g‘altakdan iborat bo‘lsa, u holda yuqoridagi formula quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$E = B \cdot v \cdot \omega \cdot \sin\alpha$$

Bu ifodadagi $a = \hat{B} \cdot v$ ikkita toq vektor kattalik orasi-dagi faza siljishi.

II BOB. O'ZGARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARI

2.1. Elektr zanjirlari va ularni tavsiflovchi kattaliklar


Zaryadlangan zarrachalarning tartibli oqimi (harakati) elektr toki deb ataladi. Kattaligi va yo'nalishi vaqt birligi ichida o'zgarmaydigan tokka o'zgarmas tok deb aytildi.

Elektr toki o'tishi uchun uchta element berk zanjir, ya'ni kontur hosil qilishi zarur. Bu elementlarni EYK yoki tok manbayi, bog'lovchi o'tkazgich simlar va iste'molchilar tashkil etadi. Agar bu berk konturni tashkil etuvchi elementlar elektromagnit jarayonlarini EYK, tok, kuchlanish va qarshilik tushunchalari orqali ta'riflash mumkin bo'lса, bunday berk kontur *elektr zanjiri* deb ataladi. Tutashtiriladigan o'tkazgichlarning qarshiliklari quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$R = \rho \frac{l}{S}, \Omega,$$

bu yerda: ρ — o'tkazgichning solishtirma qarshiligi, l — o'tkazgich uzunligi, S — o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasi.

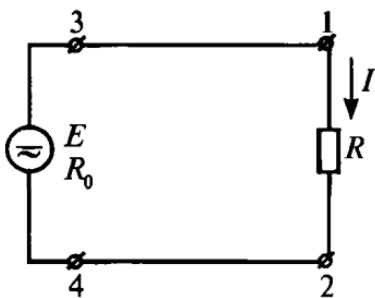Biroq elektr zanjirlarini hisoblashda bu qarshilik hisobga olinmaydi. Berk zanjirdagi I tok miqdori zanjirning bir qismi uchun Om qonuni yordamida aniqlanadi. Zanjirdagi tok uning 1- va 2- qismlari orasidagi potensiallar ayirmasiga to'g'ri proporsional, iste'molchining qarshiligidagi esa teskari proporsionaldir (2.1- rasm):



2.1- rasm.

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} = \frac{U_{12}}{R}.$$

Zaryad miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$q = I \cdot t,$$

u holda bajarilgan ish:

$$A = U \cdot I \cdot t.$$

Zanjirning tashqi qismida, ya'ni iste'molchida bajarilgan ish:

$$A_{\text{ist}} = U_{\text{ist}} \cdot I \cdot t$$

va manbaning isrof energiyasi:

$$A_0 = U_0 \cdot I \cdot t.$$

Lekin $E = U_{\text{ist}} - U_0$, demak, $A_{\text{ist}} + A_0 = A_m$, ya'ni manbaning ishlab chiqaradigan energiyasi:

$$A = E \cdot I \cdot t.$$

Elektr tokining quvvati quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$P_m = \frac{A}{t} = E \cdot I,$$

bunda P_m — manbaning elektr quvvati.

Demak, iste'molchining elektr quvvati $P_{\text{ist}} = U_{\text{ist}} \cdot I$, manbaning isrof quvvati $P_0 = U_0 \cdot I$. Quvvat W, kW, MW larda o'lchanadi.

Ajralib chiqqan issiqlik miqdori o'tkazgichdan o'tayotgan tokning kvadratiga, qarshilik va ma'lum miqdorda tok o'tgan vaqtga to'g'ri proporsionaldir.

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t,$$

bu yerda Q — o'tkazgichdan ajralib chiqqan issiqlik miqdori. Om qonuniga binoan $U = I \cdot R$, quvvat $P = U \cdot I = I^2 \cdot R$. Demak,

$$Q = P \cdot t.$$

Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, zanjirning ikki nuqtasidagi potensiallar ayirmasi kuchlanish yoki kuchlanishning pasayishi deyiladi. Binobarin:

$$U_{12} = \Phi_1 \cdot \Phi_2 \quad \text{va} \quad I = \frac{U_{12}}{R},$$

$$U_{12} = U_1 - U_2 = I \cdot R.$$

Demak, kuchlanish yoki kuchlanishning pasayishi zanjir bir qismining potensiallari ayirmasiga teng bo'lib, bu kattalik shu qismdagagi tok va qarshilikning ko'paytmasi bilan aniqlanadi. Qarshilikka teskari kattalik o'tkazgichning o'tkazuvchanligi deyiladi:

$$q = \frac{I}{R}, \text{ sim.}$$

Butun zanjir uchun Om qonuni quyidagicha ta’riflanadi: berk zanjirdagi tok zanjirdagi EYK ga to‘g‘ri proporsional bo‘lib, zanjirning butun qarshiligiga teskari proporsionaldir.

$$I = \frac{E}{R + r_0}.$$


Bundan $E = I \cdot R + I \cdot r_0$.

$U_{\text{ist}} = I \cdot R$ — zanjirning tashqi qismidagi kuchlanishning pasayishi. $U = I \cdot r_0$ — manbaning ichidagi kuchlanishning pasayishi.

Bir konturli elektr zanjirda iste’molchidagi kuchlanish butun zanjir uchun Om qonuniga asosan (2.1- rasm):

$$U = E + I \cdot r_0.$$

Agar bu ifodada $E = \text{const}$ va $r_0 = \text{const}$ bo‘lib, tok iste’molchi qarshiliqi o‘zgarishi hisobiga o‘zgartirilsa, bunday bog‘liqlik *elektr zanjirining volt-amper tavsifi* deb ataladi. 2. 2-rasmida bu bog‘lanish grafik tarzda ko‘rsatilgan. Bu xarakteristikaning k nuqtasida zanjirdagi tok nolga teng. Zanjirdagi tok faqat zanjir uzilgandagina nolga teng bo‘lishi mumkin. Bu rejim salt yurish rejimi deyiladi. Bu rejimda $U = E$ va iste’molchi manbadan uzilgan bo‘ladi.

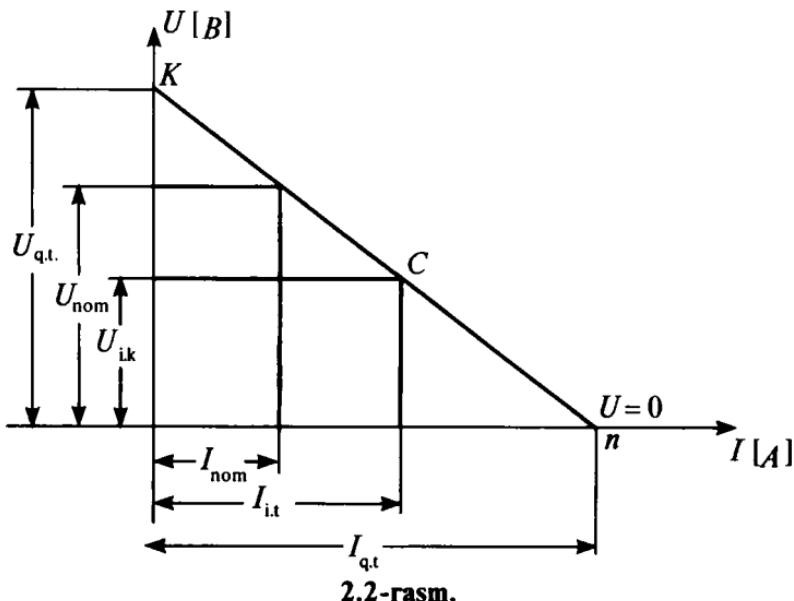

2.2-rasm.

Xarakteristikaning n nuqtasida $U = 0$ bo'lib, tok eng katta (maksimal) qiymatga erishadi. Bu rejim qisqa tutash rejimi deyiladi. Umuman, bu rejim shikastlanish rejimi deyiladi, chunki bu rejimda zanjirdagi tok faqat manbaning ichki qarshiligi bilan cheklangandir. Ichki qarshilik esa amalda iste'molchi qarshiligidan ancha kam bo'ladi, ya'ni $R_0 \ll R_{\text{ist}}$.

Bunda, elektr zanjiridagi tok juda katta qiymatga erishadi, boshqacha qilib aytganda, o'tkazgichlar katta tok ta'sirida kuyib ketadi. Bu ikkala rejimdan elektrotexnik uskunalarining nazariy tomonlarini o'rganishda foydalaniladi.

2.2. Oddiy va murakkab zanjirlar.

Kirxgof qonunlari

Agar elektr zanjir faqat bitta manba va ketma-ket yoki parallel ulangan qarshiliklardan iborat bo'lsa, bunday zanjirlarni hisoblash uchun Om qonuning o'zi yetarli. Masalan, ketma-ket ulangan zanjirda Om qonuniga asosan (2.3- rasm, a):


$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}.$$

Parallel ulangan zanjirda (2.3- rasm, b):


$$I_1 = \frac{E}{R_1}; \quad I_2 = \frac{E}{R_2}.$$

Tarmoqlarning o'tkazuvchanligi:
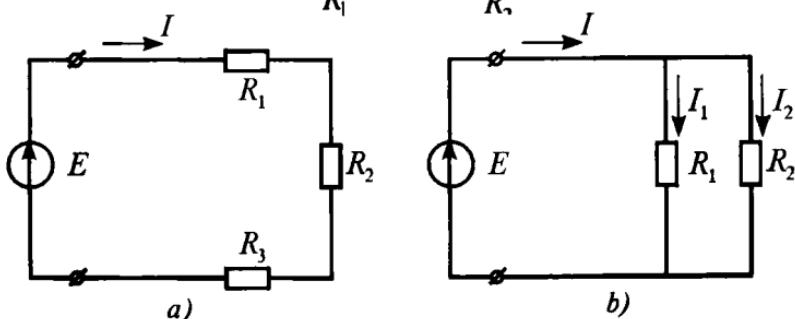
$$q_1 = \frac{E}{R_1}; \quad q_2 = \frac{E}{R_2}.$$



2.3- rasm.

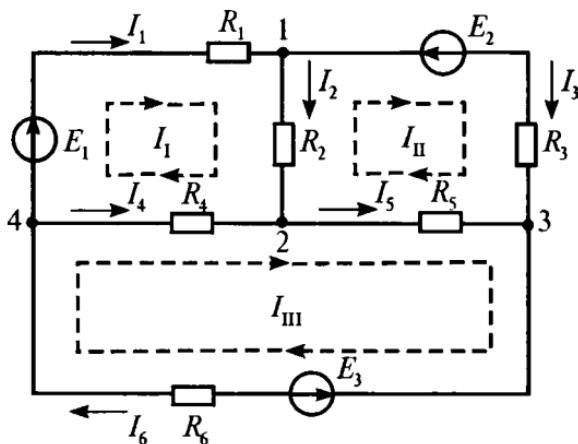

2.4- rasm.

O'tkazuvchanlik orqali toklar quyidagi formuladan aniqlandi:

$$I_1 = q_1 \cdot E; \quad I_2 = q_2 \cdot E.$$

Zanjirning umumiy qismidagi tok:

$$I + E (q_1 + q_2).$$

Elektr zanjirida bir nechta manba va qarshiliklar aralash ulangan bo'lsa, bu zanjirlarni hisoblash uchun Om qonunini qo'llab bo'lmaydi, chunki zanjirni hisoblash natijasida aniqlanadigan toklar soni Om qonuni asosida yoziladigan tenglamalar sonidan ortiq. Bunday hollarda Kirxgof qonunlaridan foydalilanildi.

Kirxgof qonunlari bo'yicha tenglamalar yozishdan avval elektr sxemalariga oid bir nechta terminlar bilan tanishamiz (2.4- rasm).

Elektr sxemasining uchta va undan ortiq tarmog'i birlashgan nuqtasi *tugun* deb aytildi.

Zanjirning ikkita tuguni orasidagi qismi *tarmoq* deyiladi. Har bir tugunning o'z toki bo'ladi.

Bir nechta tarmoqlardan tashkil topgan berk elektr zanjiri *kontur* deyiladi.

Kirxgofning birinchi qonuni. Tugundagi toklarning algebraik yig'indisi nolga teng:

$$\sum_{1}^n = 0,$$

~ bunda n —tugunga birlashgan tarmoqlar soni.

Odatda, tugunga qarab yo'nalgan toklar musbat (+) ishora bilan, tugundan chiqqan toklar manfiy (-) ishora bilan belgilanadi.

Kirxgofning ikkinchi qonuni. Konturdag'i alohida qism qarshiliklaridagi kuchlanish pasayishlarining algebraik yig'indisi shu konturdag'i EYKlarning algebraik yig'indisiga teng:

$$\sum_1^m I \cdot R = \sum_1^m E.$$

Agar konturning ixtiyoriy tanlangan aylanib chiqish yo'nalishi, shu konturning alohida qismlaridagi toklarning yo'nalishi bilan mos tushsa, shu qism kuchlanishining pasa-yishi $[IR]$ tenglamada musbat (+) ishora bilan, aks holda manfiy (-) ishora bilan olinadi. Konturdag'i EYKlarning yo'nalishi ixtiyoriy tanlangan aylanib chiqish yo'nalishi bilan mos tushsa, tenglamada EYK lar musbat (+) ishora bilan, qaramaqarshi yo'nalishli EYK lar manfiy (-) ishora bilan olinadi.

Kirxgofning qonunlarini aniq murakkab tarmoqlangan elektr zanjir misolida ko'rib chiqamiz (2.4- rasm). Tarmoqlardagi toklarning yo'nalishi ixtiyoriy deb olaylik. Bu sxemada tugunlar soni $n = 4$, tarmoqlar soni $m = 6$ ta. 4 ta tugun uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan tenglamalar tuzamiz.

$$1\text{- tugun uchun } I_1 - I_2 - I_3 = 0;$$

$$2\text{- tugun uchun } I_2 + I_4 - I_5 = 0;$$

$$3\text{- tugun uchun } I_3 + I_5 - I_6 = 0;$$

$$4\text{- tugun uchun } I_6 + I_1 + I_4 = 0.$$

Konturlarning aylanish yo'nalishini ixtiyoriy ravishda tanlab, Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan tenglamalar tuzamiz.

$$1\ 2\ 4\ 1\text{- kontur uchun } I_1R_3 + I_2R_2 - I_4R_4 = E_1;$$

$$1\ 2\ 3\ 1\text{- kontur uchun } I_3R_3 - I_5R_5 - I_2R_2 = E_2;$$

$$1\ 2\ 3\ 4\text{- kontur uchun } I_4R_4 + I_4R_4 + I_6R_6 = -E_3;$$

$$1\ 3\ 4\ 1\text{- kontur uchun } I_1R_1 + I_3R_3 + I_6R_6 = E_1 + E_2 - E_3.$$

Ikkita qonunga asosan 8 ta tenglama yozdik. Biroq nomalum kattaliklar, ya'ni tarmoqlarning toklari 6 ta. Demak, bu elektr zanjirini hisoblash uchun 6 ta tenglama kifoya!

Shunga asosan, tenglamalar sistemasidagi faqat 6 ta mustaqil tenglamadan foydalanamiz.

Kirxgofning birinchi qonuniga asosan mustaqil tenglamalar soni tugunlar sonidan bitta kam ($n-1$ ta) bo'lsa, Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra mustaqil tenglamalar soni $m - (n-1)$ ta bo'ladi.

Endi ketma-ket va parallel ulangan elektr zanjirining soddalashtirish ifodalarini Kirxgof qonunlari bo'yicha chiqaramiz.

$$IR_1 + IR_2 + IR_3 = E \text{ yoki } IR_{\text{ekv}} = E.$$

Bu yerda $R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2 + R_3$ – zanjirning umumiy ekvivalent qarshiligi.

Sxemaning 1-tuguni uchun Kirxgofning birinchi qonuniga asosan:

$$I_0 = I_1 + I_2.$$

Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni:

$$I_1 = \frac{U}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U}{R_2}.$$

Asosiy tenglama toklarining qiymatini hisobga olganda:

$$I_0 = U \left(\frac{I}{R_1} + \frac{I}{R_2} \right) = UR_{\text{ekv}}.$$

Bu ifodada $\frac{I}{R_{\text{ekv}}} + \frac{I}{R_1} + \frac{I}{R_2}$ oddiy arifmetik amallardan keyin:

$$R_{\text{ekv}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}.$$


Faraz qilaylik, umumiy tarmoqdagi tok I_0 berilgan, toklar I_1 va I_2 ni topish kerak.

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{I_0}{R_{\text{ekv}} \cdot R_1} = I_0 \frac{R_1 \cdot R_2}{(R_1 + R_2) \cdot R_1} = I_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Shunga o'xshash

$$I_2 = I_0 \frac{R_3}{R_1 + R_2}.$$

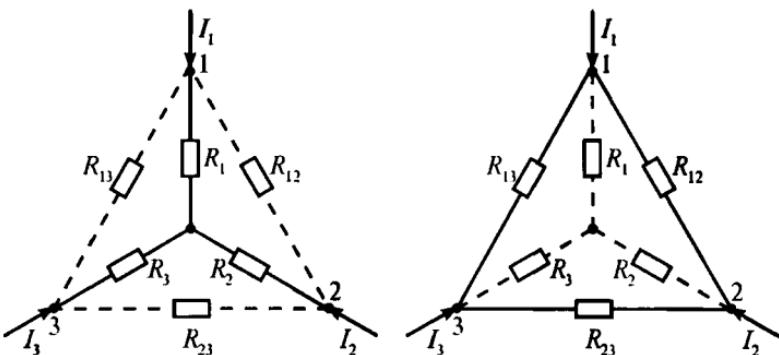Demak, tarmoqlangan zanjirdagi tok umumiy tarmoqdagi tokka va qo'shni tarmoq qarshiligiga to'g'ri proporsional



2.5- rasm.

bo‘lib, parallel ulangan tarmoqlar qarshiliklarining yig‘indisiga teskari proporsional ekan.

Ko‘pincha uch tarmoqli „yulduzcha“ usulidan „uchburchak“ usulida ularsga o‘tkazish kerak bo‘ladi.

Zanjirning sxemasi quyidagi formula asosida o‘zgartiriladi (2.5- rasm):

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}; \quad R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}; \quad R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}.$$

„Uchburchak“ usulida ulangan zanjirni „yulduzcha“ usulida ularsga quyidagi ifodalardan foydalaniladi:

$$R_1 = R_{12} + R_{13} + \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{23}};$$

$$R_2 = R_{12} + R_{23} + \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{13}}; \quad R_3 = R_{13} + R_{23} + \frac{R_{13} \cdot R_{23}}{R_{12}}.$$

2.3. Murakkab elektr zanjirlarini hisoblash usullari

Murakkab elektr zanjirlarini hisoblashning bir nechta usullari bor. Bu usullar Kirxgof qonunlariga asoslangan.

Misol tariqasida *Kontur toklar usulini* ko‘rib chiqamiz. Bu usulga binoan barcha mustaqil kontur orqali alohida kontur toki deb ataluvchi tok o‘tadi, deb faraz qilamiz. Shu kontur uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan tenglama tuzamiz. Tenglama tuzish uchun quyidagilarga amal qilish lozim:

a) mustaqil konturlarda toklarning yo‘nalishini ixtiyoriy tanlaymiz;

b) tanlangan konturlar uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan tenglama tuzamiz;

d) kontur toklari orqali tarmoqlardan o'tadigan haqiqiy toklarni ifodalaymiz.

Kontur toklar usuli asosida elektr zanjirini hisoblashni 2.4- rasmda ko'rsatilgan murakkab elektr zanjir misolida ko'rib chiqamiz.

Kontur toklarni rim raqamlari bilan belgilaymiz:

$$\begin{aligned} I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_{11} \cdot R_2 - I_{111} \cdot R_2 &= E_{11}, \\ -I_1 \cdot R_2 + I_{11} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{111} \cdot R_5 &= 0 \\ -I_1 \cdot R_4 - I_{11} \cdot R_5 + I_{111} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) &= -E_{33}. \end{aligned}$$

Quyidagi belgilarni kiritamiz:

$$R_{11} = R_1 + R_2 + R_3 — birinchi konturning xususiy qarshiligi;$$

$$R_{22} = R_2 + R_3 + R_5 — ikkinchi konturning xususiy qarshiligi;$$

$$R_{33} = R_4 + R_5 + R_6 — uchinchi konturning xususiy qarshiligi;$$

$R_{12} = R_{21} = R_2$ — birinchi va ikkinchi konturlarning qarshiliklari;

$R_{31} = R_{13} = R_4$ — uchinchi va birinchi konturlarning qarshiliklari;

$$E_{11} = E_1 — birinchi konturning EYK;$$

$$E_{22} = 0 — ikkinchi konturning EYK;$$

$$E_{33} = E_3 — uchinchi konturning EYK.$$

Endi yuqoridagi tenglamalarga belgilashlarni kiritib yozamiz:

$$\begin{aligned} I_1 \cdot R_{11} - I_{11} \cdot R_{12} + I_{111} \cdot R_{31} &= E_{11}, \\ -I_1 \cdot R_{21} - I_{11} \cdot R_{22} - I_{111} \cdot R_{23} &= 0 \\ -I_1 \cdot R_{31} - I_{11} \cdot R_{32} + I_{111} \cdot R_{33} &= E_{33} \end{aligned}$$

Bu tenglamalar tizimidan kontur toklar I_1 , I_{11} , I_{111} ni topamiz. 2.4- rasmda tasvirlanganga ko'ra:

$$I_1 = I_b; \quad I_2 = I_1 - I_{lb}; \quad I_3 = I_{11};$$

$$I_4 = I_{111} - I_b; \quad I_5 = I_{111} - I_{lb}; \quad I_6 = I_{111}.$$

Murakkab zanjirlarni hisoblashning yana bir nechta: tugun potensiallar, ustma-ustlash va boshqa usullari mayjud. Bu usullarning barchasi Kirxgof qonunlariga asoslangan.

III BOB.

SINUSOIDAL O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI

3.1. O'zgaruvchan tokka oid umumi y tushunchalar

Sanoatda o'zgaruvchan tokdan foydalilanadi. O'zgaruvchan tok o'zgarmas tokka nisbatan bir qancha afzalliklarga ega. Birinchidan, o'zgaruvchan tokni ishlab chiqaradigan generatorlarning FIK ancha yuqori. Ikkinchidan, o'zgaruvchan tok kuchlanishini transformatorlar orqali o'zgartirilganda tok kam isrof bo'ladi, bundan tashqari, o'zgaruvchan tok dvigatellari sodda tuzilgan.

Yo'nalishi va kattaligi ma'lum vaqt ichida o'zgarib turadigan tokka *o'zgaruvchan tok* deyiladi. Agarda uning oniy qiymati va yo'nalishi teng vaqt oralig'ida (davriy) takrorlansa (*o'zgarsa*), unda *davriy o'zgaruvchan tok* deyiladi.

Barcha ishlab chiqariladigan mahsulotlar kabi elektr energiyasining ham sifat ko'rsatkichlari mavjud. O'zgaruvchan tokning sinusoidalligi mana shu sifatni aniqlovchi ko'rsatkichlardan biridir.

Umuman olganda, faqat sinusoidal shaklda o'zgaradigan tokgina emas, balki boshqa shaklda, masalan, uchburchak shaklida o'zgaradigan tok ham o'zgaruvchan tok deyiladi. Bunda tok kattaligi faqat davriy ravishda o'zgarishi lozim. Hisoblash texnikasida, radio-teleapparaturalarda arrasimon, to'rtburchak shaklidagi o'zgaruvchan tokdan foydalilanadi:

O'zgaruvchan tokning oniy qiymati *i* harfi bilan belgilanadi va quyidagi formula bilan ifodalanadi:


$$i = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi),$$

bu yerda: I_{\max} — o'zgaruvchan tokning eng katta (amplituda) qiymati; φ — o'zgaruvchan tokning boshlang'ich fazasi; ω — aylanma chastota; t — vaqt.

Sinusoidal tokning to'la takrorlanish vaqtiga *davr* deyiladi va *T* harfi bilan belgilanadi (3.1- rasm). Davr graduslarda yoki sekundlarda o'lchanadi.

Davrga teskari kattalik o'zgaruvchan sinusoidal tokning chastotasidir:

$$f \approx \frac{1}{T},$$

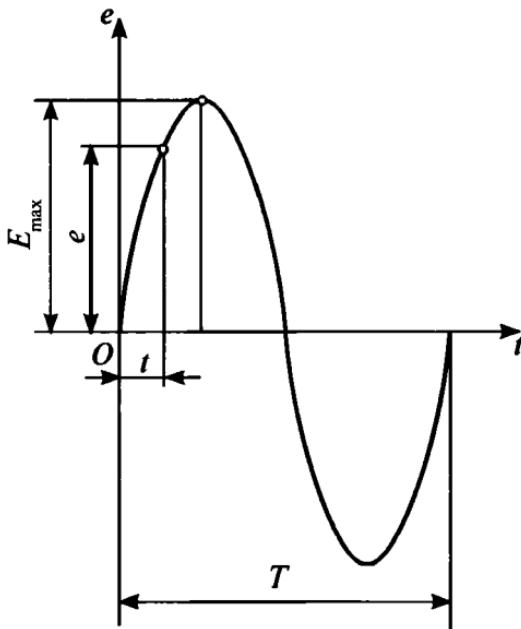

3.1- rasm.

$$[f] = \frac{1}{s} = \text{Gers yoki } \frac{1}{s} = \text{Hz.}$$

Chastota o'zgaruvchan tokning o'zgarish tezligini ifodalovchi kattalik bo'lib, 1 sekunddagи tebranishlar soniga teng. Sinusoidal tokning oniy qiymati ifodasiga burchak chastota kiritilgan. Bu kattalik chiziqli chastota orqali quyidagicha ifodalanadi:


$$\omega = 2\pi f \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right].$$

Davriy chastota amalda *burchak chastota* deb ataladi va bu o'zgaruvchan funksiyalar vektorlarining burchak tezligini anglatadi. Ma'lumki, burchak tezlik vaqt ichida vektor burilish burchagi va shu vaqtning nisbati bilan aniqlanadi:

$$\omega = \frac{\phi}{t}.$$

Ya'ni t vaqt ichida vektor ϕ burchakka buriladi.

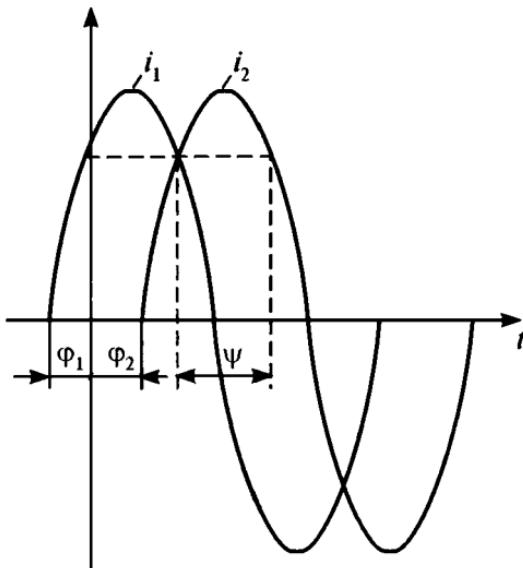Sanoatda tok chastotasi 50 Hz ga teng bo'lgan tokdan foydalilanadi. Xalq xo'jaligining ba'zi tarmoqlarida boshqa



3.2- rasm.

chastotali toklardan ham foydalaniladi. Tok chastotasi bir chastotadan boshqasiga o'zgartirigichlar yordamida o'zgartiladi.

Yuqorida ayтиб о'tgанимиздек, $(\omega \cdot t + \varphi)$ sinusoidal kattalik joriy vaqt onida (paytida) sinusoidal funksiyaning qiymatini aniqlaydi. Ifodadagi $t = 0$ bo'lganda sinusoidal funksiya kattaligini boshlang'ich faza (holat) φ aniqlaydi. Boshlang'ich faza yoki boshlang'ich burchak φ deb ataluvchi bu kattalik sinusoidal funksiyalar ustida algebraik hisoblashlar olib borganda muhim ahamiyatga ega. Sinusoidal funksiyalar ustida qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallari bajarilganda boshlang'ich burchakni albatta nazarga olmoq kerak.

Sinusoidal funksiyalarning faza siljishi. Ikki, bir chastotali sinusoidal funksiyalarning boshlang'ich burchagi har xil bo'lsa, bu funksiyalarning boshlang'ich fazalari bir-biriga nisbatan siljigan bo'ladi, ularning ayirmasi *fazalar siljishi* deyiladi (3.2- rasm). Fazalar siljishi miqdor jihatdan funksiyalar boshlang'ich fazalarining ayirmasi bilan aniqlanadi.

Masalan, agar

$$i_1 = I_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_1), \quad i_2 = I_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi_2)$$

bo'lsa, fazalar siljishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\psi = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Fazalar siljishi ikki yoki ikkidan ko'p sinusoidal funksiyalar fazalarining o'zaro siljishini xarakterlaydi.

O'zgaruvchan tokning oniy qiymatini (kuchlanish, EYK va hokazolarni) odatdag'i elektr o'lchash asboblari (ampermetr, voltmetr) yordamida o'lchab bo'lmaydi, chunki o'zgaruvchan tokning qiymati sekundiga 100 marotaba, ya'ni 50 Hz chastota bilan o'zgarib (tebranib) turadi. Shuning uchun hisoblashlarda o'zgaruvchan toklar nazariyasida uning haqiqiy yoki ta'sir etuvchi qiymati kiritilgan. O'zgaruvchan tokning haqiqiy qiymati o'zgarmas va o'zgaruvchan toklar qarshiliklari bir xil bo'lganda ma'lum bir vaqtda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini tenglashtirish orqali aniqlanadi. I o'zgarmas tok o'tganda, R qarshilikda t vaqt davomida ajralib chiqqan issiqlik miqdori:

$$Q = I^2 R t.$$

Agar o'zgaruvchan tok $i = I_{\max} \sin \omega t$, R qarshilikdan t vaqt ichida o'tsa, ajralib chiqqan issiqlik miqdori quyidagicha ifodalanadi:

$$dQ = i^2 R dt.$$

Agar bu ikki ifodani $t = T$ sharti bilan tenglashtirib olsak, o'zgaruvchan tokning haqiqiy qiymatini topamiz:

$$I^2 = \frac{I_{\max}^2}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{I_{\max}^2}{2}.$$

Bundan: $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.

Boshqa sinusoidal funksiyalar uchun:

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}, \quad E = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}}, \quad \Phi = \frac{\Phi_{\max}}{\sqrt{2}}.$$

3.2. Sinusoidal o'zgaruvchi kattaliklarni kompleks sonlar orqali ifodalash

O'zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblashda, turli amplituda va boshlang'ich fazali sinusoidal o'zgaruvchi kattaliklar ustida algebraik amallar o'tkazish kerak. Bu amallarni trigonometrik o'rinni almashtirish yo'li bilan amalga oshirish murakkab va ko'p mehnat talab qiladi. Hisoblashning qulay usuli, sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklarni kompleks sonlar orqali ifodalashdir.


Har bir sinusoidal o'zgaruvchi kattalik radius-vektor orqali tasvirlanadi. Doira radiusi sinusoidal kattalikning amplituda yoki haqiqiy qiymati bilan aniqlanadi, (3.3- rasm, a).

Faraz qilaylik, tok radius-vektori I burchak ϕ tezlik bilan soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylanyapti, sinusoidal o'zgaruvchi tokning barcha haqiqiy qiymatlari radius-vektor ko'rinishida o'tadi. Demak, mana shu qiymatlarni to'g'ri burchakli koordinatalarda ifodalash mumkin.


Endi radius-vektorni kompleks sonlar orqali ifodalaymiz. Matematika fanidan ma'lumki, har bir kompleks son ikkita tashkil etuvchilardan iborat. Birinchisi — haqiqiy tashkil etuvchi bo'lib, X o'qi bo'ylab yo'nalgan. Ikkinchisi — mavhum tashkil etuvchi, u Y o'qi bo'ylab yo'nalgandir (3.3- rasm, b). Bu vektor quyidagicha ifodalanadi:

$$A = a + jb.$$

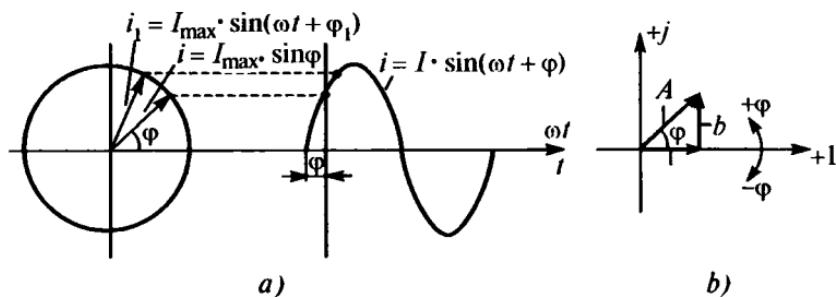
Elektrotexnika fanidan bizga ma'lumki, haqiqiy tashkil etuvchi — *aktiv*, mavhum tashkil etuvchi — *reaktiv* deb ataladi. Demak, a — sinusoidal o'zgaruvchi kattalikning aktiv tashkil etuvchisi bo'lib, $+j$ o'q — aktiv tashkil etuvchilar o'qidir;



3.3- rasm.

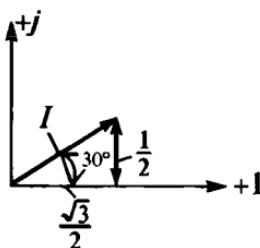

3.4- rasm.

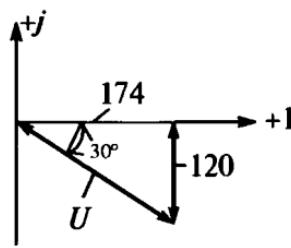

3.5- rasm.

b — sinusoidal o‘zgaruvchi kattalikning reaktiv tashkil etuvchisi bo‘lib, $+ j$ o‘q— reaktiv tashkil etuvchilar o‘qi; A — kompleks son.

Endi sinusoidal o‘zgaruvchi tokning tashkil qiluvchilarini trigonometrik funksiyalar orqali ifodalaymiz:

$$\cos \varphi = \frac{a}{A}; \quad \sin \varphi = \frac{b}{A}.$$

Demak,

$$A = a + jb = A \cdot \cos \varphi + j A \cdot \sin \varphi = A \cdot e^{j\varphi}.$$

Matematika fanidan ma’lumki, $\cos \varphi + j \sin \varphi = A \cdot e^{j\varphi}$. Bu ifodada e — natural logarifmlar asosi; $a + jb$ — kompleks sonning algebraik ifodasi; $A \cdot \cos \varphi + jb \cdot \sin \varphi$ — kompleks sonning trigonometrik ifodasi; $A \cdot e$ — kompleks sonning ko‘rsatkichli shakli; $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ — kompleks sonning mutlaq qiymati.

Sinusoidal o‘zgaruvchi kattaliklarni kompleks sonlar orqali ifodalash uchun sinusoidal funksiyaning haqiqiy qiymati va boshlang‘ich fazasini bilish kerak.

Misol:

$$i = 1,41 \cdot \sin (\omega + 30^\circ).$$

Tokning haqiqiy qiymati:

$$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1,41}{\sqrt{2}} = 1;$$

kompleks qiymati:

$$I = I \cdot e^{j30^\circ} = 1 \cdot \cos 30^\circ + j \cdot I \cdot \sin 30^\circ = 0,86 + j 0,5.$$

Tokning grafik tasviri 3.4- rasmida ko‘rsatilgan. Boshlang‘ich faza aktiv sonlar o‘qidan boshlab hisoblanadi. Musbat bur-chaklar soat strelkasi harakatiga qarama-qarshi yo‘nalishda hisoblanadi.

Misol:

$$U = 248,2 \sin(\omega t - 30)$$

$$\dot{U} = 200e^{-30} = 200 \cdot \cos 30^\circ - j 200 \cdot \sin 30^\circ = 174 - j 120.$$

Bu kuchlanishning grafik tasviri 3.5- rasmida tavsirlangan.

Faraz qilaylik, ikki tokning qiymati algebraik kompleks yig'indi ko'rinishida berilgan:

$$\dot{I}_1 = 0,86 + j 0,5; \quad \dot{I}_2 = 1,74 - j 1,74.$$

Shu ikki tokning yig'indisi:

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0,86 + j 0,5 + 1,74 - j 1,74 = 2,61 - j 1,15.$$


Toklar va ular yig'indisining vektor tasviri 3.6- rasmida berilgan.

Xulosa qilib quyidagilarni aytish mumkin:

1. Istalgan sinusoidal funksiya, kompleks son orqali, $t = 0$ bo'lgan onda ko'rsatilishi mumkin.

2. Agar bir nechta sinusoidal funksiyalar chastotalari bir xil bo'lsa, ularning har birini $+1$ va $+j$ to'g'ri bur-chakli koordinatalarda ko'rsatish mumkin. Bu kompleks sonlar tasvirlarining majmuasi vektor diaramma deyiladi.

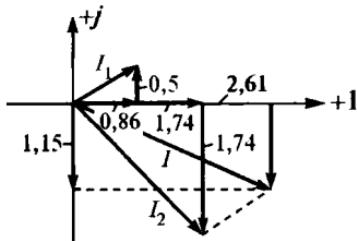3. Sinusoidal funksiyani kompleks sonlar orqali ifoda-lashda va tasvirlashda vektorning uzunligi sinusoidal funksiyaning haqiqiy qiymatiga teng bo'ladi, uning holati (o'rni) esa boshlan-g'ich fazada burchagi bilan aniqlanadi.




3.6- rasm.

3.3. Bir fazali o'zgaruvchan tok zanjiri. Uning aktiv, induktiv va sig'im qarshiliklari

Elektr energiyasini boshqa tur energiyaga aylantirib beruvchi element *aktiv qarshilik* deyiladi. Om qonuniga asosan aktiv qarshilik quyidagicha ifodalanadi:

$$R = \frac{U}{I}.$$

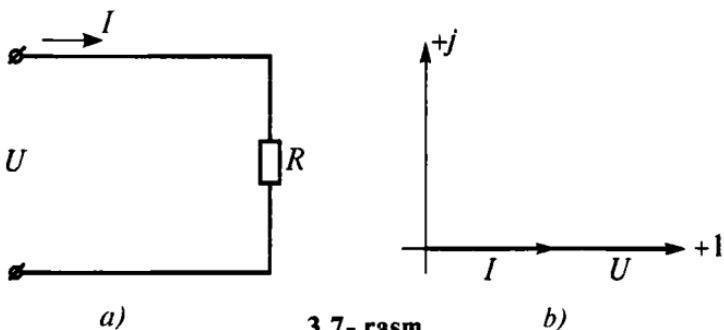

3.7- rasm.

Aktiv qarshilik yuza effekti deb ataluvchi jarayon hisobiga o'zgarmas tok o'tayotgan zanjirdagi qarshilikdan katta bo'ladi.

$$R > R_0 = \rho \frac{l}{S}.$$

O'zgaruvchan tokning chastotasi qancha katta bo'lsa, aktiv va o'zgarmas tok zanjiridagi qarshiliklarning farqi shuncha katta bo'ladi. Agar 3.7- rasm, a dagi zanjirdan sinusoidal tok $I = I_{\max} \sin \omega t$ o'tsa, aktiv qarshilikdagi kuchlanish pasayishi Om qonuniga asosan:


$$U = iR = I_{\max} R \sin \omega t = U_{\max} \sin \omega t; \quad U = I_{\max} \cdot R$$

bo'ladi. Ko'rib turibmizki, tok va kuchlanishning boshlang'ich fazalari bir xil. Demak, vektor diagrammada tok va kuchlanish ustma-ust tushadi yoki boshqacha qilib aytganda, tok va kuchlanish orasidagi faza siljish nolga teng. Tok va kuchlanish 3.7- rasm, b dagi vektor diagrammada ko'rsatilgan.

Induktiv qarshilikli zanjir. Induktivlik chiziqli elektr zanjirlarida o'zgarmas kattalik bo'lib, iste'molchining magnit maydonini hosil qilish xususiyatini va shu maydonda to'plangan energiya miqdorini $W_L = L \frac{t^2}{2}$ xarakterlaydi.

Faraz qilaylik, zanjirdan sinusoidal $I = I_{\max} \sin \omega \cdot t$ tok o'tyapti (3.8- rasm, a). Elektromagnit induksiya qonuniga binoan induktivlikdagi kuchlanish pasayishi:
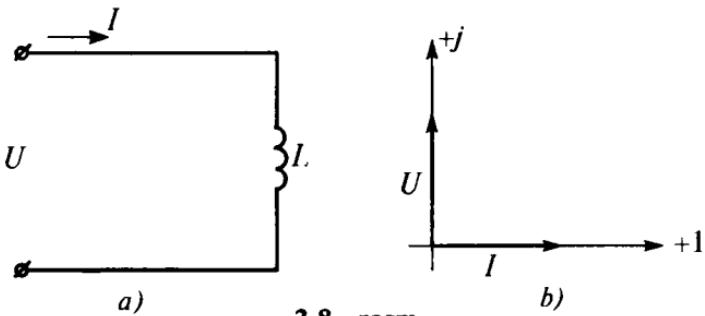
$$\begin{aligned} U_L &= -L \frac{di}{dt} = -L \frac{d(\sin \omega \cdot t)}{dt} = -L_{\omega} \cdot I_{\max} \cos \omega \cdot t = \\ &= X_L I_{\max} \sin(\omega \cdot t + 90^\circ). \end{aligned}$$



3.8 - rasm.

Ko'rib turibmizki, tokning boshlang'ich fazasi nolga teng bo'lganda, induktivlikdagi kuchlanishning boshlang'ich fazasi 90° ga teng. Demak, induktivlikdagi tok va kuchlanish orasidagi fazalar siljishi 90° ga teng, ya'ni tok o'z kuchlanishidan 90° siljigan bo'ladi. 3.8- rasm, b da induktivlikdagi I va U vektorlar diagrammasi ko'rsatilgan.

Biz yuqoridagi induktivlikdagi kuchlanish uchun yozilgan ifodada yangi kattalik X_L kiritgandik. $X_L = \omega L$ — induktiv qarshilik deb ataladi.

Sig'im qarshilikli zanjir. Sig'im chiziqli elektr zanjirida o'zgarmas kattalik bo'lib, iste'molchining elektr maydonida to'planadigan energiya miqdorini xarakterlaydi:

$$W_C = C \frac{U^2}{2}.$$

Faraz qilaylik, 3.9- rasm, a dagi zanjirda U kuchlanishli sinusoidal tok $I = I_{\max} \sin \omega \cdot t$ ta'sir qilyapti. Bunda zanjirdagi o'zgaruvchan tok o'tkazgich kesim yuzasidan o'tadigan zaryad miqdorining ma'lum vaqt davomida elementar o'zgarishi bilan aniqlanadi:

$$I_C = \frac{dq}{dt}.$$


Zaryadning vaqt davomida o'zgarishi:

$$dq = cdU = cdU_C.$$

Bu ifodani hisobga olib, sig'imdagisi o'zgaruvchan tokni yozsak:

$$I_C = C \frac{dU_C}{dt}.$$
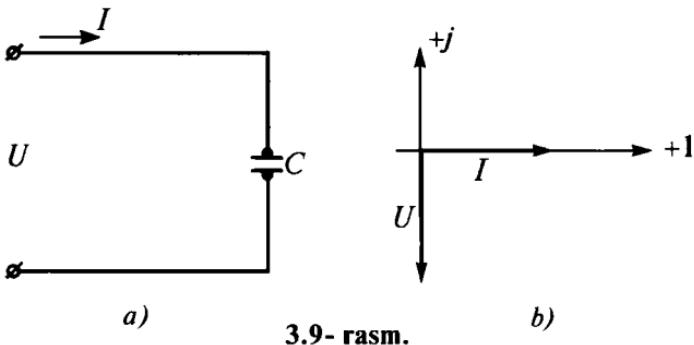
$$\text{Bu ifodadan } U_C = \frac{I}{C} \int I_C dt.$$



3.9- rasm.

Tokning qiymatini hisobga olgan holda ifoda quyidagicha yoziladi:

$$U_C = \frac{I_{\max}}{C} \int_0^{\pi} \sin \omega t dt - \frac{I_{\max}}{C \omega} \cos \omega t = X_C I_{\max} \sin(\omega t - 90^\circ).$$

Bundan

$$X_C \frac{1}{\omega C} - \text{sig'im qarshilik deyiladi.}$$

Keltirilgan ifodalardan ko'rinish turibdiki, kuchlanishning boshlang'ich fazasi 90° ga teng. Demak, sig'im qarshiligidagi tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi 90° ga teng bo'lib, tok kuchlanishdan 90° oldinda bo'ladi.

3.9- rasm, b da vektor diagramma ko'rsatilgan. Sig'imning qutblarida kuchlanish ko'paygan sari, uning elektr maydonida to'planadigan energiya miqdori ortib boradi. Bu energiya hech qanday foydali ish bajarmaydi, u manba bilan almashinib turadigan energiyadir. Bu almashinib turadigan energiyaning o'zgarish tezligi manba chastotasiga nisbatan ikki marta ortiq bo'ladi.

3.4. O'zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash, ularning vektor diagrammalari

O'zgarmas tok zanjirini hisoblash usullarini ikkinchi bobda ko'rib chiqqan edik. Ushbu hisoblash usullarini o'zgaruvchan tok zanjirlari uchun ham qo'llash mumkin, lekin bunda tok va kuchlanishlarning R , C , L dagi faza siljishlarini albatta hisobga olish kerak. O'zgaruvchan tok zanjirlarining vektor diagrammalari ham ana faza siljishlari asosida quriladi.

Endi R , C , L qarshiliklar ketma-ket yoki parallel ulangan zanjirlarni ko'rib chiqamiz. 3.10- rasm, a da R , C , L ketma-ket ulangan zanjir ko'rsatilgan.

Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan oniy qiymatlar uchun tenglama yozamiz:

$$U_R + U_L + U_C = U_{\text{kir}}.$$

Bunda

$$U_R = IX_R$$

$$U_L = IX_L$$

$$U_C = IX_C$$

Shu zanjir uchun differensial tenglama yozmoqchi bo'lsak quyidagi ikki ifodani nazarda tutishimiz kerak:

$$UL = -L \frac{dI}{dt} \text{ va } IC = C \frac{dU_C}{dt}.$$

Oxirgi ifoda integrallangandan keyin sig'im kuchlanish quyidagicha yoziladi:

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^T Idt.$$

Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan:

$$IR + L \frac{dl}{dt} + \frac{1}{C} \int Idt = U_{\text{kir}}.$$

Tenglama differensiallangandan keyin:

$$L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i + \frac{dU_k}{dt}.$$

3.10- rasm, a dagi zanjirning dinamik jarayonlarini tahlil qilmoqchi bo'lsak, differensial tenglamani ma'lum usullar bilan yechishimiz kerak. Ya'ni bu tenglama zanjirning o'tkinchli jarayonlarini aks ettiradi.

Agar zanjirning belgilangan jarayonini hisoblamoqchi bo'lsak, kompleks sonlar uchun yozilgan tenglamalardan foydalanishning o'zi kifoya. Kirxgofning ikkinchi qonuniga asoslanib kompleks shaklda tenglama yozamiz:

$$\dot{U}_{\text{kir}} = iR + j(X_L - X_C)I.$$

Shu tenglama asosida zanjirning vektor diagrammasini chizamiz. Faraz qilaylik, zanjirdan o'tayotgan tokning boshlang'ich fazasi nolga teng:

$$i = I_{\max} \sin \omega \cdot t \text{ va } X_L > X_C$$



Zanjirning vektor diagrammasini chizganda shu tok yo'naliшини асосиyl qilib olamiz, chunki ketma-ket ulangan zanjirning barcha qarshiliklaridan bir xil tok oqadi. Aktiv qarshiliklarda kuchlanish pasayishi:

$$\dot{U} = i R.$$

Chizmadan ko'rinish turganidek, aktiv qarshilik o'z toki bilan ustma-ust tushadi (3.10- rasm, b). Induktiv qarshilikdagi kuchlanish $U_L = IX_L$ o'z tokidan $+90^\circ$ siljigan bo'ladi. Shuning uchun UX_L vektorni $+90^\circ$ burchak ostida yuqoriga tomon yo'naltiramiz (3.10- rasm, b). Sig'im qarshilikli kuchlanish o'z tokidan 90° orqada qoladi. Shuning uchun vektorni -90° burchak ostida past tomonga yo'naltiramiz. Bu uchala vektor kattaliklarning yig'indisini topish uchun birinchi UR vektoring oxiridan ikkinchi UX_L vektori, keyin uchinchi UX_C vektor o'z faza siljishlariga muvofiq qo'yiladi. So'ngra birinchi vektoring boshi oxirgi vektoring oxiri bilan tutashtiriladi va yig'indi U_{kir} vektori hosil qilinadi. Qarama-qarshi yo'nalgan vektorlar U_L va U_S ayirmasini topamiz.

$$\dot{U}_P = \dot{U}_L - \dot{U}_C = i (X_L - X_C).$$

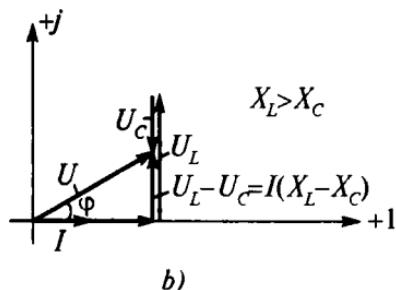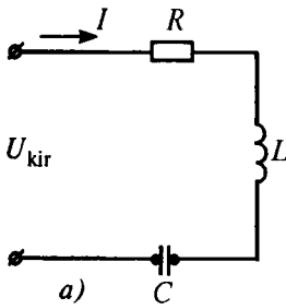U_P kuchlanish U_{kir} kuchlanishning ko'ndalang tashkil etuvchisi bo'lib, *reaktiv tashkil etuvchi* deyiladi. Yuqorida



3.10- rasm.

kompleks sonlar uchun yozilgan tenglamaning vektorlari yo'nalishini hisobga olib yozamiz (3.10- rasm, b dagi vektor diagrammaga muvofiq).

$$\dot{U}_{\text{kir}} = IR + JI \left(\omega L - \frac{I}{\omega C} \right) = I \left(R + J \left(\omega L - \frac{I}{\omega C} \right) \right) \dot{U} = IZ.$$

bunda $Z = R + J \left(\omega L - \frac{I}{\omega C} \right)$ — to'la kompleks qarshilik, $X_p = X_L - X_C = J \left(\omega L - \frac{I}{\omega C} \right)$ — zanjirning reaktiv qarshiligi.

Vektor diagrammadan hosil bo'lgan AOB to'g'ri burchakli uchburchak *kuchlanishlar uchburchagi* deyiladi. Uchburchakdan Pifagor qonuniga binoan quyidagini olamiz:

$$\dot{U}_{\text{kir}} = \dot{U}_a + \dot{U}_p = IR - JI (X_L - X_C) = i Z.$$

Kuchlanishlar uchburchagidagi AOB ning tomonlarini, zanjirdagi tok kattaligi I ga bo'lamic va 3.11- rasmda ko'rsatilgan uchburchakni hosil qilamiz. Bu uchburchak qarshiliklar uchburchagi deyiladi. Bundan:

$$Z = R + J (X_L - X_C) = R + JX.$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{X}{R}; \cos \varphi = \frac{U_a}{U_{\text{kir}}} = \frac{R}{Z}; \sin \varphi = \frac{U_p}{U_{\text{kir}}} = \frac{X}{Z}.$$

Endi qarshiliklar R , X_L , X_C parallel ulangan zanjirni ko'rib chiqamiz.

3.12- rasmida ko'rsatilgan zanjir uchun Kirxgofning birinchi qonuni asosida kompleks sonlar uchun tenglama yozamiz:


$$I = I_R + I_L + I_C.$$

Bu toklarni Om qonuni bo'yicha ifodalaymiz:


$$I_R = \frac{\dot{U}_{\text{kir}}}{R} = g U_{\text{kir}}.$$

Bu yerda $g = \frac{I}{R}$ — aktiv o'tka-zuvchanlik. O'lchash birligi
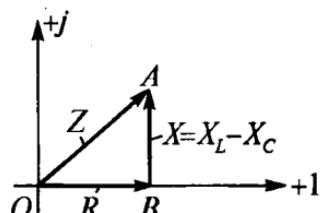
$$[g] = \left[\frac{I}{R} \right] = \frac{I}{\Omega} = \text{simens [sim].}$$



3.11- rasm.

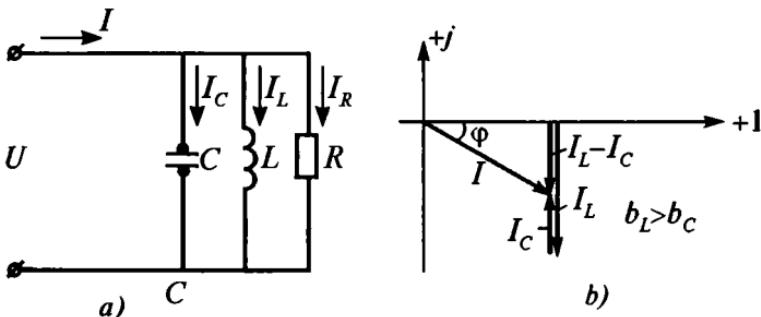

3.12-rasm.

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_{\text{kir}}}{JX_L} = J\dot{U}_{\text{kir}} b_L; \quad b_L = \frac{L}{\omega L}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{\text{kir}}}{JX_C} = J\dot{U}_{\text{kir}} b_C; \quad b_C = \frac{L}{X_C} = j\omega c,$$

bu yerda: $b_L = \frac{I}{\omega L}$ – induktiv o'tkazuvchanlik, [sim]; $b_C = \omega c$ – sig'im o'tkazuvchanlik, [sim]. Ifodalarni Kirxgof tenglamasiga qo'yamiz.

$$\dot{I} = \dot{U}_{\text{kir}} (g + J) (b_C - b_L):$$

Zanjirning vektor diagrammasini chizganda asosiy vektor qilib kuchlanish vektorini olish kerak, chunki kuchlanish zanjirning hamma qismlari uchun o'zgarmas kattalikdir.

Faraz qilaylik, zanjirning kirish qismida kuchlanishning boshlang'ich fazasi nolga teng.

$$U_{\text{kir}} + U_{\text{max}} \sin \omega \cdot t.$$

Shunda bu vektor haqiqiy (aktiv) sonlar o'qiga yo'naltiriladi (3.12- rasm, b). Aktiv qarshilikli tarmoqning toki o'z kuchlanishi bilan ustma-ust tushadi. Induktiv qarshilikli tarmoqning toki o'z kuchlanishidan 90° orqada qoladi, demak 90° burchak ostida esa pastga yo'naltiriladi. Sig'im qarshilikli tarmoqning toki o'z kuchlanishidan 90° ga oldinga surilgan, ya'ni perpendikular tarzda yuqoriga yo'naltiriladi. Bir-biriga nisbatan qarama-qarshi yo'nalgan \dot{I}_L va \dot{I}_C vektorlarning ayirmasini topamiz:

$$\dot{I}_P = \dot{I}_C - \dot{I}_L = \dot{U}_{\text{kir}} (\omega C - \frac{I}{\omega L}) = \dot{U}_{\text{kir}} J b,$$

bu yerda I_p – tokning reaktiv (ko‘ndalang) tashkil etuvchisi, $b = \omega C$

$\frac{I}{\omega L}$ – to‘la reaktiv o‘tkazuvchanlik.

Bu vektorlarning yig‘indisi yuqorida bayon etilgan yo‘l bilan topiladi.

Kirxgofning birinchi qonuniga asoslanib toklar uchun yozilgan tenglamani vektor diagrammasida ko‘rsatilgan fazalar silijsishlariga muvofiq holda yozamiz.

$$I = U_{\text{kir}} g + U_{\text{kir}} (b_c - b_L) = U_{\text{kir}} (g + jb) = U_{\text{kir}} Y,$$

bu yerda $Y = g + Jb = g + J(\omega C - \frac{I}{\omega L})$ – to‘la o‘tkazuvchanlik, [sim] bilan o‘lchanadi.

Hosil bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchak *toklar uchburchagi* deyiladi. Pifagor qonuniga asosan:

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2}.$$

3.13- rasmda ko‘rsatilgan to‘g‘ri burchakli uchburchak toklar uchburchagiga o‘xshash bo‘lib, o‘tkazuvchanliklar uchburchagi deyiladi.

Bu uchburchakdan:

$$Y = g + b = g + b_c - b_L = g + \omega C;$$

$$Y = g + Jb = \sqrt{g^2 + b^2}.$$

Umumiyo‘l o‘tkazuvchanlik umumiyo‘l qarshilikka teskari proporsional kattalikdir.

$$Y = \frac{I}{Z} = \frac{I}{R + Jx} = g + Jx.$$

3.5. Quvvat. Quvvat koeffitsiyenti


Zanjirdagi tok va kuchlanishning oniy qiymati:

$$i = I_{\max} \sin \omega t \text{ va } U = U_{\max} \sin (\omega t + \varphi);$$

umumiyo‘l quvvatning oniy qiymati:

$$P = U_i = I_{\max} U_{\max} \sin \omega t \cdot \sin (\omega t + \varphi) = UI \cos \varphi - IU \cos (2\omega t + \varphi)$$

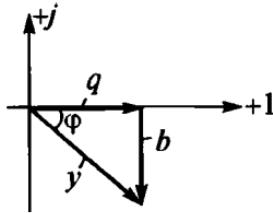formula bilan ifodalanadi. Bu ifodaning tahlili shuni ko‘rsatadiki, oniy quvvat ikkita tashkil qiluvchidan iborat. Ik-



3.13- rasm.

kinchi tashkil qiluvchi vaqt t ga bog'liq bo'lib, $UI\cos(\omega \cdot t - \varphi)$ ikkilangan chastota bilan o'zgaradi va bir davr davomida uning o'rtacha qiymati nolga teng. Birinchi tashkil qiluvchi esa manbadan zanjir qabul qilayotgan quvvatning T davr davomida o'rtacha qiymatiga teng:

$$P = \frac{I}{T_0} \int_0^T U i dt = UI\cos\varphi.$$

Quvvatning bu qiymati aktiv (foydali) quvvat deyiladi. Iste'molchida elektr energiyasi hisobiga bajarilgan ish aynan ana shu aktiv quvvatga mutanosibdir.

Zanjirdagi tok ikkita tashkil qiluvchidan iborat:

$$I = I_a + jI_p = I\cos\varphi + jI\sin\varphi.$$

Demak, aktiv quvvat formulasidagi $I \cos\varphi$ bu tokning aktiv tashkil qiluvchisidir. Tokning reaktiv tashkil qiluvchisi $I\sin\varphi$ induktivlikni magnit maydoni va sig'imning elektr maydonlarini hosil qilish uchun sarflanadi. Zanjirning induktivligi va sig'imi davriy ravishda manba bilan energiya almashinushi jarayonida qatnashdi. Mana shu energiya almashinushi jarayoni reaktiv quvvatni anglatadi va son jihatdan quyidagi formuladan topiladi:

$$Q = UI\sin\varphi,$$

bu yerda: $I\sin\varphi$ – zanjirdagi tokning reaktiv tashkil etuvchisi.

O'zgaruvchan tok zanjirlarida manbaning umumiy tokini xarakterlash maqsadida umumiy quvvat tushunchasi kiritilgan.

$$S = UI = I^2 Z = U^2 Y.$$

Umumiy to'la quvvat volt-amper [VA] yoki [kVA], [MVA] bilan o'lchanadi. O'zgaruvchan tok zanjirining quvvati to'g'risida tushunchalarni yakunlab quyidagi formulani yozish mumkin:

$$P = UI\cos\varphi = I^2 R = IU_a$$

$$Q = UI\sin\varphi = I^2 X = IU_p$$

$$S = UI = I^2 Z$$

Aktiv, reaktiv va umumiy quvvatlarni kompleks koordinatalarda tasavvur qilsak, quvvatlar uchburchagini hosil qilamiz (3.14- rasm).

Bu chizmadagi φ burchak zanjir-dagi tok va kuchlanish o'rtasidagi faza siljishi — kuchlanish va tokning boshlang'ich fazalari ayirmasi bilan aniqlanadi: $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$. Va uning qiymati ketma-ket ulangan zanjirda qarshiliklar yoki kuchlanishlar uchburchagidagi φ burchakka teng. Quvvatlar formulasini kompleks sonlar orqali yozsak:

$$\dot{S} = \dot{U}\dot{I} = \dot{U}I \cos\varphi + j \cdot UI \sin\varphi = P + jQ = \sqrt{P^2 + Q^2},$$

bunda: I — tokning qo'shma kompleks qiymati.

Quvvatlar qarshiliklar va kuchlanishlar uchburchaklidan iborat:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z} = \frac{I_p}{I} = \frac{U_r}{U}; \quad \sin\varphi = \frac{Q}{S} = \frac{X}{Z} = \frac{I_p}{I} = \frac{U_p}{U}.$$


Elektr energiyasi uzoq masofalarga elektr uzatish liniyalari orqali uzatiladi. Bunda elektr stansiyasidan iste'molchiga yetib kelguncha elektr energiyasining bir qismi isrof bo'ladi. Bu isrof quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R_0 l,$$

bunda ΔP — elektr uzatish liniyasidagi isrof quvvati, P, Q — mos ravishda, liniyada uzatilayotgan aktiv va reaktiv quvvat, R_0 — liniyaning bir kilometr masofadagi solishtirma qarshiligi, l — masoфа.

Bu formulaning tahlili shuni ko'rsatadi, reaktiv quvvat foydali ish bajarmasa ham isrof qiymatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Demak, iste'molchining bajargan ishi o'zgarmagan holda, reaktiv quvvati qancha kam bo'lsa, isrof ham shuncha kam bo'ladi. Yuqorida keltirilgan formulalardan ko'rinish turibdiki, $\cos\varphi$ qancha katta qiymatga erishsa, $\sin\varphi$ ning qiymati shuncha kamayadi, demak, iste'molchining reaktiv quvvati ham kamayadi.

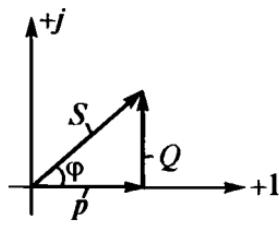Iste'molchi qabul qilgan elektr energiyasining qancha qismi foydali ishga sarflanadi, qancha qismi magnit va elektr maydon energiyasiga, ya'ni reaktiv quvvatga o'zgarishini



3.14- rasm.

baholash maqsadida quvvat koeffitsiyenti tushunchasi kiritilgan. Quvvat koeffitsiyentini hisoblash formulasi yuqorida keltilrilgan.

Xulosa qilib shunday deyish mumkin, iste'molchining quvvat koeffitsiyenti qancha yuqori bo'lsa, elektr asbob-uskunalarining ishslash samaradorligi ham shuncha yuqori bo'lar ekan. Quvvat koeffitsiyenti qancha yuqori bo'lsa, yoqilg'i xomashyo ham shuncha tejaladi. Iste'molchining toki quvvat koeffitsiyentiga ham bog'liq:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi}$$

Bu ifodadan ko'rinish turibdiki, quvvat koeffitsiyenti ortgan sari, aktiv quvvat o'zgarmagan holda, iste'molchining toki kamaya boradi. Bu bilan elektr uzatish liniyalarida o't-kazgich materiallar tejaladi. Amalda elektr energiyani taqsimlovchi korxonalar, quvvat koeffitsiyenti ko'tarilishini rag'batlantirish maqsadida, $\cos\varphi$ ning maksimal qiymatini belgilaydilar. Shu ko'rsatkichga binoan korxonalarining elektr ta'minlash sistemalariga baho beriladi. Barcha iste'molchilar, shu jumladan, korxonalarda asosiy iste'molchi bo'lган asinxron dvigatellar ham induktiv xarakterga ega. Demak, quvvat koeffitsiyentini aniqlovchi φ burchak manfiy bo'lib, u iste'molchilarning induktivligi bilan belgilanadi. Yuqorida ko'rsatilgan, masalan, 3.14-rasmidagi, vektor diagrammaga muvofiq φ burchakni kamaytirish uchun (φ burchak kamayganda $\cos\varphi$ ko'payadi), induktivlikdagi bor zanjirga sig'im kiritish kerak. Shu maqsadda sun'iy ravishda, iste'molchining zanjiriga parallel ravishda sig'im ulanadi. Natijada tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi φ kamayadi.

3.6. Rezonans hodisasi

Har bir erkinlik darajasiga ega bo'lган konservativ sistemalarda, ya'ni energiya to'planish imkoniyatiga ega bo'lган sistemada tebranish yuzaga kelishi mumkin. Bu tebranish energiya almashish natijasida vujudga keladi. Tebranish chastotasi tizimning parametrlari bilan aniqlanadi. Erkin yoki xususiy tebranishlar farq qilinadi. Agar bu sistema mexanik

sistema bo'lsa, tebranish kinetik va potensial energiyalar orasida, energiya almashish natijasida sodir bo'ladi. Agar bu sistema L induktivlik va C sig'imga ega bo'lgan elektr zanjir bo'lsa, tebranishlar magnit va elektr maydonlar orasida energiya almashishi hisobiga yuzaga keladi. Har bir sistemada, isrof borligi tufayli, energiya almashish natijasida energiyaning bir qismi yo'qoladi. Shu sababli tebranishlar so'nuvchi bo'ladi, ya'ni energiya almashish jarayonining har bir davrida tebranish amplitudasi kamayib boradi. Mexanik sistemada ishqalanish natijasida, elektr zanjirida qarshiliklarda issiqlik ajralib chiqishi natijasida energiya isrof bo'ladi. Har bir sistemada tebranishlarga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar mavjuddir.

Xususiy va manba ta'sirida sodir bo'lgan majburiy tebranishlarning chastotasi tenglashganda rezonans hodisasi sodir bo'ladi. Rezonans rejimida tebranishlar amplitudasi keskin oshadi.

1. Zanjirda R , L , C qarshiliklar ketma-ket ulangandagi rezonans (kuchlanishlar rezonansi). Bunda zanjirda xususiy tebranish sodir bo'ladi va u zanjirning tebranish konturi deyiladi (3.10- rasmga qarang). Bu zanjirda rezonans sodir bo'lish shartidan xususiy tebranishlar chastotasini topamiz. Om qonuniga asosan:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R + j(x_L - x_C)}.$$

Zanjirdagi tok, agar $x_L = x_C$ bo'lsa, eng katta (maksimal) qiymatga ega bo'ladi, demak, reaktiv qarshiliklar tengligi bu zanjirda rezonans paydo bo'lish shartidir:


$$\omega L = \frac{I}{\omega n}.$$

Bu munosabatdan xususiy tebranishlar chastotasini topamiz:


$$\omega_0 = \omega_{\text{rez}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Bu formuladan ikkita xulosa chiqarish mumkin.

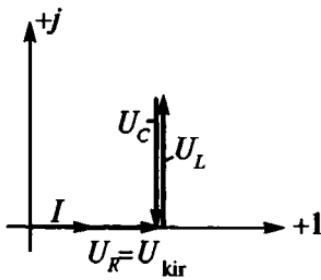Birinchi xulosa. Rezonans paytida $Z = R$, ya'ni zanjirning umumiy qarshiligi aktiv qarshilikka teng va $U_i = U_C$ bo'ladi.



3.15- rasm.

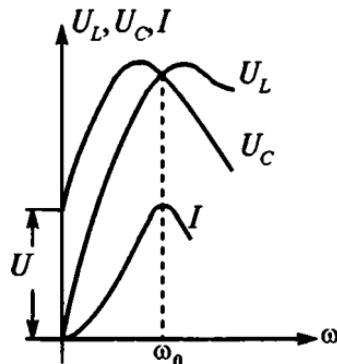

3.16- rasm.

Ikkinchı xulosa. Konturdagı tebranishlar chastotasi induktivlik L va sig'ım C ga bog'liq.

Ketma-ket ulangan zanjirning rezonans paytidagi vektor diagrammasi 3.15- rasmida ko'rsatilgan.

Vektor diagrammadan ko'rinish turibdiki, rezonans paytida U_{kir} — kirish kuchlanishi aktiv qarshilikdagi kuchlanishga teng. Demak, bu paytda zanjirdagi tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi, ya'ni $\varphi = 0$ va zanjirdagi tok:

$$I = I_{\text{rez}} = \frac{U}{R}; \quad \omega_p = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}.$$

Bunda $X_L = X_C = \omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$ — zanjirning reaktiv qarshiliklari, $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ — zanjirning to'lqin qarshiligi deyiladi.

Rezonans rejimining asosiy hodisasi, bu rezonans paytida tebranishlar amplitudasining keskin ortishidir. Rezonans konturining ana shu xossasini xarakterlovchi kattalik *konturning aslligi* deyiladi. Bu qiymat R , L , C lar ketma-ket ulangan zanjirda bir-biriga teng bo'lgan reaktiv elementlarning kuchlanishi ($U_{L0} = U_{C0}$) va kirish (manba) kuchlanishlarining nisbati bilan aniqlanadi.

$$Q = \frac{U_{L0}}{U_k} = \frac{U_{C0}}{U_k} = \frac{I \cdot x_{C0}}{R} = \frac{\rho}{R}.$$

Bu ifoda rezonans paytida reaktiv elementlardagi kuchlanish kirish (manba) kuchlanishidan necha marta katta bo'lishini bildiradi.

Rezonans konturining aslligi konturning muhim ko'rsat-kichi hisoblanadi. 3.16- rasmida ketma-ket ulangan rezonans konturida tok va kuchlanishlarning manba chastotasiga bog'-liqlik grafigi — chastota bog'lanish xarakteristikasi ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rinish turibdiki, chastota 0 dan ω gacha, ya'ni rezonans chastotasingacha o'zgarguncha zanjirning umumiyligini qarshiligi $R - jx_c = Z$ bo'ladi, sig'im qarshilik induktiv qarshilikdan katta. $\omega = \omega_0$ zanjirning rezonans nuqtasidir. Bu nuqtada zanjirdagi tok maksimal qiymatga erishadi, induktiv va sig'im kuchlanishlar esa bir-biriga teng. Rezonans nuqtasidan keyin zanjirning umumiyligini qarshiligi $Z = R + jx$ bo'lib, induktiv qarshilik sig'im qarshilikdan katta. Chastota $\omega = 0$ bo'lganda zanjirdagi tok:

$$I = \frac{U}{R} \left(\omega L - \frac{I}{\omega C} \right) = 0, \text{ chunki maxrajdagi sig'im qarshilik cheksizlikka } \left(x_c = \frac{I}{\omega \cdot C} \rightarrow \infty \right) \text{ intiladi. Tok nolga teng bo'l-gani uchun } U_k = IR \text{ va } U_L = I \cdot U \omega L \text{ ham nolga teng. Sig'im kuchlanish esa zanjirning kirish kuchlanishiga teng bo'ladi.}$$

2. R, L, C qarshiliklar parallel ulanganda zanjirdagi rezonans. R, L, C elementlar zanjirda parallel ulangandagi rezonans hosil bo'lishini aniqlaymiz. Bunday zanjirdagi rezonans *toklar rezonansi* deyiladi. Chunki, rezonans paytida sig'im va induktivlikdagi toklar bir-biriga teng bo'ladi. Bu zanjir uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan tenglama yozamiz:

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \dot{U}_k \cdot Y.$$

Zanjirning kompleks to'la o'tkazuvchanligi:

$$Y = \frac{I}{U} = g - j \left(\frac{I}{\omega \cdot L} - \omega C \right) = g - jb.$$

Rezonans paytida zanjirdagi tok aktiv qarshilikli tarmoqning tokiga teng bo'lishi kerak. Demak, reaktiv o'tka-

zuvchanlikning nolga teng ($B_L = B_C$) bo'lishi rezonans paydo bo'lish shartidir.

Bu

$$\text{munosabatdan: } \frac{1}{\omega L} = \omega \cdot C; \quad \omega_{\text{rez}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}.$$

Bu ketma-ket ulangan rezonans konturining xususiy chastota formulasidir. Demak, reaktiv elementlar qanday ulanishidan qat'i nazar, rezonans rezonans konturining chastotasi L va C ga bog'liq. Toklar rezonansida konturning aslligi (sifatliligi) quyidagi nisbatdan topiladi:

$$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{I_C}{I} = \frac{\rho}{g}.$$

Bundan:

$$b_L = b_C = \frac{I}{\omega_0 \cdot L} = \omega_0 \cdot C = \sqrt{C/L = \rho}.$$

Yuqorida aytib o'tilganlarga asoslanib shunday xulosaga kelish mumkin. Rezonans paytida, ya'ni xususiy va majburiy tebranishlar chastotalari tenglashganda, zanjirdagi tok va kuchlanishlar amplitudalari shu zanjirdagi reaktiv quvvat hisobiga kuchayar ekan. Agar aniq chastotali signalni (xabarni) kuchaytirmoqchi bo'lsak, rezonans konturining aslligiga teng signal (xabar) kuchaytiriladi. Barcha radio va televizion priyomniklarning elektromagnit to'lqinlarni qabul qilib olish prinsipi ana shunga asoslangan. Har bir radiostansiya o'z chastotasiga muvofiq fazoga elektromagnit to'lqin tarqatadi. Har bir radio yoki televizion priyomnikda tashqi antenna bilan ulangan tebranish konturi bor. Radiostansiyalarining elektromagnit to'lqinlari shu antennani kesib o'tganda, bu antennada har bir chastotadan induksiya EYK hosil bo'ladi. Priyomnikning tebranish konturi qaysi radiostansiyaning chastotasiga sozlangan bo'lsa, o'sha radiostansiyaning elektromagnit to'lqinlari kuchaytiriladi, demak, o'sha radiostansiyani eshitamiz. Shunday qilib, tebranish konturi signalning ham ajratish, ham kuchaytirish sistemasi ishini bajaradi. Rezonans hodisalaridan texnikada juda keng foydalilanildi.

4.1. Uch fazali tok va kuchlanishni hosil qilish

Zanjirga bir vaqtning o‘zida ta’sir qiluvchi bir xil chastota va amplitudali uchta, bir-biriga nisbatan 120° siljigan EYKlar majmuasi *uch fazali simmetrik sistema* deyiladi. Uchta EYK bir manbada hosil qilinadi. Har bir EYK ta’sir etuvchi parallel ulangan zanjir *faza* deyiladi. Fazalar mos ravishda A, B, C harflari bilan belgilanadi. EYKlarning oniy qiymatini yozamiz.



$$E_A = E \sin \omega \cdot t,$$

$$E_B = E \sin (\omega \cdot t - 120^\circ),$$


$$E_C = E \sin (\omega \cdot t + 120^\circ).$$

Uchta bir xil o‘ramli faza jihatdan bir-biriga nisbatan 120° siljigan chulg‘amlarni bir jinsli magnit maydonda ω tezlik bilan aylantirilsa, uch fazali simmetrik EYK hosil bo‘ldi.

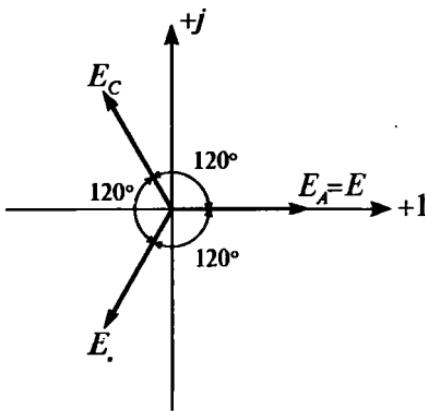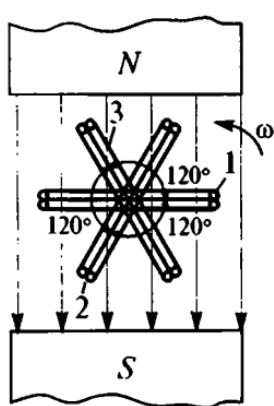Hozirgi vaqtida barcha elektr energiya uch xil elektr stansiyalar (IES, GES va AES) da ishlab chiqariladi. Bu elektr stansiyalarda elektr energiya uch fazali tok ko‘rinishida sinxron generatorlar yordamida ishlab chiqariladi. Sinxron generatorlar 4.1- rasmida tasvirlangan sistemaning teskari ko‘rinishidir, ya’ni



4.1.- rasm.

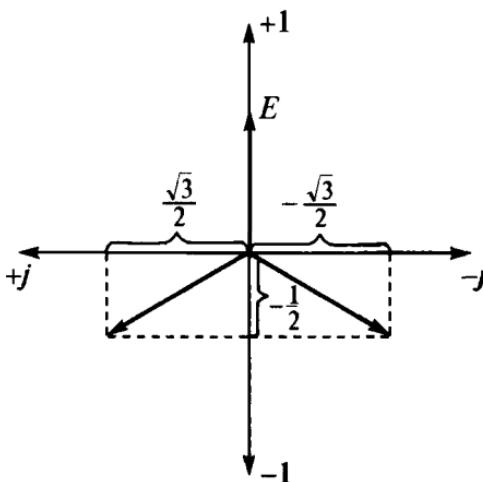

4.2- rasm.

sinxron generatorlarning statorida uchta chulg'am joylash-tirilgan, aylanadigan induktor qismida magnit maydon hosil qilinadi. Yakor aylanganda uning magnit maydoni statorning uchta chulg'amida EYK hosil qiladi. Chulg'amlarning o'ramlari soni bir xil bo'lgani va bu chulg'amlar fazoda bir-biriga nisbatan 120° gradusga siljiganligi sababli, har bir chulg'amda hosil qilingan EYK bir xil amplitudali bo'ladi.

Bu EYKlarni kompleks shaklda yozamiz va vektor diagrammasini chizamiz:

$$E_A = \frac{E_m}{\sqrt{2}} < 0 = E < 0 = E \cos 0 + jE \sin 0 = E,$$

$$E_B = \frac{E_m}{\sqrt{2}} < -120^\circ = E + \cos 120^\circ - jE + \sin 120^\circ + E \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

$$E_C = \frac{E_m}{\sqrt{2}} < 120^\circ = E + \cos 120^\circ + jE + \sin 120^\circ = E \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Uch fazali zanjirlarda vektor diagrammalar soat strel-kasi harakatiga teskari yo'nalishda, ya'ni 90° ga burilgan holda ko'rsatiladi (4.2- rasm).

4.2. Uch fazali o'zgaruvchan tok zanjirini „yulduzcha“ usulida ulash


Uch fazali EYKlar va iste'molchilar, asosan, ikkita: „yulduzcha“ va „uchburchak“ usulida ulanadi. „Yulduzcha“ usulida ulangan zanjirni ko'rib chiqamiz. Bu usulda generatorning statoridagi chulg'amlarning bir uchlari X, Y, Z bir tugunga tutashtiriladi va bu tugun „O“ harfi bilan belgilanadi. Bu nuqta befarq nuqta deyiladi. Chulg'amlarning ikkinchi uchlari esa liniya simlari orqali iste'molchiga ulanadi (4.3- rasm). Demak, liniya — generatorning har uchala fazasi yulduzcha usulida ulangan Z_A, Z_B, Z_C iste'molchiga tutashtiruvchi simlardir. Uch fazali zanjirlarni hisoblashda ko'pincha bu simlarning qarshiligi hisobga olinmaydi. Iste'molchining bir uchi generatorning fazalariga, ikkinchi uchi „O“ tugunga tutashtirib ulanadi.

Agar iste'molchi har uchala qarshiligining to'la kompleks qiymati bir-biriga teng bo'lsa, simmetrik uch fazali sistema deyiladi. 4.3- rasmdagi liniya toklari iste'molchi toklariga teng bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AO}}{Z_A}; \quad I_B = \frac{\dot{U}_{BO}}{Z_B}; \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{nO}}{Z_C}.$$

Bu formula
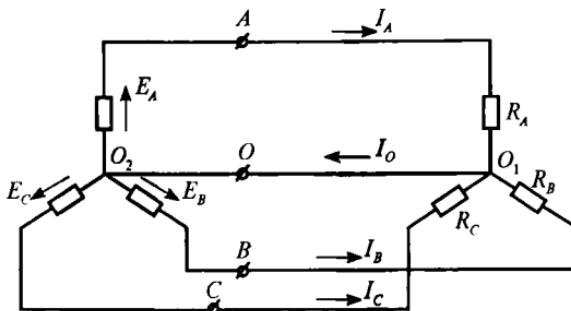
$$\begin{aligned} \dot{U}_{AO} &= \varphi_A - \varphi_O = \dot{I}_A \cdot Z_A; & \dot{U}_{BO} &= \varphi_B - \varphi_B = \dot{I}_B \cdot Z_B; \\ \dot{U}_{CO} &= \varphi_C - \varphi_O = \dot{I}_C \cdot Z_C; & \dot{U}_{AO} &= \varphi_A - \varphi_O = \dot{I}_A \cdot Z_A; \\ \dot{U}_{BO} &= \varphi_B - \varphi_A. & \dot{U}_{CO} &= \varphi_C - \varphi_O = \dot{I}_C \cdot Z_C. \end{aligned}$$



4.3- rasm.

$\dot{U}_{AO}, \dot{U}_{BO}, \dot{U}_{CO}$ – faza kuchlanishlari. Bu kuchlanishlar har bir faza va generatorning befarq nuqtasi orasidagi potensiallar ayirmasiga teng.

Konturning biri uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan tenglama yozamiz:

$$\dot{U}_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \dot{I}_A \cdot Z_A - \dot{I}_A \cdot Z_B = \dot{U}_{AO} - \dot{U}_{BO}.$$

Boshqa konturlar uchun:

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BO} - \dot{U}_{CO}; \quad \dot{U}_{CA} = \dot{U}_{CO} - \dot{U}_{AO},$$


bunda $\dot{U}_{AB}, \dot{U}_{BC}, \dot{U}_{CA}$ – liniya kuchlanishlari. Bu formulalar liniya va faza kuchlanishlarining kompleks kattaliklari o'rta-sidagi bog'lanishni ifodalarydi.

Mana shu formulalar asosida faza va liniya kuchlanishlarining vektor diagrammasini chizamiz (4.4- rasm). A va B faza kuchlanishlari orqali liniya kuchlanishining ifodasi

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AO} - \dot{U}_{BO}$$

asosida bu vektor diagrammani chizish tartibi bilan tanishamiz. Vektor \dot{U}_{AO} ning oxiriga vektor \dot{U}_{BO} ni shu vektoring o'ziga parallel, lekin teskari yo'nalishda ko'chirsak, vektor $(-\dot{U}_{BO})$ ni hosil qilamiz. \dot{U}_{AO} va $(-\dot{U}_{BO})$ faza kuchlanishlari vektorlarining yig'indisi \dot{U}_{AB} kuchlanish vektoriga teng.

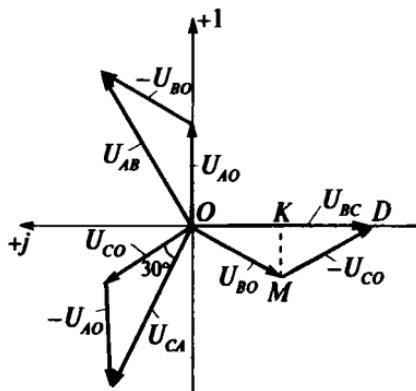Shunga o'xshash yuqoridagi formulalar asosida \dot{U}_{BC} va \dot{U}_{AO} liniya kuchlanishlari vektorlarini ko'ramiz. 4.4- rasmdagi



4.4- rasm.

vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, liniya kuchlanishlari U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ham bir-biriga nisbatan 120° , faza kuchlanishlari U_{AO} , U_{BO} , U_{CO} esa 30° siljigan.

Endi *OMD* teng yonli uchburchakning uchidan asosiga perpendikular tushirsak, *OKM* to‘g‘ri burchakli uchburchakni hosil qilamiz. Bu uchburchakdan:

$$\frac{1}{2} \cdot U_{BC} = U_{BO} \cdot \cos 30^\circ;$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\frac{1}{2} \cdot U_{BC}}{U_{BO}}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Bu uchburchaklardagi munosabatlar vektor diagramma ning uchala teng yonli uchburchaklari uchun adolatli bo‘lgani uchun, bu ifodani umumlashtirib quyidagicha yozish mumkin:

$$1/2U_I = \frac{\sqrt{3}}{2}U_k \text{ yoki } U_K = \sqrt{3}U_f$$


Demak, „yulduzcha“ usulida ulangan uch fazali zanjir uchun:

$$U_1 = \sqrt{3} \cdot U_f \quad \text{va} \quad I_I = I_f.$$


Iste’molchining neytral nuqtasi bo‘lgan „O₁“ tugun uchun Kirxgofning birinchi qonunini yozamiz:

$$I_N = I_A + I_B + I_C.$$

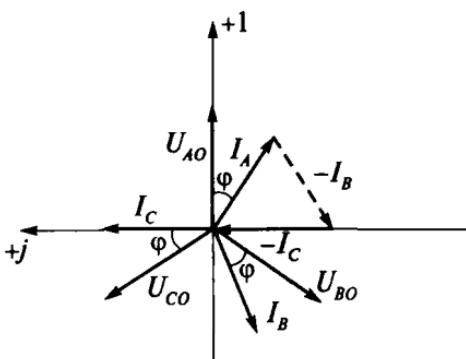Bu toklarning vektor diagrammasini $Z_A = Z_B = Z_C$ shart bilan chizamiz. Har bir fazada to‘la kompleks qarshiliklar aktiv-induktiv xarakterga ega. Har bir fazada reaktiv qar-



4.5- rasm.

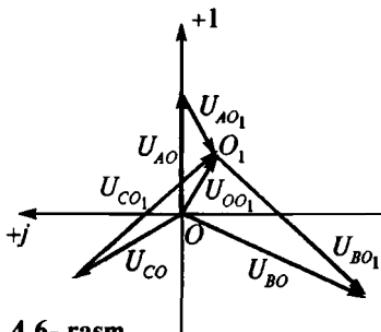

4.6- rasm.

shilik $X = X_L - X_C > 1$ bo‘lgan hol uchun toklarning vektor diagrammasi 4.5- rasmida ko‘rsatilgan.

To‘la kompleks qarshiliklar teng bo‘lganda generator va iste’molchi neytral nuqtalarini tutashtiruvchi simdagagi tok I_N nolga teng bo‘ladi. Bu rejim simmetrik rejim deyiladi va uch fazali zanjirning bu holatida har bir fazadagi kuchlanish va tok orasidagi faza siljishi φ bir-biriga teng bo‘lib, quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$\gamma = \operatorname{arctg} \frac{X}{R}.$$

Fazadagi to‘la kompleks qarshiliklar teng bo‘lmay, EYK simmetrik bo‘lsa, bunday rejim *nosimmetrik rejim* deyiladi.


4.6- rasmida $\dot{U}_{AO_1} = \dot{U}_{AO} + \dot{U}_{OO_1}$ formulaga muvofiq chizilgan vektor diagramma ko‘rsatilgan. Bunda $U_{OO_1} = U_N$ neytralning og‘ish (siljish) kuchlanishi deyiladi va u uch fazali zanjirning nosimmetrikligini ko‘rsatadi.

4.3. Uch fazali zanjirlarni „uchburchak“ usulida ularash

Chulg‘amlar uchburchak usulida ketma-ket ulanadi, ya’ni har bir chulg‘amning oxirgi uchi keyingi chulg‘amning boshiga ulanadi. 4.7- rasmida uchburchak usulida ulangan uch fazali zanjir ko‘rsatilgan. I_A , I_B , I_C liniya toklari bo‘lib, bu tok generatori iste’molchi bilan tutashtiruvchi simlardan oqadi. I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} — iste’molchidan oqadigan toklar; bu toklar *faza toklari* deyiladi. Z_{AB} , Z_{BC} , Z_{CA} — iste’molchining to‘la qarshiliklari, generator chulg‘amining EYK ta’sirida bo‘ladi. Demak, iste’molchining har bir to‘la kompleks qarshiligining kuchlanishlarini quyidagicha yozish mumkin:

$$U_{AB} = I_{AB} \cdot Z_{AB}; \quad U_{BC} = I_{BC} \cdot Z_{BC}; \quad U_{CA} = I_{CA} \cdot Z_{CA}.$$

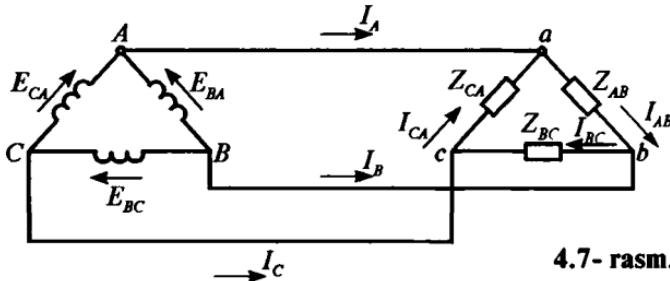Bu kuchlanishlar faza kuchlanishlari bo‘lib, uch fazali



4.7- rasm.

zanjirlarni uchburchak usulida ulaganda $U_f = U_L$. Faza toklari quyidagi munosabatlardan topiladi:

$$I_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}; \quad I_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}; \quad I_{AC} = \frac{\dot{U}_{AC}}{Z_{AC}}.$$


Liniya va faza toklari o'rtaqidagi munosabatlarni aniqlash maqsadida tugunlar uchun Kirxgofning birinchi qonuniga muvofiq tenglamalar yozamiz:

$$I_A + I_{CA} - I_{AB} = 0, \text{ bu ifodadan } I_A = I_{AB} - I_{CA};$$

$$I_B + I_{AB} - I_{BC} = 0, \text{ bu ifodadan } I_B = I_{BC} - I_{AB};$$

$$I_C + I_{BC} - I_{CA} = 0, \text{ bu ifodadan } I_C = I_{CA} - I_{BC}.$$

Bu tenglamalarga muvofiq toklarning vektor diagrammasini quramiz. Faraz qilaylik, $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA} = R$. Bunda faza toklari faza kuchlanishlari bilan bir xil yo'nalishda bo'ladi. Yuqorida liniya va faza toklari orasidagi munosabatlarni ifodalovchi kompleks sonlar uchun yozilgan formulalarga asoslanib, toklar vektor diagrammasini qurish tartibi bilan tani-shamiz (4.8- rasm). Vektor I_{AB} ning oxiriga vektor I_{CA} ni shu vektoring o'ziga parallel holda, lekin unga teskari yo'nalishda ko'chirsak, vektor $(-I_{CA})$ ni hosil qilamiz. Tenglamalar sistemasining birinchi tenglamasiga asosan bu ikki vektor, vektorlar I_{AB} va I_{CA} yig'indisi, liniya toki vektori I_A ni hosil qiladi. Xuddi shunga o'xshash, tenglamalar sistemasining ikkinchi va uchinchi tenglamalariga asosan liniya toklari I_B va I_C vektorlarini topamiz. Teng yonli uchburchaklarning uchidan asosiga perpendikular tushirib OKM to'g'ri burchakli uchburchak hosil qilamiz va bu uchburchakdan foydalanib, quyidagi munosabatlarni yozamiz:

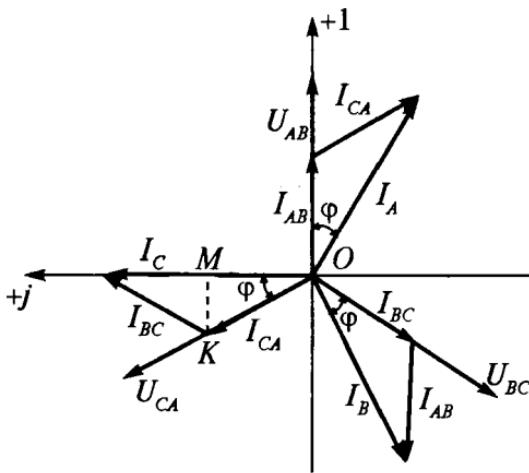

4.8- rasm.

$$\cos 30^\circ = \frac{1}{2} \frac{I_n}{I_{CA}} \text{ yoki } \frac{1}{2} I_n = I_{CA} \cdot \cos 30^\circ; \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ifodani umumlashtirib

$$I_I = \sqrt{3 \cdot I_\Phi}.$$

Demak, uchburchak usulida ulangan uch fazali zanjirlar uchun asosiy munosabatlar quyidagicha yoziladi:

$$I_I = \sqrt{3 \cdot I_f}. \quad U_I = U_f$$

Uch fazali zanjirda aktiv quvvat har bir faza quvvatlaring yig‘indisiga teng:

$$P = P_A + P_B + P_C.$$

Har uch fazadagi iste’molchilarining qarshiliklari simmetrik (bir tekis) bo‘lganda bu munosabat quyidagicha yoziladi:

$$P = 3 P_f.$$

Har bir fazaning quvvati

$$P_f = I_f I_f \cos\varphi,$$

bunda φ_f — faza kuchlanishi va tokning o‘zaro siljish burchagi.

Bu ifodani hisobga olib simmetrik rejimda uchala fazaning quvvatini ifodalaymiz:

$$P = 3 I_f U_f \cos\varphi.$$

Quvvatni liniya toki va kuchlanishi orqali ifodalaymiz. Yulduzsimon ulaganda:

$$U_L = U_f \sqrt{3}; \quad I_L = I_f$$

Uchburchak usulida ulaganda: $U_L = I_f$. $U_L = \sqrt{3} \cdot I$.

Bu ifodalardan ko‘rinib turibdiki, yulduz usulida ulashda ham, uchburchak usulida ulashda ham uch fazali quvvat formulalari bir xil:

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi.$$

Ych fazali zanjirlarda reaktiv quvvat formulasini shunga o‘xshash chiqarish mumkin:

$$Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi.$$

Iste’molchilarning qarshiliklari bir tekis (simmetrik) bo‘lganda to‘la quvvat:

$$S = \sqrt{3} U_L I_L = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

Bir fazali zanjirlar uchun qurilgan quvvatlar uchburchagi uch fazali zanjirlar uchun ham o‘z kuchini yo‘qotmaydi; uchburchaklardagi munosabatlardan:


$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{Q}{P}; \quad \cos \varphi = \frac{P}{S}; \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S}.$$

4.4. Aylanuvchi magnit maydon hosil qilish


Magnit induksiya vektori kattaligi o‘zgarmas bo‘lib, fazonda ω burchak tezlik bilan aylanadigan magnit maydoniga *aylanuvchi magnit maydon* deyiladi.

Aylanuvchi magnit maydon hosil qilishni ko‘rib chiqamiz. Faraz qilaylik, chulg‘amning bir o‘ramidan o‘zgaruvchan tok o‘tyapti (4.9- rasm).

Bu chulg‘amning frontal proyeksiyasida tokning yo‘nalishini ko‘rsatuvchi strelkaning uchini nuqta bilan, strelkaning oxirini bir-birini kesib o‘tgan ikki chiziq—xoch bilan belgilaymiz. Tokning berilgan musbat yo‘nalishi va parma qonuniga binoan magnit maydon induksiyasining vektori pastga yo‘nalgan bo‘ladi. Tok o‘zgaruvchan bo‘lganligi sababli davrning ikkinchi yarmida tokning va demak, magnit induksiyasining yo‘nalishi qarama-qarshi tomonga o‘zgaradi.

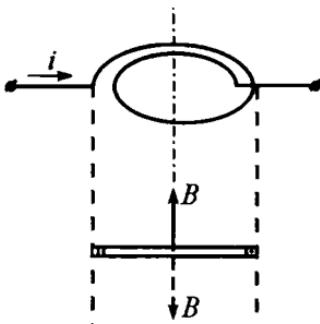

4.9- rasm.

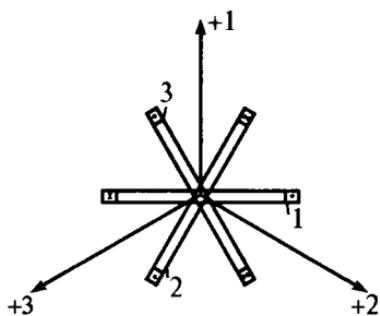

4.10- rasm.

Bunday maydon pulsatsiyalanuvchi maydon deyiladi. Faraz qilaylik, shunday o'ram uchta bo'lib, ular bir-biriga nisbatan fazoda 120° ga siljigan. 4.10- rasmida har bir o'ram tokining berilgan musbat (+) yo'nalishiga binoan, magnit induksiya vektorlarining musbat (+) yo'nalishlari ko'rsatilgan. Har bir o'ramdan mos ravishda uch fazali tok o'tganda shu chulg'ammlarning magnit induksiyasi vektorlarining yig'indisini har onda (lahzada), ya'ni $t = 0, t_2 \dots t_n$ da ko'rib chiqamiz (4.11- rasm).

4.12- rasmda vaqt $t = 0$ bo'lganda har bir chulg'amning induksiya vektori va vektorlar yig'indisi ko'rsatilgan. $t = 0$ da $I_1 \cdot i_2 = 0$, I_2 va i_3 qarama-qarshi yo'nalishli bo'lib, bir xil kattalikka ega. Demak, magnit induksiya vektorlari $B_1 = 0$, B_2 , B_3 .


Vektorlar yig'indisi B_Σ parallelepiped qoidasiga binoan topiladi. 4.12- rasm, b da $t = t_1$ bo'lganda I_1 musbat ishoralari bo'lib, eng katta (maksimal) qiymatga ega. t_2, i_3 manfiy ishorali bo'lib, bir xil qiymatga ega. Demak, magnit induksiya vektorlari ham toklar yo'nalishi bilan aniqlanadi: $B_1 = B_{1\max}$, $B_2 = B_3$.

Vektorlar yig'indisi: $B_\Sigma = B_1 + B_2 + B_3$.

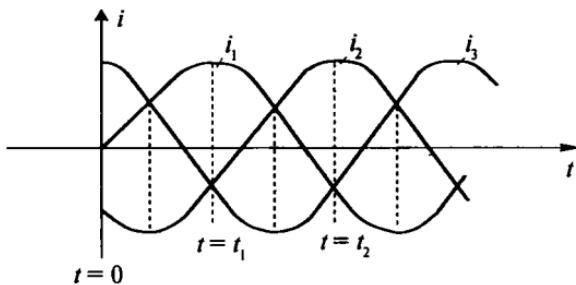4.12-rasm, b da $t = t_1$ bo'lganda i_2 manfiy ishorali bo'lib, eng katta (maksimal) qiymatga ega. $i_1 = i_2$ bo'lib, musbat ishorali.

Magnit induksiya vektorlari mos ravishda yo'nalgan:

$B_2 = B_{2\max} + B_1 = B_3$. Vektorlar yig'indisi $B_\Sigma = B_1 + B_3$. Shunday qilib, 4.12- rasmdan ko'rinish turibdiki, magnit



4.11- rasm.


induksiya natijaviy vektorlarining kattaligi o'zgarmay, yo'naliishi o'zgaradi, boshqacha aytganda, natijaviy vektor kattalik o'zgarmasdan aylanadi.

Magnit induksiyasi vektorlarining aylanish tezligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$n_0 = \frac{60 \cdot f}{P},$$

bunda: f — chiziqli chastota, P — juft qutblar soni. Aylanuvchi magnit maydon elektr uskunalarda keng qo'llaniladi. Masalan, asinxron dvigatellarda bu uch chulg'am asinxron dvigatelning qo'zg'almas qismi — statorda joylashgan bo'lib, statorda uch fazali toklar ta'sirida aylanuvchi magnit maydon hosil bo'ladi. Magnit maydonning aylanish yo'naliishi fazalar ketma-ketligi (tartibi)ga bog'liq. Har qanday ikki fazaning o'rinnari almashsa, aylanish yo'naliishi ham o'zgaradi.

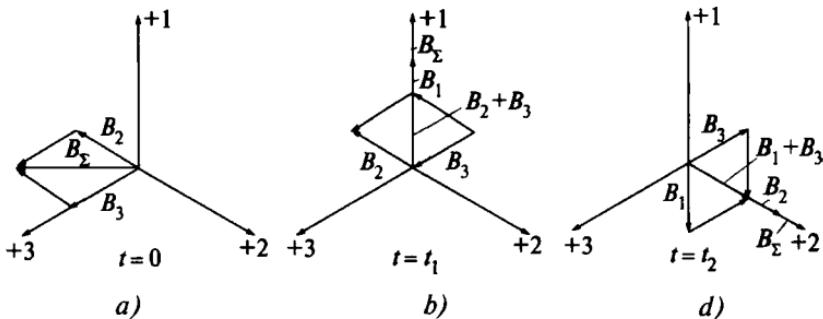Yuqorida aytib o'tganimizdek, elektr energiyasi barcha elektr stansiyalarida uch fazali tok ko'rinishida sinxron generatorlarda ishlab chiqariladi. Sinxron generatorning chul-



4.12- rasm.

g‘amlari odatda yulduzcha usulida ulanadi. Bu usulda ularash qator afzalliklarga ega.

Chulg‘amlar yulduzcha usulida ulanganda elektr uskunalar elektr energiyasini ikki kuchlanishda (faza va liniya kuchlanishlari) iste’mol qilishi mumkin, shu sababli aksariyat iste’molchilarga ikkita kuchlanish beriladi. Yulduzcha usulida ulanganda generatorning chulg‘amlarida tenglashtiruvchi toklar hosil bo‘lmaydi, chunki generatorning o‘ziga tok o‘tadigan berk zanjir yo‘q. Iste’molchining qarshiliklarini o‘lchash generatorning ularish usullariga bog‘liq emas. Qarshilik asosan tarmoqning kuchlanishi u yoki bu elektr uskunaning nominal, ya’ni asosiy va normal holatdagi ish kuchlanishiga qarab aniqlanadi. Elektr tarmoqlari kuchlanishi 1000 V gacha va undan yuqori tarmoqlarga bo‘linadi. Elektr tarmoqlari kuchlanishi 1000 V gacha bo‘lgan guruhi ichida turmushda asosan quyidagi nominal kuchlanishlar qatori qo‘llaniladi:

$$U_{\text{nom}} = 127V; 220V; 380V; 660V.$$

Bu nominal kuchlanishlar qatorida har bir keyingi nominal kuchlanish avvalgisidan $\sqrt{3}$ marta katta. Bu iste’molchilar uchun qator qulayliklar tug‘diradi. 380/220 V kuchlanish turmushda keng tarqalgan bo‘lib, bunda $U_A = 380$ V va $U_B = 220$ V.

Bir fazali iste’molchilar asosan uy-ro‘zg‘or (turushda) ishlatiladigan elektr uskunalaridir. Yoritish lampalari, sovitgich, televizor, dazmol, elektr choynak va hokazolar shular jumlasidandir. Bunday iste’molchilarning har bir guruhi bir fazaga (A fazaga) ulanadi, masalan, bir qator uylarga, keyingi qator uylarga B fazasi va hokazo. Shu sababli bunda iste’molchilarning simmetrikligini ta’minlash ancha qiyin. Xuddi shu vaqtida, uch fazali zanjirlarni simmetrik holi texnikaviy va iqtisodiy nuqtayi nazardan eng qulay rejimdir. Shu sababli iste’molchilarni simmetriklash uchun maxsus uskunalar ishlatiladi.

5.1. Elektr o'lchashlar va elektr o'lhash asboblari haqida umumiy ma'lumot

Elektr qurilmalar me'yorda ishlashi uchun elektr enerjiyasini tavsiflovchi kattaliklar (tok, kuchlanish, quvvat, energiya sarfi va boshqa kattaliklar) doimo nazorat qilib turilishi lozim. Bu maqsadda sanoat korxonalari o'lhash asboblari bilan jihozlanadi. O'lhash asboblari va avtomatik qurimalarga xizmat ko'rsatish uchun korxonalarda alohida maxsus bo'lim tashkil etiladi.

O'lhash natijasida olingan ma'lumotlar haqiqiysiga taqqoslanadi. Har bir o'lhashda qandaydir xatolikka yo'l qo'yiladi. Bu xatolik o'lhash asbobining aniqlik sinfi bilan baholanadi.

Fizik kattaliklarni o'lhash uchun quyidagilarni bilish shart:

1. O'lchov birligi. Har bir fizik kattalikning o'lchov birligi bor. Masalan, tok kuchi — amper; kuchlanish — volt; og'irlik (massa) — kilogramm; elektr quvvati — Watt; elektr energiyasi — Watt · soat bilan o'lchanadi va hokazo.

2. O'lchov asbobi — o'lhash jarayonini amalga oshiruvchi texnik vosita (ampermestr, voltmestr, vattmestr, hisoblagich).

3. O'lchov o'zgartirgichlari. O'lchov asboblarining o'lhash imkoniyatlarini kengaytiruvchi texnik vosita. Bu turkumga noelektrik kattaliklarni elektrik kattalikka mutanosib tarzda o'zgartiruvchi datchiklar kiradi. Masalan, taxometr — aylanish tezligini kuchlanish yoki tokka mutanosib tarzda o'zgartirib beruvchi texnik vosita.

O'lhash vositalarining ikki turi mavjud:

1. Ishchi o'lhash vositalari — bevosita texnik kattaliklarni o'lhash uchun foydalilanadi.

2. Namunaviy (andazali) ishchi o'lhash vositalari — o'lhash vositalarini tekshirish va nazorat qilish uchun foydalilanadi.

O'lhashdagi xatolik. O'lhash asbobi ko'rsatgan kattalik va shu kattalik haqiqiy qiymatining ayirmasi *absolut xatolik*

deyiladi: $\Delta A = A_{kk} - A_h$; A_{kk} – asbob ko'rsatgan kattalik, A_h – haqiqiy qiymat.

Mutlaq xatolikning shu kattalik haqiqiy qiymatiga nisbati, foiz hisobida, *nisbiy xatolik* deyiladi va δ bilan ifodalanadi.

$$\delta = \frac{\Delta A}{A_h} = \frac{A_{kk}}{A_h} \cdot 100.$$

Ko'pincha o'lhash asboblarining xatoligi keltirilgan xatolik bilan aniqlanadi.

Absolut xatolikning shu o'lhash asbobining mo'tadil kattaligiga, foiz hisobidagi nisbatiga *absolut xatolik* deb aytildi. O'lhash asbobining mo'tadil kattaligi, shu asbobning maksimal, ya'ni eng katta qiymatidir.

$$\gamma_h = \frac{\Delta A}{A_{nom}}.$$

A_{nom} – o'lhash asbobining mo'tadil qiymati. Davlat standartiga ko'ra har bir o'lhash asbobi o'lhash paytida yo'il qo'yiladigan keltirilgan xatolik bo'yicha aniqlik sinflariga bo'linadi. Har bir o'lhash asbobining haqiqiy xatoligi aniqlik sinfidan aniqlanadi:

$$\gamma_h = \gamma = \frac{A_{nom}}{A_{kk}},$$

bu formulada γ – keltirilgan xatolik, asbobning aniqlik sinfi. Masalan, eng katta o'lchanadigan tok 15A bo'lsin, ampermetr bilan 11A tok o'lchanib, aniqlik sinfi 1,5 bo'lsa, haqiqiy xatolik,

$$\gamma_h = 1,5 \frac{15}{11} = 2\% \text{ bo'ladi.}$$

5.2. Magnitoelektrik o'lhash mexanizmi

Kundalik amaliyotda elektr toki va kuchlanishlarni texnik o'lhash uchun ko'pincha magnitoelektrik va elektromagnit sistemalarning strelkali asboblari ishlataladi.


Magnitoelektrik o'lhash mexanizmining ishlashi doimiy magnit maydon bilan elektr tokining o'zaro ta'siriga asoslangan. Mexanizmning konstruktiv sxemalaridan biri 5.1-rasmida tasvirlangan.

Bu mexanizm bikr mahkamlangan taqasimon doimiy magnit va shu magnit hosil qiladigan magnit maydon muhi-

tida joylashgan qo'zg'aluvchi tokli ramkadan tashkil topgan (5.1- rasm.) Qo'zg'aluvchi qismda aylanma moment o'zgarmas magnitning magnit maydoni va ramkadan o'tadigan tokning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi.

O'chash asbobining o'qiga F kuch ta'sir qiladi:

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \omega,$$

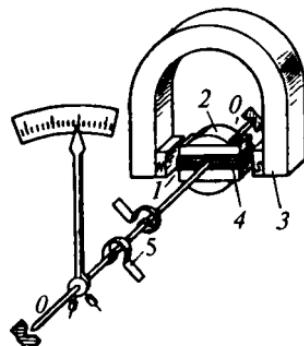

5.1-rasm.

bunda B – magnit maydon induksiyasi, I – tok, ω – ramkaga o'ralgan chulg'amdag'i o'ramlari soni, l – tokli o'tkazgichning magnit maydoniga kiritilgan qismining uzunligi.

Strelka, o'q va ramka o'zaro bikr bog'langan. Ramka aylanganda o'q va strelka ham aylanadi. Ramkaning enini d deb olsak, unga ta'sir qiluvchi aylanma moment:

$$M = F \frac{d}{2}.$$


Magnitoelektrik o'lhash mexanizmidan ko'pincha o'zgarmas tok kattaliklarini o'lhashda foydalaniladi. Har bir o'lhash mexanizmini tok, kuchlanish va boshqa elektrik kattaliklarni o'lhashda qo'llash mumkin. Bunda uning o'lhash sxemasi o'zgaradi, xolos.

5.3. Elektromagnit va elektrodinamik o'lhash mexanizmlari

Bu mexanizmlarning ishlash prinsipi qo'zg'aluvchan ferromagnit o'zak qo'zg'almas chulg'amning ichiga tortilishiga asoslangan (5.2- rasm).

O'lchanadigan tok yoki tokka proporsional kattalik g'al takdan o'tib, ferromagnit o'zakni tortishi natijasida aylanma moment hosil bo'ladi. Ma'lumki, magnit maydonning energiyasi shu maydonni hosil qiluvchi tokning kvadratiga proporsional:

$$W_m = L \frac{I^2}{2}.$$

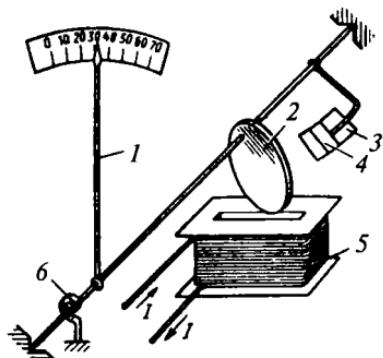

5.2-rasm.


o'zak g'altak ichiga kirishi natijasida induktivlikning o'zgarishi.

Demak, bu turli o'lhash asboblarining raqamlar shaklasi proporsional bo'lmaydi, chunki tok va aylanuvchi momentni bog'lovchi ifoda ikkinchi darajalidir.

Bu o'lhash asboblaridan asosan o'zgaruvchan tok kattaliklarini o'lhashda foydalaniladi.

Elektr zanjirlarida quvvat va energiyani o'lhash uchun elektrodinamik va o'lchov mexanizmlarining ishlash prip-sipidan foydalanish mumkin. Amalda odadta elektrodinamik vattmetrlar va elektr energiyasining induksion schotchiklari ishlataladi.

5.4. Elektrodinamik o'lhash mexanizmi

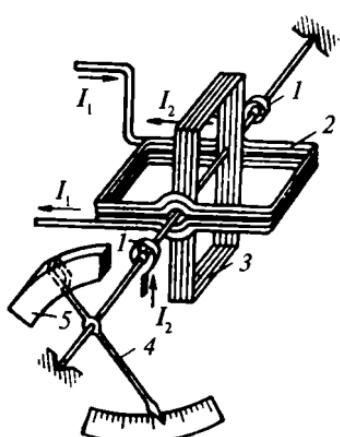

5.3- rasm.

Mana shu energiya hisobiga o'zak g'altak ichiga tortiladi. Shu ifodaga asoslanib, o'lhash asbobining o'qiga ta'sir etuvchi aylanuvchi momentni topish mumkin:

$$M = \frac{I^2 \Delta L}{2 \Delta \alpha},$$

bunda: $\Delta \alpha$ — ferromagnit o'zakning g'altakka tortilish burchagi, ΔL — ferromagnit

chulg‘amni harakatga keltiradigan aylantiruvchi momentni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$M_{ayl} = I_1 \cdot I_2 \frac{\Delta M}{\Delta \alpha},$$


bunda I_1 va I_2 — mos ravishda qo‘zg‘aluvchi va qo‘zg‘almas chulg‘amlardan o‘tayotgan tok, ΔM — o‘zaro induksiya koefitsiyentining o‘zgarishi (burchak $\Delta \alpha$ ga qarab o‘zgaradi); α — fazodagi g‘altaklar orasidagi burchak. G‘altaklardan tok o‘tgan sari bu burchak $\Delta \alpha$ ga o‘zgaradi.

Bu o‘lchash mexanizmi ko‘pincha vattmetrlarda qo‘llaniladi. Magnitoelektrik mexanizmda bo‘lgani singari qo‘zg‘aluvchan g‘altak ikkita spiral prujina orqali energiya oladi.

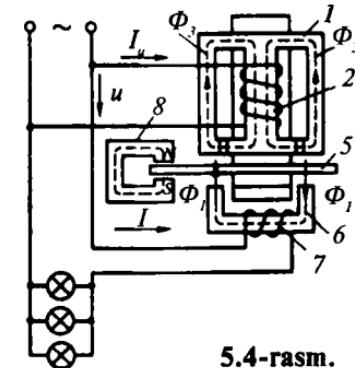5.5. Induksion va raqamli o‘lchash mexanizmi

Bizga ma’lumki, agar ikki chulg‘amning magnit oqimlari orasida faza siljishi bo‘lsa, yakuniy magnit oqim aylanma magnit oqim bo‘ladi. Demak, bu aylanma magnit oqim aylanma momentni hosil qiladi. Induksion o‘lchash mexanizmining ishlashi shu prinsipga asoslangan. Ya’ni induksion o‘lchash mexanizmlarida o‘zgaruvchan magnit maydon shu maydon induksiyalangan toklariga ta’sir qiladi. Bundan shunday o‘lchagichni faqat o‘zgaruvchan tok zanjirlaridagina ishlatish mumkin, degan xulosa kelib chiqadi. Bu o‘lchash mexanizmi ko‘pincha energiyani o‘lchagichlarda qo‘llaniladi. 5.4- rasmida induksion o‘lchash mexanizmi elektr energiyasi schotchigi (hisoblagich) ko‘rsatilgan. Kuchlanish chulg‘amining o‘ramlari soni juda ko‘p bo‘lib, ko‘ndalang kesimi nisbatan ingichka simdan ishlangan bo‘ladi va tarmoqqa voltmetr kabi parallel ulanadi.

Tok (pastki) chulg‘am ko‘ndalang kesimi nisbatan yo‘g‘on simdan o‘raladi va zanjirga ampermetr kabi ulangan. Hisoblagich tokning kuchlanishiga ko‘paytirib o‘lchaydigan asbob bo‘lib, u vaqt davomida, ya’ni



5.4-rasm.

bir soat, sutka, oy davomidagi iste'mol qilingan elektr energiyasini hisobga oladi.

Tok va kuchlanish chulg'amlari qo'zg'almas. Yakuniy aylanma magnit maydon aluminiydan yasalgan diskda uyurma tok hosil qiladi. Yakuniy aylanma magnit maydon va tokli disk magnit maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida aylanma moment hosil bo'ladi:

$$M = C \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi,$$

bunda C — proporsionallik koefitsiyenti, U — kuchlanish chulg'aming kuchlanishi, I — tok chulg'amidan o'tadigan tok kuchi, φ — tok va kuchlanish vektorlari orasidagi burchak.

Hisoblagich diskining aylanishlar sonini iste'mol qilinayotgan elektr energiyaga tenglashtirish uchun diskning aylanishiga proporsional bo'lgan tormozlovchi moment zarur bo'ladi. Bu momentni o'zgarmas magnit hosil qiladi.

Raqamli elektr o'lchash mexanizmlari. Keyingi yillarda butun dunyoda integral mikrosxemalar asosida yaratilgan raqamli texnologiyalar misli ko'rilmagan sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu usul bilan elektr o'lchashlar oson, qulay va yuqori aniqlikda amalga oshiriladi. Katta integral mikrosxemalarni yaratish texnologiyasi yuqori mukammallikka erishganligi tufayli raqamli mexanizmlar asosida yaratiladigan o'lchash asboblarining narxi ham arzon. Elektr o'lchashning asosi — „kod“ lardir. Kod — bir necha signal (impuls)lardan iborat, ma'lum raqamga mos, elektr kattalikni shartli ravishda aks ettiradi. Raqamli elektr o'lchash asboblari (masalan, voltmetr Bk 7–10) umumiyl holda quyidagi mexanizmlardan iborat (5.5- rasm).

Kirish qurilmasi (KQ) — katta qarshilikli kuchlanish bo'lgichi bo'lib, u ma'lum qutblarda normallashtirilgan kuchlanish hosil qiladi (0–1).

Taqqoslash raqamli o'zgartirgichi (TRO') komparator va chiziqli o'zgaradigan kuchlanish generatoridan iborat. Bu



5.5- rasm.

ikki mexanizm kuchlanish yoki boshqa elektr kattaliklarni taqqoslaydi va raqamli hisobot qurilmasiga (RHQ) uzatadi.

Raqamli o'lhash asboblarida shkala, strelka va shunga o'xshash boshqa texnologik murakkab elementlar yo'q. Kelgusida barcha elektr asboblarida aynan mana shu turdag'i o'lhash mexanizmlari qo'llaniladi.

5.6. Tok, kuchlanish va quvvatni o'lhash

Yuqorida ko'rib chiqqan elektr o'lhash asboblari yordamida barcha elektr kattaliklar: tok, kuchlanish, quvvat va hokazolarni o'lhash mumkin. Qaysi kattalik o'lchanishiga qarab o'lhash sxemasi o'zgartiriladi.

Elektr tokini o'lhash. Tokni o'lchaydigan asbob *ampermestr* deb ataladi. Bu asbob elektr zanjiriga ketma-ket ulanadi. Demak, o'lchanadigan tok asbobning chulg'amidan o'tadi.


Yuqorida aytganimizdek, har bir o'lhash asbobi xatoliklarga yo'l qo'yadi. Tok Om qonuniga asosan, ampermestr zanjirga ulanmaganda, quyidagicha aniqlanadi (5.6- rasm, a).

$$I = \frac{U}{R_{\text{ist}}}.$$


Ampermestr zanjirga ketma-ket ulanganda tokning katalligi birmuncha kamayadi, chunki maxrajda yana bir qarshilik — o'lhash mexanizmi chulg'aming qarshiligi kiritiladi va endi tok quyidagicha aniqlanadi (5.6- rasm, b).

$$I = \frac{U}{R_{\text{ist}} + R_A}.$$

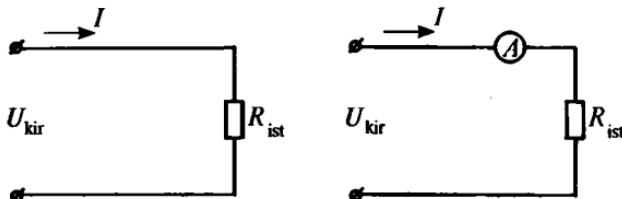Demak, o'lhash asbobining elektr zanjiriga ulanishi xatolikka olib kelyapti. Shu xatolikni iloji boricha kamaytirish uchun, ampermetrning ichki qarshiligi nolga intilishi kerak, boshqacha qilib aytganda, bu qarshilik iloji boricha



5.6- rasm.

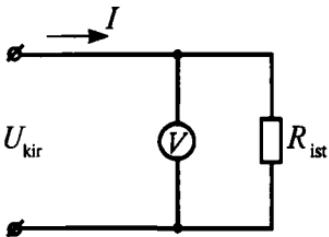

5.7- rasm.

kichik bo'lib, hech bo'lmasa quyidagi shart bajarilishi kerak: $R \rightarrow 0$ yoki $R_A \ll R_{\text{ist}}$. Ya'ni ampermetrning ichki qarshiligi iste'molchining qarshiligidan ancha kichik bo'lishi shart. Ampermetrning o'lhash sxemasi ana shu shartni bajaradi.

Kuchlanishni o'lhash uchun zanjirning kuchlanishi o'lchanadigan qismiga voltmetr parallel ulanadi. Avvalgidek, zanjirga voltmetr ulanmagan holatni ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, iste'molchi qarshiligi ulangan zanjir qismining kuchlanishini o'lhash lozim bo'lsin. O'lchanadigan kuchlanish (5.6- rasm).

$$U = I \cdot R_{\text{ist}}. \quad (1)$$

Endi voltmetrni zanjirning shu qismiga parallel ulaymiz (5.7- rasm). Kirxgofning birinchi qonuniga asosan:

$$I = I_{\text{ist}} + I_v.$$

Voltmetr yordamida o'lchanadigan kuchlanish.

$$U_v = I_{\text{ist}} \cdot R_{\text{ist}} = (I - I_v) \cdot R_{\text{ist}}. \quad (2)$$

(1) va (2) formulalardan ko'rinish turibdiki, voltmetrdan o'tayotgan tok I_v qancha kichik bo'lsa, o'lchanan kuchlanish o'zining haqiqiy qiymatiga shuncha yaqin bo'ladi. Voltmetrdan o'tayotgan tok:

$$I_v = \frac{U}{R_v}.$$

$$\text{Agar } R \rightarrow \infty \text{ bo'lsa, } I_v = \frac{U}{\infty} = 0 \quad \text{yoki } R_v \gg R_{\text{ist}}.$$

Demak, voltmetrning o'lhash sxemasi ana shu shartni qanoatlantirishi kerak.

5.7. Quvvat va elektr energiyani o'lhash

O'zgarmas tok zanjirida quvvatni voltmetr va ampermetr yordamida o'lchasa bo'ladi. Buning uchun tok va kuchlanishni bir vaqtning o'zida o'lchap, ularni ko'paytirish kifoya.

Bir fazali o'zgaruvchan tok zanjirida aktiv quvvat quyidagicha aniqlanadi (5.8- rasm).

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi.$$

Quvvat elektrodinamik o'lchash mexanizmi asosida ishlangan vattmetr bilan o'lchanadi. Bu o'lhash asbobining tok chulg'ami elektr sxemasiga ampermetr kabi ketma-ket, kuchlanish chulg'ami voltmetr kabi parallel ulanadi.


Fazalar siljishini asbobning o'zi hisobga oladi. Tok va kuchlanish chulg'amlari hosil qiladigan elektromagnit maydonlarni moslashtirish uchun har bir vattmetrda tok va kuchlanish chulg'amlarining boshi va oxiri, albatta yulduzcha bilan belgilanadi.

Vattmetr bir bo'limining qiymati quyidagi formuladan topiladi:


$$C = \frac{U_N \cdot I_N}{\varphi_N},$$

bunda U_N — vattmetrning nominal kuchlanishi, asbobning ko'rsatishi, I_N — vattmetrning nominal toki, asbobning ko'rsatishi, φ_N — asbobning maksimal bo'limlari soni.

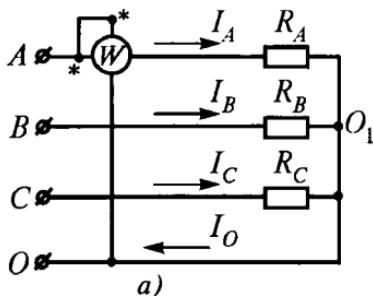
Agar uch fazali simmetrik iste'molchining quvvatini o'lchamoqchi bo'lsak, bitta fazaning quvvatini uchga ko'paytirish kifoya (5.9- rasm, a). Agar uch fazali nosimmetrik iste'molchi bo'lsa, har bir faza vattmetr bilan alohida o'lchanishi lozim (5.9- rasm, b).



5.9- rasm.

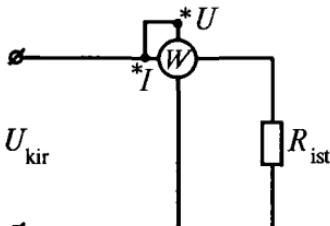

5.8- rasm.

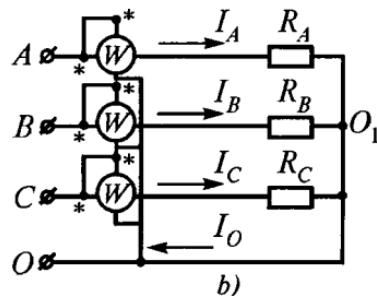

Uch fazali iste'molchilarning quvvatini ikkita vattmetr bilan ham o'lchab bo'ladi. Shunday imkoniyat mavjudligini isbot qilamiz. Har uchala faza quvvatlari:

$$P = P_A + P_B + P_C = U_{AO} \cdot I_A \cdot \cos \varphi_f + U_{BO} \cdot I_B \cdot \cos \varphi_f + U_{CO} \cdot I_C \cdot \cos \varphi_f \quad (1)$$

Uch fazali zanjirda nol sim bo'limgan holda Kirxgof qonuniga asosan:

$$I + I + I = 0.$$

Bu ifodadan:

$$I_B = -(I_A + I_C). \quad (2)$$

Bu ifodani (1) formulaga kiritamiz:

$$P = U_{AO} \cdot I_k \cdot \cos \varphi_f - U_{BO} (I_A + I_C) + U_{CO} \cdot I_C \cdot \cos \varphi_f$$

Quyidagi ifodalarni hisobga olib, qayta yozamiz:

$$U_{AB} = U_{AO} - U_{BO}; \quad U_{CB} = U_{BO} - U_{CO};$$

$$P = U_{AB} \cdot I \cdot \cos \beta_1 + U_{CB} \cdot I_C \cdot \cos \beta_2.$$

Liniya kuchlanishlari va faza toklarining, mos ravishda, siljish burchaklari:

$$\beta_1 = U_{AB} / I_A; \quad \beta_2 = U_{CB} / I_C.$$

Shu formulaga asosan ikkita vattmetrni kuchlanishlar U_{AB} va U_{CB} ga va toklar I_A , I_C ga ulaymiz (5.10- rasm). Bu ikkita vattmetr uchala faza quvvatini ko'rsatadi.

Reaktiv quvvatni o'lhash. Reaktiv quvvatning liniya kuchlanishi va faza toki orqali ifodasi quyidagicha bo'ladi:


$$Q = U_{BC} \cdot I_A \cdot \sin(U_B \cdot I_A) = U_{DC} \cdot I_A \cdot \cos(90^\circ - \varphi).$$

Keltirish formulasiga asosan: $\sin \varphi = 90^\circ - \varphi$. Demak, reaktiv quvvatni o'lhash uchun vattmetrni quyidagicha ularshimiz kerak (5.11- rasm).


Simmetrik iste'molchi bo'lganda har uchala fazaning reaktiv quvvati:

$$Q_{ist} = \sqrt{3} \cdot U_{BC} \cdot I_A \cdot \sin \varphi.$$

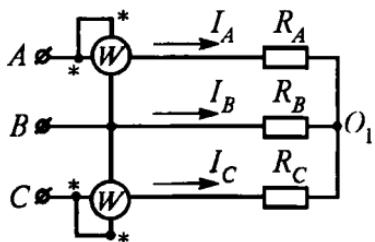Aktiv va reaktiv elektr energiya induksion asbob yordamida o'lchanadi. Bu o'lhash asbobi hisoblagich (schotchkik) deb aytildi va diskning aylanish sonini hisoblovchi mexanizm bilan jihozlanadi. Har bir hisoblagichda bir K·Vatt · soat elektr energiya diskning necha marta aylanish soniga to'g'ri kelishi ko'rsatiladi. Hozirgi vaqtida asosan bir fazali SAI va



5.10- rasm.

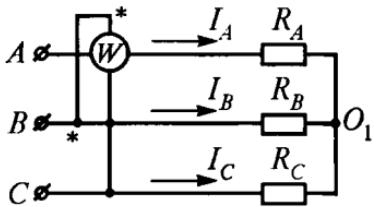

5.11- rasm.

uch fazali SA3U, SA4U va SR4U hisoblagichlari qo'llaniladi. SA3U (счётчик активный, трёхфазный, универсальный) hisoblagichi ikki elementlidir.

Noelektrik kattaliklarni elektr o'lhash asboblari yordamida o'lhash. Elektr o'lhash asboblari noelektrik kattaliklarni o'lhashda ham keng qo'llanadi. Sababi elektr o'lhashlar juda aniq olib boriladi va o'lhash qulaydir. Noelektrik kattaliklarga misol tariqasida bosim, harorat, avtomobilning tezligini keltirish mumkin. Bu kattaliklarni elektr kattalikka — tok yoki kuchlanishga o'zgartiruvchi mexanizm *datchik* deb ataladi. Avtomobilning tezligi taxogenerator bilan o'chanadi. Taxogeneratorning (TG) o'qi ichki yonish dvigateliga (IYD) ulangan va demak, TGning chulg'amidagi EYK IYDning aylanish tezligiga proporsional bo'lib, quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$E_{TG} = U_{TG} = C \cdot n \cdot \Phi,$$

bunda: C — o'zgarmas koeffitsiyent, n — IYD o'qining aylanish tezligi, Φ — TGning magnit oqimi, o'zgarmas magnit hosil qiladi.

Demak, voltmetrning ko'rsatishi avtomobilning aylanish tezligiga proporsional ekan. Bunday asbob *spidometr* deyiladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin, masalan, haroratni o'lhash uchun termoparalar yoki termorezistor (termistor)dan foydalaniлади.

Induktiv va sig'im datchiklari, silfon datchiklar ham amalda keng qo'llaniladi.

Qator hollarda o'lhash asboblarining o'lhash chegarasini kengaytirish zaruriyati tug'ilib qolsa, masalan o'zgarmas tok zanjiridagi ampermetrning o'lhash chegarasini kengay-

tirmoqchi bo'lsak, o'lhash mexanizmiga parallel ravishda qarshilik ulanadi. Bunday qarshilik *shunt qarshilik* deyiladi. Qarshilikning kattaligi yuqori aniqlik bilan beriladi, chunki aynan mana shu kattalik asbobning o'lhashdagi xatosini belgilab beradi. O'zgarmas tok zanjirida voltmetrning o'lhash chegarasi o'lhash mexanizmiga alohida qarshiliklarni ketma-ket ulab kengaytiriladi. Bu turli qarshiliklar *qo'shimcha qarshilik* $R_{qo'sh}$ deyiladi. Har ikkala, ya'ni shunt qarshilik R_{sh} va qo'shimcha qarshilik $R_{qo'sh}$ ham zavodda asbobga qo'shib beriladi. O'zgaruvchan tok zanjirlarida asboblarning o'lhash chegarasini kengaytirish uchun alohida o'lhash transformatorlaridan foydalilaniladi. O'lhash chegarasini kengaytirishning aynan shu usuli elektr tarmoqlarida keng qo'llaniladi. O'lhash transformatorlarining turlari, ularning ishlash prinsipi mazkur kitobning „Transformatorlar“ bo'limida bayon etilgan.

Har bir o'lhash asbobi qator shartli belgilarga ega. Bu shartli belgililar ayni o'lhash asbobini to'liq tavsiflab beradi va ularni ishlatishda qulaylik tug'diradi.



— magnitoelektrik o'lhash mexanizmi;



— elektromagnit o'lhash mexanizmi;



— elektrodinamik o'lhash mexanizmi;



— induksion o'lhash mexanizmi;



yoki 2,0 — o'lhash asbobining aniqlik sinfi;



— 2 kV yoki — o'lhash asbobi g'ilofining o'lhash

sxemasi izolatsiyasining sinalgan kuchlanishi yoki yuqori kuchlanish;

— o'lhash asbobining me'yoriy ishlash holatlari (gorizontal yoki vertikal holati);

Wh — aktiv elektr energiyasi hisoblagichi;

Whar — reaktiv elektr energiyasi hisoblagichi;

W — vattmetr.

VI BOB. TRANSFORMATORLAR


6.1. Transformatorlarning ishlash prinsipi va tuzilishi

Bir kuchlanishli o‘zgaruvchan tokning boshqa kuchlanishli o‘zgaruvchan tokka o‘zgartiruvchi elektromagnit apparat *transformator* deyiladi. Transformatorlar kuchlanishni o‘zgartirgich sifatida ko‘p sohalarda va har xil maqsadlarda foydalaniadi. Xususan, elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatish va iste’molchilarga taqsimlashda, qizdirish, payvandlash, to‘g‘rilash elektr qurilmalarida, radioapparatda avtomatika, aloqa qurilmalarida, elektr o‘lchov texnikasida va hokazolarda transformatorlarning ahamiyati katta. Elektr energiyasini elektr o‘tkazgichlar orqali uzoq masofalarga uzatishda elektr energiyasining bir qismi isrof bo‘lishini biz bilamiz, ya’ni:

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \cdot R_0 \cdot l.$$

Bu formuladan quvvat isrofi kuchlanishning kvadratiga teskari proporsional ekanligi ko‘rinib turibdi. Demak, kuchlanishning qiymati qancha katta bo‘lsa, quvvat isrofi shuncha kam bo‘lar ekan. Xulosa qilib shunday deyish mumkin, elektr energiyasini qancha uzoq masofaga uzatmoqchi bo‘lsak, kuchlanish shuncha yuqori bo‘lishi kerak. Iste’molchilarning asosiy qismi elektr energiyasini past kuchlanishda iste’mol qiladi. Elektr energiyasining kuchlanishini iste’molchiga yaqin masofaga olib kelgandan keyin pasaytirish lozim. Bu vazifani ham transformatorlar bajaradi. 6.1- rasmda yuqori kuchlanishli elektr tarmog‘ining sxemasi ko‘rsatilgan. Bu sxemadan kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi transformatorlar elektr tarmoqlarida asosiy elementlardan biri ekanligi va uning ahamiyati ko‘rinib turibdi.

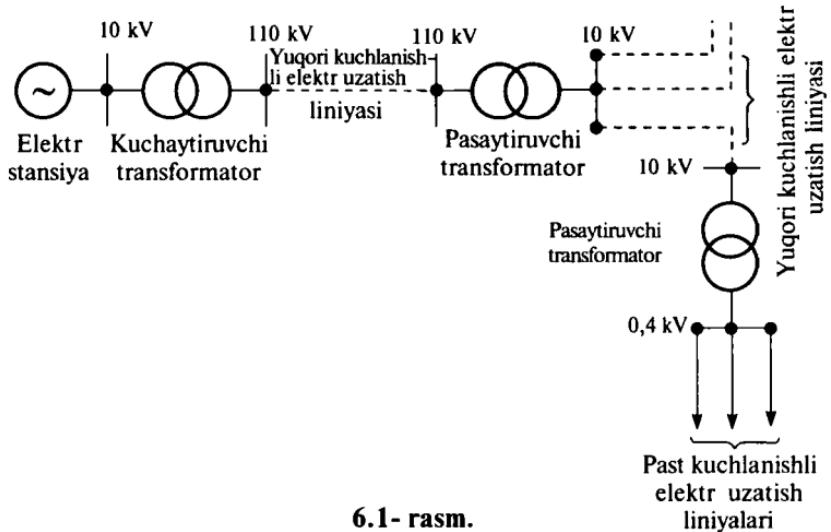Elektr tarmoqlarida ishlataladigan transformatorlar kuch transformatorlari deb ataladi. 6.2- rasmda bir fazali transformatorning ishlash prinsipi va tuzilish sxemasi berilgan.



6.1- rasm.

Ferromagnit o‘zakka birlamchi w_1 va ikkilamchi w_2 chulg‘amlar o‘ralgan. Elektromagnit maydon o‘zakning o‘lcham-lari bilan cheklangan, chunki po‘latdan yasalgan o‘zakning magnit o‘tkazuvchanligi μ_{em} havoning magnit o‘tkazuvchanligi M dan ancha katta, ya’ni $\mu_{em} > \mu$; $\mu_p >> \mu_x$.

Birlamchi chulg‘am manbara, ikkilamchi chulg‘am esa iste’molchining qutblariga ulangan. Elektr energiyasi birlamchi chulg‘amdan ikkilamchi chulg‘amga o‘zgaruvchan elektromagnit maydon orqali o‘tadi. Birlamchi chulg‘amdagи tok o‘zinduksiya EYK ni hosil qiladi, bu EYK elektromagnit induksiya qonuniga asosan:


$$e_i = -L \frac{di_1}{dt} = -w_1 \frac{d\Phi}{dt},$$

bunda: $\Phi = \Phi_m \cdot \sin \omega t$ — transformator o‘zagidagi magnit oqimi

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi_m \cdot \omega \cos \omega t = -\Phi_m \cdot \omega \cdot \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right).$$

Bu ifodalardan EYK ning haqiqiy qiymatini topamiz:
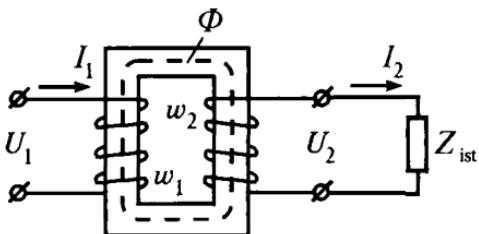
$$E_1 = \frac{E_1 m}{\sqrt{3}} = 4,44 \cdot f \cdot w_1 \Phi; \quad E_2 = \frac{E_2 m}{\sqrt{2}} = 4,44 \cdot f \cdot w_2 \Phi_m.$$



6.2- rasm.

Birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar EYK larining nisbati *transformatorlash koeffitsiyenti* deyiladi va har ikkala chulg‘am yagona magnit oqim ta’sirida bo’lgani uchun:

$$K = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2}.$$

Agar $K > 1$ bo’lsa, transformator *pasaytiruvchi* deyiladi, chunki bu holda $E_2 < E_1$. Agar $K > 1$ bo’lsa, transformator *kuchaytiruvchi* deyiladi, chunki $E_2 > E_1$.

Salt yurish rejimida, ya’ni ikkilamchi chulg‘am uzilganda:

$$K = \frac{U_{2C}}{U_{2C}}.$$

6.2. Transformatorning salt va yuklangan rejimlarda ishlashi

Transformatorning salt ishlash rejimini bat afsil ko’rib chiqamiz. Salt ishlash rejimida ikkilamchi chulg‘amdagagi tok nolga teng bo’ladi, lekin birlamchi chulg‘amdagagi tok nolga teng emas. Ikkilamchi chulg‘am uzilganda birlamchi chulg‘amdagagi tok salt ishlash toki deyiladi va I_s bilan belgilanadi. Transformatorning texnik tavsifida salt ishlash toki sifatida birlamchi chulg‘am kuchlanishi nominal qiymatga teng bo’lgan qiymati beriladi. Salt ishlash toki nominal tok I_n ning 2–10% ini tashkil etadi. Salt ishlash rejimida quvvat isrofi po’lat o’zakdagagi isrofni anglatadi. Bu isrof o’zakdagagi uyurma toklari va qayta magnitlanish jarayonida vujudga kelgan quvvat isrofidir. Bu isrof R_0 harfi bilan belgilanadi va po’lat isrofi deb yuritiladi. Transformator ishlashi uchun zarur bo’lgan kattaliklar salt ishlash toki va po’lat isrofi orqali

hisoblanadi. Shuning uchun bu ikkala kattalik transformatorning texnik tavsifida albatta beriladi. Transformatorning salt ishlash quvvati isrofi nominal quvvatning 0,2—0,8% ni tashkil etadi. Birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlarning o‘zaro magnit bog‘liqligini kuchaytirish maqsadida transformatorning o‘zagi ferromagnit po‘latdan yasaladi. Uyurma toklarni kamaytirish maqsadida o‘zak tunukalardan orasiga elektr tokin o‘tkazmaydigan material qo‘yib, yasaladi.

Birlamchi chulg‘am uchun transformator salt ishlash rejimining elektr muvozanat tenglamasini yozamiz.

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + i_0 \cdot r_{01} + j i_0 X_{01},$$

bunda: r_{01} , X_{01} — mos ravishda, transformatorning aktiv va induktiv sochilish qarshiliklari; i_0 — salt ishlash toki.

Transformatorning yuklangan rejimda (nagruzka bilan) ishlashini ko‘rib chiqamiz. Birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlarning elektr muvozanat tenglamalarini Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan yozamiz:

$$\dot{E}_1 = -\dot{U}_1 + i_1 \cdot Z_1; \quad \dot{E}_2 = \dot{U}_2 + i_2 \cdot Z_2.$$

Bu tenglamalarda $Z_1 = R_1 + jX_1$ va $Z_2 = R_2 + jX_2$,


bunda R_1 va R_2 — mos ravishda, birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlarning aktiv qarshiliklari, X_1 va X_2 — birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar magnit oqimi sochilishiga ta’sir etuvchi induktiv qarshiliklar, U_2 — iste’molchining kuchlanishi.

Chulg‘amlardagi kuchlanish pasayishi $I_1 Z_1$ va $I_2 Z_2$ birlamchi va ikkilamchi kuchlanishlarning bir necha foizinigina tashkil qiladi, shuning uchun uni hisobga olmasa ham bo‘ladi. Demak, yuqoridagi tenglamalarni quyidagicha yozish mumkin:

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 = -4,44 f w_1 \cdot \Phi_m; \quad \dot{U}_2 = -\dot{E}_2 = 4,44 f w_2 \cdot \Phi_m.$$

Transformatorning birlamchi chulg‘ami ulangan elektr tarmoqning kuchlanishi va chastotasi o‘zgarmas kattalik bo‘lganda:
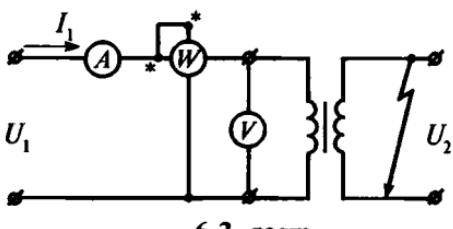
$$\Phi_m = \frac{U_1}{4,44 f \omega_2}.$$



6.3- rasm.

Ya'ni o'zakdagi asosiy magnit oqim iste'molchining tokiga bog'liq bo'lmay, birlamchi chulg'amning kuchlanishi bilan aniqlanadi. Demak, salt ishlash rejimidagi magnit oqimi bilan transformator yuklangan rejimda ishlagandagi magnit oqimlarini tenglashtirib olsak bo'ladi.

Ikkilamchi chulg'amning elektr muvozanat tenglamasini qator algebraik almashishlardan keyin, quyidagicha yozish mumkin:

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - i'_2; r'_2 - j\dot{I}'_2 \div X'_2;$$

$$\dot{U}'_2 = K \cdot \dot{U}_2 \dot{E}'_2 = K \dot{E}_2; \quad I_2 = \frac{I}{K} I_2;$$

$$r'_2 = K^2 r_2, \quad X'_2 = K^2 X_2; \quad Z'_2 = K^2 Z.$$

Bu munosabatlardan ikkilamchi chulg'amni tavsiflovchi kat-taliklarning birlamchi chulg'amga keltirilgan qiymatlarini bildiradi.

Endi transformatorning qisqa tutashgan rejimidagi ishini ko'rib chiqamiz. Bunda transformatorning ikkilamchi chulg'ami qisqa tutashadi va uning to'la kompleks qarshiligi Z_{ist} nolga teng bo'ladi.

Ikkilamchi chulg'am qisqa tutashganda shu chulg'amdan oqayotgan tok nominal qiymatga ega bo'lganda birlamchi chulg'amdagagi kuchlanish *qisqa tutashish kuchlanishi* deyiladi va U_q , m harfi bilan belgilanadi. Qisqa tutashish kuchlanishi transformatorning asosiy texnik tafsiflaridan biri bo'lib, u birlamchi kuchlanish nominal qiymatining 5–15 % ini tashkil qiladi. Umuman olganda, qisqa tutashish rejimi avariya (shikastlanish) rejimi bo'lib, bunda tok nominal qiymatga nisbatan 10–20 marta oshib ketadi. Transformatorning quvvat isrofini va transformatorni ishlatish uchun zarur bo'lgan

qator kattaliklarni hisoblash uchun qisqa tutashish rejimi-ning kuchlanishi va bu rejimdagi quvvat isrofi juda kerak.


Bu rejimda ikkala chulg‘amdagи toklar nominal kattalikka teng bo‘lgani uchun vattmetr yordamida o‘lchangan quvvat chulg‘am o‘ramlarini qizdirishga sarflangan isrof quvvatdir (6.3- rasm).

O‘ramlar mis simdan ishlangani uchun bu isrof transformatorning misdagi isrofi deyiladi. Bu isrof transformator nominal quvvatining 1—3% ini tashkil qiladi va quyidagi formuladan topiladi:

$$P_m = I_2 \cdot R_{ekv}$$

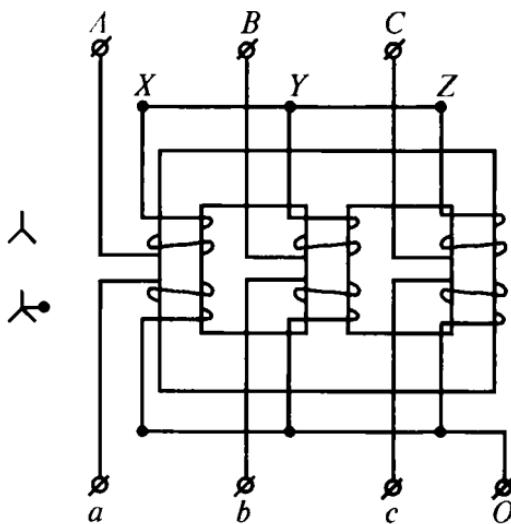6.3. Uch fazali transformatorlar. O‘lchash transformatorlari

Uch fazali transformatorning uch o‘zagi bo‘lib, uchta o‘zak sterjenning har birida bitta fazaning ikkita chulg‘ami joylashgan. Bu uchta o‘zak yagona elektromagnit zanjirni tashkil etadi. Birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar yulduzcha yoki uchburchak usullarida ulanadi. Ikkilamchi chulg‘amning ulanish usuli iste’molchining nominal kuchlanishiga qarab aniqlanadi. 6.4- rasmida kuch transformatorlarida keng qo‘l-



6.4- rasm.

laniladigan birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar yulduzcha usulida ulangan uch fazali transformator ko‘rsatilgan. Bu pasaytiruvchi transformator bo‘lib, birlamchi 10 kV kuchlanishli chulg‘am yuqori kuchlanishli tarmoqqa ulanadi. Ikkilamchi chulg‘am esa past kuchlanishli tarmoqqa ulanadi. Past kuchlanishli chulg‘amning neytral simi chiqariladi. Demak, past kuchlanishli chulg‘amda faza va liniya kuchlanishlari mavjud. Rasmida X, Y, Z harflar bilan yuqori kuchlanishli chulg‘amlar, mos ravishda, tugash uchlari ham belgilangan.

Yuqori kuchlanishli tarmoqlarda elektr kattaliklarni transformatorlar yordamida ham o‘lhash mumkin. Yuqori kuchlanishli tarmoqlarda tok, kuchlanish, quvvat va elektr energiyasini o‘lhashda, xavfsizlikni ta’minlash va odatdagi o‘lchov asboblarini o‘lhash chegaralarini oshirish maqsadida ikki xil o‘lchov transformatorlaridan foydalilanildi. Birinchi xil transformatorlarda o‘lchaganda transformator ikkilamchi chulg‘amining qarshiligi iloji boricha kam bo‘lishi, ya’ni o‘lchash jarayonida qisqa tutashish rejimiga yaqin bo‘lishi kerak. Transformatsiyalash koefitsiyenti esa o‘zgarmas bo‘lishi lozim:

$$K_1 = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{I_1}{I_2} = \text{const.}$$


6.5- rasmida tok transformatorini yuqori kuchlanishli tarmoqqa ulash sxemasi ko‘rsatilgan. Birlamchi chulg‘am w_1 iste’molchiga ketma-ket ulangan. Yuqori kuchlanishli tarmoqning toki quyidagi formuladan topiladi:

$$I_1 = K_1 \cdot I_2$$

Tok transformatorining ikkilamchi chulg‘amiga ampermetrdan tashqari vattmetr yoki elektr energiyasini hisoblagich ham ulanadi.

Ikkinchchi xil o‘lchash transformatorlari kuchlanish transformatori bo‘lib, ularning transformatsiyalash koefitsiyenti o‘zgarmasdir:
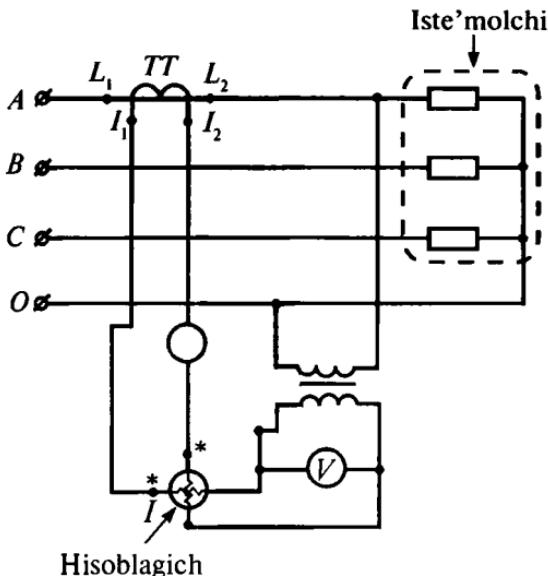
$$K_i = \frac{w_2}{w_1} = \frac{U_2}{U_1} = \text{const.}$$



6.5- rasm.

Kuchlanish transformatorlarining ikkilamchi chulg‘amiga voltmetrdan tashqari elektr energiyasi hisoblagichining kuchlanish chulg‘ami ham ulanadi. 6.5- rasmda bu transformatorni ularash sxemasi berilgan. Birlamchi chulg‘am iste’molchi bilan parallel ulangan bo‘lib, yuqori kuchlanishli tarmoqning kuchlanishi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$U_1 = K_{TN} \cdot U_2,$$

Ko‘pincha avtotransformatorlar ham qo‘llaniladi. Transformatorlarda birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar orasida elektr bog‘liqlik bo‘lib, ikkilamchi chulg‘am birlamchi chulg‘amning bir qismidir. Transformatsiyalash koefitsiyenti bu yerda avvalgidek quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$K = \frac{n_1}{n_2} = \frac{w_1}{w_2}.$$

Maxsus moslama yordamida ikkilamchi chulg‘amning o‘ramlar soni w_2 o‘zgartiriladi, demak kuchlanish o‘zgartirilishi mumkin.

Transformatorni ishlatalish uchun qator kattaliklar ma'lum bo'lishi kerak. Bulardan asosiyлari salt ishlash va qisqa tutashish rejimlarini tavsiflovchi kattaliklardir: R_0 — salt ishlash quvvat isrofi; I_0 — salt ishlash toki, nominal tokdan foiz hisobida beriladi; R_q — qisqa tutashish quvvat isrofi; U_q — qisqa tutashish kuchlanishi, nominal kuchlanishdan foiz hisobida beriladi.

Bundan tashqari, transformator chulg'amlarining ulash usuli (yulduzcha yoki uchburchak), nominal tok va kuchlanish, transformatorlarning nominal quvvati berilishi lozim.

Transformatorning foydali ish koeffitsiyenti (FIK):

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_n + \Delta P_0}, \quad \beta = \frac{S_{ist}}{S_{nom}},$$


bunda P_1 — transformator tarmoq qutblaridagi quvvat, P_2 — iste'molchi qutblaridagi quvvat, S_{ist} — iste'molchining to'liq quvvati, S_{nom} — transformatorning nominal quvvati, β — yuklanish koeffitsiyenti. Bu transformatorning asosiy ko'r-satkichlaridan biri bo'lib, me'yor (nominal) rejimida $\beta = 0,7 \div 0,85$ ga teng. Elektr podstansiyadagi ikki transformatorning yuklanish koeffitsiyenti β ni $1,2 \div 1,4$ gacha ko'tarish mumkin. 6.7- rasmida transformatorning FIK va yuklanish koeffitsiyentining bog'liqlik grafigi ko'rsatilgan. Transformatorlarni loyihalashda yuklanish koeffitsiyenti $0,7 \div 0,85$ ga teng bo'lganda eng katta (maksimal) FIK ta'minlanadi. Transformatorlarning maksimal FIK $\eta = 0,95 \div 0,97$.

7.1. Asinxron dvigatellarning tuzilishi va ishlash prinsipi

Elektr mashinalar vazifasiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi. Birinchi xil mashinalar mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirib beradi. Bu mashinalar *elektr generatorlar* deyiladi. Bug‘ yoki gaz turbinalari, ichki yonuv dvigatellari (masalan, dizel) generatorlarni harakatga keltiradigan birlamchi mexanik energiya manbayi bo‘lib hisoblanadi. Generatorlar asosan elektr stansiyalarida ishlataladi. Elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradigan ikkinchi xil elektr mashinalar *dvigatellar (motorlar)* deyiladi. Elektr dvigatellar xalq xo‘jaligining deyarli hamma sohasida ishlataladi.

Generatorlar ishlab chiqaradigan yoki dvigatellar iste’mol qiladigan tok turi jihatidan o‘zgaruvchan tok generatori yoki dvigateli deyiladi. Barcha elektr mashinalari qaytuvchanlik xossasiga ega, ya’ni qaytar jarayonda ishlay oladi. Masalan, elektr dvigatel generator rejimida, generator esa dvigatel rejimida ishlashi mumkin. Quyida o‘zgaruvchan elektr mashinalarining bir turi — asinxron dvigatellarni ko‘rib chiqamiz.

Asinxron motorlar (asinxron dvigatel) elektr energiyasini mexanik energiyasiga aylantirib beradi. Bu dvigatellar konstruksiyasining soddaligi, arzonligi, ishda ishonchliligi sababli sanoat, qishloq xo‘jaligi va xalq xo‘jaligining barcha sohalarida keng qo’llaniladi. Har qanday elektr mashinalari kabi asinxron dvigatel generator rejimida ham ishlashi mumkin. Avvallari asinxron dvigatelning generator rejimida ishlashi iqtisodiy-texnik jihatdan maqsadga muvofiq emas, deb hisoblanar edi. Ammo keyingi yillarda o‘tkazilgan ilmiy tad-qiqotlar, asinxron mashinalarning generator sifatida ishlatalishi qator afzalliliklarga ega ekanligini ko‘rsatdi. Hozirgi vaqtida asinxron mashinalar asosan uch fazali dvigatellar sifatida ishlataladi.

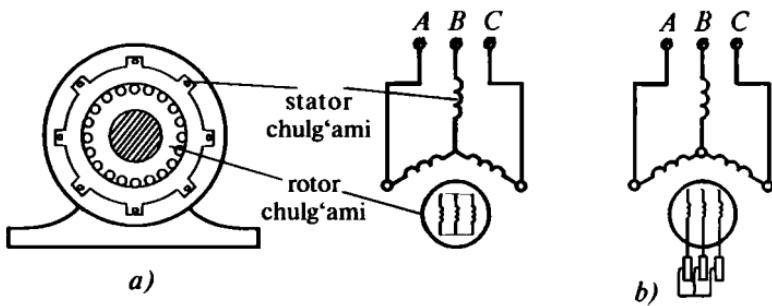

7.1- rasm.

Asinxron dvigatel qo'zg'almas qism — stator va aylanuvchi qism — rotordan tashkil topgan. Statorda ayrim elektrotexnik po'lat plastinkalardan yig'ilgan o'zak o'rnatilgan bo'lib, uning sirtidagi ariqchalarga (pazlarga) fazoda 120° ga siljigan mis simdan iborat uchta o'ram joylashtirilgan. Bu o'ramlar yulduzcha yoki uchburchak usulida ulangan uch fazali elektr tarmog'iga tutashtirilgan. Stator chulg'amlarining natijaviy magnit maydoni aylanuvchi bo'lib, rotoring chulg'amlarini kesib o'tadi.

Asinxron dvigatelning rotori silindr shaklida ishlangan bo'lib, uning ham o'zagi ayrim elektrotexnik po'lat plastinkalardan yasalgan. Uning ariqchalarida (pazlarida) chulg'amlar joylashtirilgan. Asinxron dvigatellar rotor chulg'ami ishlanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Rotori qisqa tutashgan asinxron dvigatel, aluminiy sterjenlardan tayyorlangan bo'lib, bunday asinxron dvigatelning rotori qisqa tutashgan asinxron dvigatel deyiladi (7.1.- rasm, a).

Agar rotor chulg'ami oddiy mis yoki aluminiy simlardan uch fazali qilib ishlansa, bunday asinxron dvigatel faza rotorli asinxron dvigatel deyiladi (7.1- rasm, b). Uning chulg'amlari yulduzcha usulida ulanib, maxsus mexanizm vositasida har uchala faza qarshiliklari birdaniga o'zgartirilishi mumkin. Faza rotorli asinxron dvigatellar qisqa tutashgan rotorli asinxron dvigatellarga nisbatan qator afzalliklarga ega. Bu afzalliklar haqida keyinroq gapirishamiz.

Stator chulg'amlari natijaviy magnit maydonining aylanish tezligi quyidagi formuladan topiladi:

$$\eta_0 = \frac{60 \cdot f}{P},$$

bunda: f — o'zgaruvchan tok chastotasi, p — juft qutblar soni.

Bu magnit maydon rotorming chulg‘amlarini kesib o‘tib, chulg‘amlarda EYK va demak, berk kontur bo‘lganda tok hosil bo‘ladi. Har qanday tokli o‘tkazgichni magnit maydonga kirtsak, bu o‘tkazgichga mexanik kuch ta’sir qiladi. Shunga binoan, rotorga ta’sir qiluvchi aylanuvchi moment vujudga keladi. Agar magnit maydon va rotor birga aylansa, bunday aylanish sinxron aylanish deyiladi. Asinxron dvigatellarda rotoring aylanish tezligi dvigatelning o‘qi (val) dagi ish mashinasi hosil qilgan tormozlovchi momentga bog‘liq. Demak, rotoring aylanish tezligi magnit maydon aylanish tezligidan farq qiladi. Mana shu farqni xarakterlovchi kattalik „sirpanish“ deyiladi va bu kattalik quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$S = \frac{n_0 - n_1}{n_0},$$

bunda n — magnit maydonning aylanish tezligi, n_1 — rotoring aylanish tezligi.

Dvigatelni yurgizish paytida $n = 0$; $S = 1$. Dvigatelning salt ishslash rejimida: $n_0 = n_1$, $S = 0$. Demak, sirpanish $S = 1 \div 0$ atrofida o‘zgaradi.

7.2. Asinxron dvigatel rotor chulg‘amining EYK va chastotasi. Yurgizish toki

Asinxron dvigatelning rotorida hosil bo‘ladigan EYK ning chastotasi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$f_{\text{rot}} = \frac{(n_0 - n_1) \cdot p}{60},$$

bunda: $n_0 - n_1$ — magnit maydon va rotor aylanish tezliklari ning ayirmasi, p — juft qutblar soni.

Bu formulani magnit maydonning aylanish tezligiga ko‘paytirib bo‘lamiz:

$$f_2 = \frac{(n_0 - n_1) P \cdot n_0}{60 n_0} = S \cdot f_1.$$

Demak, rotoring EYK va tokining chastotasi sirpanish kattaligi bilan aniqlanadi. Sirpanish kattaligi esa yuqorida aytib o‘tganimizdek dvigatelning mexanik yuklanishi bilan aniqlanadi.

Rotorda vujudga keladigan mexanik EYK, elektromagnit induksiya qonuniga asosan, transformatorning ikkilamchi chulg‘ami EYKlinikiga o‘xhash formuladan aniqlanishi mumkin:

$$E_2 = 4,44 \cdot f_2 \cdot w_2 \cdot \Phi, \text{ biz bilamizki, } E'_1 = 4,44 \cdot w_2 \cdot \Phi, \\ \text{shunda } E_2 = E'_1 \cdot S.$$

Demak, rotorning EYK ham sirpanishga bog‘liq.

Asinxron dvigatelning induktiv qarshiligi:

$$X_L = w_2 \cdot L_2 = 2\pi f_2 \cdot L_2 = X'_2 \cdot S.$$

Shunday qilib, asinxron dvigatelning rotorini xarakterlovchi kattaliklar: EYK, chastota, induktiv qarshilik, sirpanish ekan. Rotorning toki Om qonuniga asosan:

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_{\text{rot}}} = \frac{E'_1 \cdot S}{\sqrt{R_2 + (X'_2 \cdot S)^2}}.$$

Normal rejimda ishlaydigan asinxron dvigatelning sirpanishi $S = 0,01 \div 0,06$ chegarada o‘zgaradi. Sirpanishning nominal qiymatini nazarga olib bu ifodani tahlil qilamiz. Dvigateli yurgizish paytida sirpanish eng katta (maksimal) $S = 1$ qiymatga erishadi. Rotor toki formulasining ham surati, ham maxrajida sirpanish kattaligi bor. Lekin tokning miqdoriga suratdagi sirpanish maxrajdagi sirpanishga nisbatan ko‘proq ta’sir qiladi. Shu tufayli dvigateli yurgizish paytida sirpanish maksimal — o‘z nominal qiymatidan o‘nlab marotaba katta qiymatga, rotor toki ham nominal qiymatidan 8–12 marta katta qiymatga erishadi. Asinxron dvigateli yurgizish paytida o‘tkinchi jarayon juda qisqa vaqtda — sekundning o‘ndan bir hissasi davomida o‘tsa ham, rotor toki va demak, stator toki ham nominal tokka nisbatan o‘nlab marotaba oshadi. Bu asinxron dvigatelning kamchiligidir.

7.3. Asinxron dvigatelning energetik ko‘rsat-kichlari va aylanish momenti

Asinxron dvigatelning energetik diagrammasi va aylanish momentini ko‘rib chiqaylik. Asinxron dvigatelning uch fiziiali elektr tarmog‘idan olayotgan quvvati:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_1 \cdot \cos\phi_\Phi.$$

Bu aktiv quvvatning bir qismi ΔR_M stator chulg‘amining qizishiga sarflanadi. Tarmoqdan olingan quvvatning qolgan qism bu elektromagnit maydon orqali rotorga o‘tadi va elektromagnit quvvat deyiladi. Elektromagnit quvvatning bir qismi rotor chulg‘amining qizishiga sarflanib, qolgan qismi rotorning aylanishiga sarflanadi, ya’ni mexanik quvvatga aylanadi:

$$P_{\text{em}} = P_2 - \Delta P_q.$$

Bu ifodada P_2 — mexanik quvvat.

Mexanik quvvatning bir qismi ΔP_i ishqalanishga sarflanadi, qolgan qismi esa foydali quvvat bo‘lib, dvigatel o‘qi (vali)da aylanuvchi moment hosil qiladi:

$$P_{\text{em}} = P_2 - (\Delta P_q + \Delta P_i).$$

Rotorga berilgan elektromagnit quvvati: $P_{\text{em}} = \omega_0 \cdot M$.

Rotorning mexanik quvvati: $P_{\text{mex}} = \omega_1 \cdot M$, bunda ω_0 — magnit maydonning burchak tezligi. Bunda $\omega_0 = \frac{2\pi \cdot n_0}{60}$ — rotorning burchak tezligi.

Elektromagnit va mexanik quvvatlarni tenglashtirib olamiz va qator soddalashtirishlardan keyin quyidagi formulani chiqaramiz:

$$M = 9550 \frac{P_{\text{mex}}}{n_1}$$

Asinxron dvigatel o‘qining aylanish momenti:

$$M = K \cdot \Phi \cdot I_{\text{ish}} \cdot \cos\phi.$$

Bu formulada: $K = \frac{4,44 \cdot M \cdot w_2 \cdot K_2 \cdot f_2}{w_0}$ — o‘zgarmas kattalik.

Rotorning toki: $I_2 = \frac{E_2^1}{Z_2} \cos\phi_2$.

Demak, dvigatelning o‘qidagi aylanuvchi moment sirpanishga bog‘liq ekan.

7.2- rasmida dvigatel aylanish momentining sirpanishga bog‘liqlik grafigi ko‘rsatilgan. Grafik va formulalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, sirpanish 0 dan kritik qiymatgacha


o‘zgarganda asinxron dvigatel barqaror ishlaydi. Sirpanish kritik qiymatdan o‘zining maksimal qiymatiga o‘zgarganda ishi barqaror bo‘lmaydi. Dvigatelning eng katta (maksimal) qiymati kritik sirpanishga to‘g‘ri keladi. 7.2-rasmda ko‘rsatilgan grafikka ko‘ra, dvigateli yurgizish paytida sirpanish $S = 1$ bo‘lib, aylanuvchi moment nominal qiymatidan kam bo‘ladi, ya’ni M aylanuvchi momentga baravar bo‘lganda rotorda rejim o‘rnataladi.

7.3- rasmda asinxron dvigatelineng vektor diagrammasi ko‘rsatilgan. Vektor diagrammani magnit oqimdan boshlagan ma’qul, chunki magnit maydon o‘zgarmas kattalik bo‘lib, aylansa ham shu maydonga proporsional magnit oqim rotorga nisbatan o‘z yo‘nalishini o‘zgartirmaydi. Rotoring EYK bu oqimga nisbatan 90° siljigan bo‘ladi. Yurgizish paytida o‘zining maksimal qiymati $S = 1$. Shu sababli rotoring toki ham maksimal qiymatiga erishib, nominal tokdan 8—12 marotaba oshadi. Lekin bu tokning aylanuvchi moment hosil qiladigan tashkil qiluvchisi 7.3- rasmda tasvirlangan vektor diagrammaga ko‘ra katta bo‘lmaydi. Rotoring aylanish tezligi ortgan sari sirpanishning nominal qiymati 0,06 dan $= 0,01 \div 0,06$ gacha kamayadi va demak, rotoring toki ham kamayadi. Lekin bu tokning aylanuvchi moment hosil qiladigan tashkil quluvchisi ko‘payadi. Shunday qilib, yurgizish paytida rotor toki o‘zining eng katta qiymatiga ega bo‘lsa ham, bu tok hosil qiladigan yurgizish momenti M aylanish momentining qiymatidan kam. Yuqorida asinxron dvigatel rotor tezligining ifodasi keltirilgan edi:


$$n_l = n_l (1 - S) = \frac{60 \cdot f}{P} (1 - S).$$

Bu formulaning tahlili shuni ko‘rsatadiki, asinxron dvigatel rotor tezligini o‘zgartirish uchun:

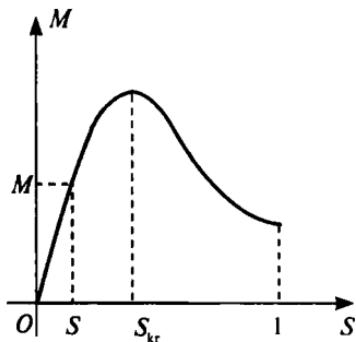- elektr tarmoq chastotasini o‘zgartirish kerak;
- rotoring sirpanishi S ni o‘zgartirish kerak;
- just qutblar soni P ni o‘zgartirish kerak.



7.2- rasm.

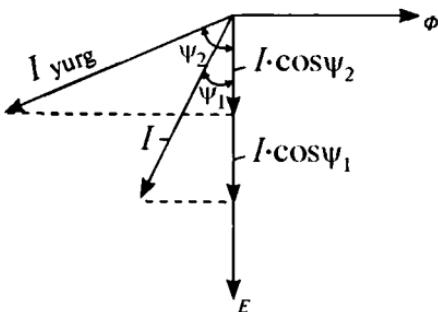

7.3- rasm.

Elektr tarmog'ining chastotasi o'zgarmas kattalikdir. Shu sababli rotor aylanish tezligini bu yo'l bilan o'zgartirish uchun maxsus chastota o'zgartirgichlardan foydalaniadi. Juft qutblar soni dvigateli loyihalash paytida aniqlanadi. Juft qutblar soni magnit maydonni va demak, rotoring ham aylanish tezligini o'zgartiradi. Quyidagi jadvalda juft qutblar soni va magnit maydonning aylanish tezligi ko'rsatilgan:

Juft qutblar soni	P	1	2	3	4
Magnit maydonning aylanish tezligi	$n_o \frac{\text{ayl}}{\text{s}}$	3000	1500	1000	750

Juft qutblar sonini faqat maxsus dvigatellarda o'zgartirish mumkin. Rotoring aylanish tezligini bu usulda o'zgartirish qisqa tutashtirilgan rotorli dvigatellarda qo'llaniladi.

Sirpanishni rotor chulg'amining aktiv qarshiligini o'zgartirish yo'li bilan o'zgartirish mumkin. Bu usul faza rotorli dvigatellarda qo'llaniladi. Faza rotorli asinxron dvigatellarda rotoring har uchala chulg'ami maxsus moslama vositasida aktiv qarshilikka ulanadi.

Bu aktiv qarshiliklar o'zgartirilganda sirpanish o'zgaradi va demak, rotoring aylanish tezligi ham o'zgaradi. Yuqorida dvigatelning aylanish momenti formulasini chiqargan edik, ya'ni

$$M = 9550 \frac{P_{\text{mex}}}{n_1}$$

Rotoring aylanish tezligi n kamayganda, rotoring o'qi (vali) dagi quvvat o'zgarmagan holda, uning aylanish mo-


menti ham o'zgaradi (ko'payadi). Demak, rotor chulg'amiga ulangan qarshilik o'zgarsa, aylanish momenti ham o'zgaradi. Faza rotorli dvigatellar asosan ko'tarish-tashish mashinalarda qo'llaniladi. Bu dvigatellarning geometrik o'Ichovlari katta, boshqarish ancha murakkab va narxi qisqa tutashgan rotorli dvigatellarga nisbatan katta bo'lsa ham, qator afzalliklarga ega: a) yurgizish toki qisqa tutashgan rotorli dvigatellarga nisbatan kichik; b) yurgizish momenti katta; d) rotor aylanish tezligini pog'onali boshqarish mumkin.

7.4. O'zgarmas tok mashinalari

O'zgarmas tok dvigatellari hozirgi vaqtida asosan elektr transportda — metro, trolleybus, tramvayda qo'llanilmoqda. Bunga sabab barcha elektr dvigatellar orasida faqat o'zgarmas tok dvigatellarining aylanish tezligini ravon va bir tekis o'zgartirish mumkin. O'zgarmas tok generatorlarining kuchlanishi ravon boshqariladi. Shunga muvofiq bu generatorlar avtomatika va telemekanika qurilmalarida keng qo'llaniladi. O'zgarmas tok mashinalari qaytarlik xossasiga ega. Barcha o'zgarmas tok dvigatellari generator rejimida, generatorlar esa dvigatel rejimida ishlay oladi. O'zgarmas tok mashinasi (O'TM) uchta qo'zg'almas qism, aylanuvchi qism va kollektordan tuzilgan. Mashinaning qo'zg'almas qismi — induktorda bosh va yordamchi qutblar joylashgan bo'lib, bu qutblarning o'zagi elektrotexnik po'lat plastinkalardan yig'ilgan. Bosh qutblarda uyg'otish chulg'amlari joylashtirilgan bo'lib, ketma-ket ulangan va ular asosiy magnit maydonni hosil qiladi. Bosh qutblar orasiga yordamchi qutblar joylashtirilgan. Faqat katta quvvatli mashinalardagina yordamchi qutblar bo'ladi. Ular cho'tkalar ostidagi uchqunni kamaytirish uchun qo'shimcha magnit maydon hosil qiladi.

Mashinaning aylanuvchi qismi yakor deyiladi. Yakorning o'zagi ham elektrotexnik po'lat plastinkalardan silindr shaklida ishlangan. Yakor ariqchalariga chulg'am joylashtirilgan. Chulg'amning ketma-ket ulanuvchi ikki seksiyani tutashdiradigan uchlari kollektor plastinkalariga ulangan (7.4- rasm).

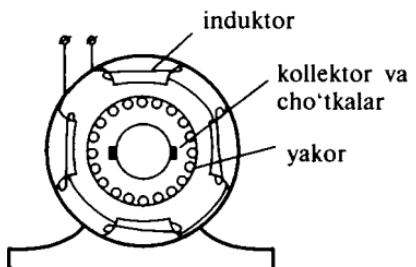Kollektor alohida mis plastinkalardan silindr shaklida yasaladi. Har bir kollektor 5080 ta plastinkadan yig'ilgan. Kollektor generatorda mexanik to'g'rilaqich vazifasini



7.4- rasm.

asoslangan. Statorda joylashgan uyg'otish chulg'amlaridan o'zgarmas tok o'tganda, bu tok bir jinsli o'zgarmas magnit maydon hosil qiladi. Yakor tashqi mashina vositasida magnit maydonda aylantirilganda uning chulg'amining har bir seksiyasida EYK hosil bo'ladi. Bu EYK quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$E = B \cdot v \cdot l \cdot \sin \alpha.$$

Har bir seksiya EYK ini kollektor va cho'tkalar orqali bir tomonga yo'nalgan pulsatsiyalanuvchi tok hosil qiladi. Seksiyalar soni va demak, kollektordagi plastinkalar soni ham ko'p bo'lgani tufayli EYK ning qiymati yetarli darajada katta bo'ladi, tokning pulsatsiyalanishi pasayadi. Yuqoridagi EYK formulasidagi chiziqli tezlikni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$v = 2 \cdot p \cdot r \cdot \frac{n}{60},$$

bunda: p — juft qutblar soni r — qutblar markazlari orasidagi masofa (radius), n — yakorning aylanish tezligi.

Agar magnit oqimi $\Phi = \frac{e}{r}$ ekanligini nazarda tutsak, yakorning EYK formulasini quyidagicha yozish mumkin: $E = C \cdot n \cdot \Phi$,


bundan: $C = \frac{P \cdot w}{60 \cdot x}$ — EYK doimiysi—konstruktiv o'zgarmas

kattalik bo'lib, bunda: w — yakor chulg'amidagi o'ramlar soni.

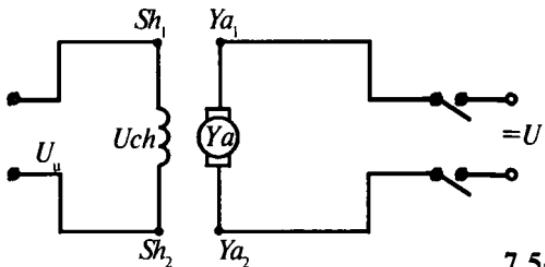7.5- rasmida mustaqil uyg'otishli generatorning elektr sxemasi ko'rsatilgan. Induktorda joylashgan uyg'otish chulg'ami hosil qilgan magnit maydonda yakor aylantiriladi. Yakor

bajaradi, ya'ni yakor chulg'amlarida induksiyalangan EYK ta'sirida oqayotgan o'zgaruvchan sinusoidal tokni o'zgarmas tokka aylantirib, tashqi elektr zanjiriga (tarmoqqa) uzatadi.

O'zgarmas tok generatorining ishlash prinsipi elektrromagnit induksiya qonuniga



7.5- rasm.

toki $\frac{\tau}{\mathcal{R}} = 0$ bo'lib, $n = \text{const}$, ya'ni yakorning aylanish tezligi o'zgarmas bo'lganda, yakor EYK ning uyg'otish tokiga bog'liqlik grafigi. Mustaqil uyg'otish generatorining salt ishslash xarakteristikasini sharhlashdan oldin uyg'otish toki magnit oqimiga proporsionalligini eslab o'tish kerak. Uyg'otish tokini noldan oshirib borilsa, EYK formulasiga muvofiq, salt ishslash rejimi bo'lGANI uchun oshib boradi va 1- egri chiziq yasaladi. Uyg'otish tokini kamaytirib borib 2- egri chiziq yasaladi.

Bu grafikning to'g'ri chiziqli qismi yakorning o'zagi to'yinmagan holatiga, egri chiziqli qismi esa to'yingan holatiga to'g'ri keladi. Uyg'otish toki nolga teng bo'lganda, formulaga muvofiq, EYK ham nolga teng bo'lishi kerak. Lekin xarakteristikada EYK nolga teng emas. Bu barcha elektrotexnik materiallarga xos bo'lgan qoldiq magnit maydon (magnetizm) ta'siridir.

7.5. O'zgarmas tok generatorining tenglamasi va aylanish momenti

Generatorning yakor zanjiri uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan elektr muvozanat tenglamasini yozamiz:

$$U = E - I_{ya} \cdot R_{ya}; \quad E = U_G + I_{ya} \cdot R_{ya}.$$

Bu tenglama generatorning asosiy tenglamasi deyiladi.

Tenglamada $E = C \cdot n \cdot \Phi$; $U_G = C \cdot n \cdot \Phi - I_{ya} \cdot R_{ya}$.

Agar uyg'otish toki $I_u = \Phi$ yoki yakorning aylanish tezligini ravon (silliq) o'zgartirsak, generatorning kuchlanishi va demak, iste'molchining toki $I_i = I_{ya}$ ham ravon o'zgartiriladi.

Asosiy tenglamaning har ikki tomonini yakor tokiga ko'paytirsak $U_G \cdot R_{ya} = E \cdot I_{ya} - I_{ya}^2 \cdot R_{ya}$ yoki quvvat $R_E = P_2 - \Delta P_{ya}$,

bunda P_E — generatorning elektromagnit quvvati, P_2 — iste'molchining quvvati, ΔP_{ya} — yakordagi quvvat isrofi.

Generatorning elektromagnit momenti: $M = \frac{P_E}{\omega}$. Bu moment generatorning yuqoridagi tashqi mashina yordamida hosil qilinadigan momentga nisbatan tormozlovchi momentdir. Elektromagnit moment, yakorning EYK formulasini hisobga olsak: $M_E = C_1 \cdot \Phi \cdot I_2$, bunda C_1 — o'zgarmas kattalik.

Demak, generator momenti magnit oqimi va yakor tokiiga proporsional ekan.

7.6. O'zgarmas tok generatorlari

Generatorlar uyg'otish usuliga ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. Uyg'otish chulg'ami tashqi o'zgarmas tok manbayiga ulangan generatorlar. Bunday generatorlar mustaqil uyg'otish chulg'ami generatorlar deyiladi (7.7- rasm, a). Yuqorida generator bu turining sxemasi va salt yurish xarakteristikasini (egriligini) ko'rib chiqqan edik (7.6- rasm).


2. O'z-o'zini uyg'otish generatori. Bunday generatorlarning uyg'otish chulg'ami shu generatorning o'zidan tok oladi. Bunda generatorni uyg'otish uchun yakorning o'zagi-dagi qoldiq magnit maydondan foydalaniлади.

O'z-o'zini uyg'otish generatorlari 3 xil bo'ladi:


a) parallel uyg'otishli generator. Bunda generatorni uyg'otish uchun chulg'amlar parallel ulanadi. Bu chulg'amning qutblari 7.6- rasm, b da PUCH harflari bilan belgilangan;

b) ketma-ket uyg'otishli generator. Bunda uyg'otish chulg'ami (KUCH) yakorga ketma-ket ulanadi. Bu chulg'am 7.7- rasmda KUCH harflari bilan belgilangan;

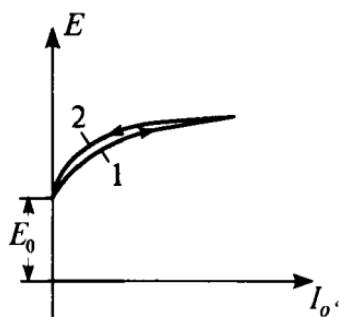
d) aralash uyg'otishli generator. Bunda generatorning ikkita uyg'otish chulg'amining biri yakorga parallel, ikkinchisi ketma-ket ulanadi (7.8- rasm). Bu chulg'amlar mos ravishda parallel va ketma-ket ulangan uyg'otish chulg'amlari deyiladi.



7.6- rasm.

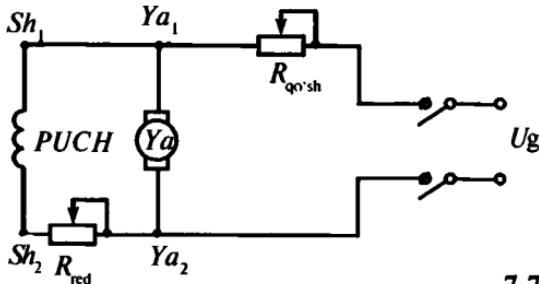

7.7- rasm, a.

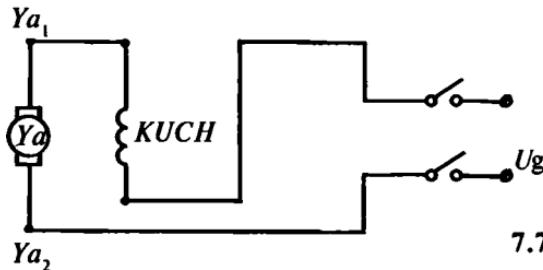


7.7- rasm, b.

O‘z-o‘zini uyg‘otish generatorlarida, yakor nominal aylanish tezligi bilan qoldiq magnit oqimini kesib o‘tganda, yakorda kichik qiymatli EYK, shuningdek, uyg‘otish toki oqa boshlaydi. Uyg‘otish toki nominal qiymatgacha o‘sib boradi. Generator o‘z-o‘zidan uyg‘onishi uchun uchta shart bajarilishi kerak:

1. Yakorning o‘zagida qoldiq magnit maydoni bo‘lishi shart.
2. Qoldiq magnit oqimining yo‘nalishi uyg‘otish toki hosil qilingan magnit oqimi yo‘nalishiga mos kelishi zarur.
3. Uyg‘otish chulg‘amining qarshiligi uncha katta bo‘lmasligi kerak.

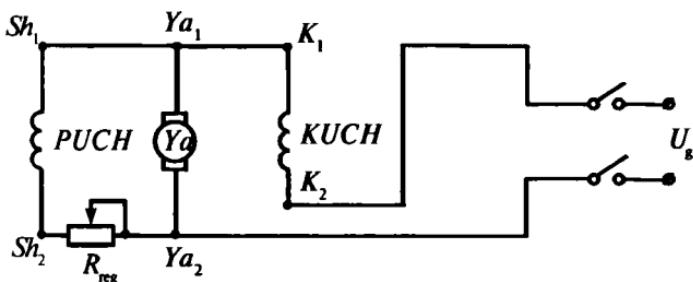7.7. O‘zgarmas tok dvigatellari

O‘zgarmas tok mashinalari qaytarlik xossasiga ega. O‘zgarmas tok generatorining kuchlanishini asta-sekin kamaytirsak, mashina o‘zgarmas tok elektr tarmog‘idan elektr energiyasi iste’mol qila boshlaydi va dvigatel rejimiga o‘tadi. Ya’ni mashinaning yakoridagi aylanish momenti tormozlovchi emas, balki o‘zi elektromagnit moment hosil qilib tashqi mashinani aylantira boshlaydi.



7.8- rasm.

Bu aylanish momenti yakorning tokli o'tkazgichlari, uyg'otish chulg'ami hosil qilgan magnit maydonning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi. Bunda o'zgarmas tok dvigateli (motori)ning elektr muvozanat tenglamasi quyidagicha yoziladi.

$$U = E + I_{ya} \cdot R_{ya}.$$

Tenglamada $E = C \cdot n \cdot \Phi$ ekanligini hisobga olsak:


$$U = C \cdot n \cdot \Phi + I_{ya} \cdot R_{ya}.$$

$$\text{Bundan: } n = \frac{U - I \cdot R_{ya}}{C \cdot \Phi}.$$

Agar magnit oqimining uyg'otish tokiga proporsionalligini ($I_{ya} = F$) nazarda tutsak, yakorning aylanish tezligini uyg'otish tokini o'zgartirish yo'li bilan ravon, bir tekis o'zgartirish mumkinligi formuladan ko'rinib turibdi. Asosiy tenglama yakor tokiga nisbatan yechilsa, quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$I = \frac{U - C \cdot n \cdot ?}{R_{ya}}.$$

Dvigatelni yurgizish paytida yakorning aylanish tezligi $n=0$ bo'ladi, demak, yakorning kuchlanishiga qarshi yo'nal-gan EYK $E = c \cdot n \cdot \Phi$ ham nolga teng bo'ladi. Yakor chulg'aming qarshiligi juda kichik bo'lgani uchun dvigatelning toki nominal tokdan $10 \div 20$ marotaba katta bo'ladi. Katta tok o'tganda yakorning chulg'ami kuyib ketishi mumkin. Bunday rejim shikastlanish (avariya) rejimi deyiladi. Bunday

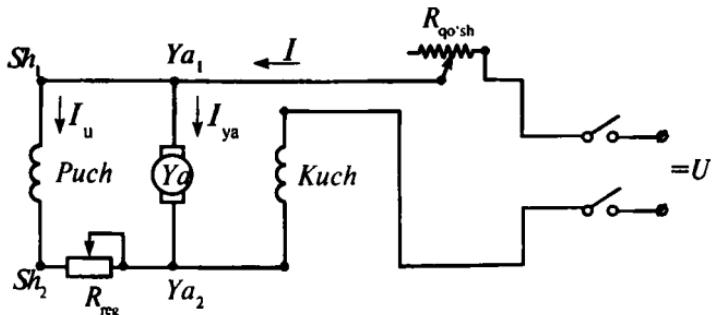

7.9- rasm.

rejimlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shu sababli, dvigatel tar-moqqa ulanadigan zanjirga qo'shimcha qarshilik kiritiladi (7.9-rasm).

Dvigatel elektr tarmog'iga qo'shilgan paytda qo'shimcha qarshilik eng katta qiymatiga oshib borgan sari, EYK ning kattaligi ham osha boradi, yakor toki esa kamayadi, keyin qo'shimcha qarshilik kamaytiriladi.

O'zgarmas tok dvigatellari ham generatorlar kabi mustaqil va o'z-o'zini uyg'otish dvigatellariga bo'linadi.

Dvigatelning aylanma momenti formulası: $M_{ya} = K \cdot \Phi \cdot I_{ya}$. Demak, momentning tokka bog'liqligi to'g'ri chiziqli ekan.

Dvigatelning FIK:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%,$$

bunda P_1 — dvigatelning elektr tarmog'idan oladigan quvvati.

Yakorning aylanish tezligi formulasini yuqorida tahlil qilgan edik.


8.1. Elektr iste'molchilar

Elektr energiyasini energiyaning boshqa turiga o'zgartirib beruvchi barcha uskuna, asbob va qurilmalarga elektr iste'molchilar deyiladi. Masalan, elektr dvigatel elektr energiyasini mexanik energiyaga, elektr lampochka — yoritish energiyasiga, dazmol — issiqlik energiyasiga aylantirib beradi. Elektr iste'molchilar kuchlanishi, fazalar soni va boshqa kattaliklari bilan bir-biridan farq qiladi.

Iste'molchilar uchta rejimda ishlaydi. Bu rejim dvigatelning yoki boshqa qurilmaning me'yoriy haroratiga qarab belgilanadi. Ish jarayonida elektr uskuna va qurilmalarning harorati me'yordan oshmagan holda ularni ishlab chiqargan zavod tomonidan belgilangan ishlash muddati ta'minlanadi. Shu asosda qurilmalarning ish rejimi aniqlanadi.


1. Uzoq muddat to'xtamay ishlaydigan dvigatellar. Ularning ishlash rejimi atrof-muhitga ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori bilan belgilanadi. 8.1- rasmda ko'rsatilgan egri chiziq shu dvigatel ishini ko'rsatadi. Dvigatel ishga tushgandan so'ng ma'lum vaqt o'tgach, undan ajralib chiqadigan issiqlik miqdori atrof-muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdoriga tenglashadi va dvigatelning harorati uzoq muddat, 2—3 smena davomida (14 soat) o'zgarmaydi. Dvigatelning o'zgarmas haroratini pasaytirish maqsadida uning atrof-muhit bilan to'qnashuvchi korpusi yuzasini kengaytirish lozim bo'ladi.

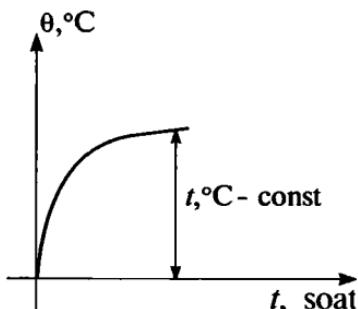2. To'xtab-to'xtab ishlaydigan dvigatellar. Bu rejimda ishlaydigan dvigatellarga tokarlik dastgohi sovitgichini misol qilib keltirish mumkin. Bunday dvigatel ma'lum vaqt ishlaydi, keyin tarmoqdan avtomatik tarzda uzeladi va t_2 , vaqtidan keyin qayta ulanadi. 8.2- rasmda bu dvigatelning ishlash rejimi (a) va haroratining o'zgarishi egri chizig'i (b) ko'rsatilgan.



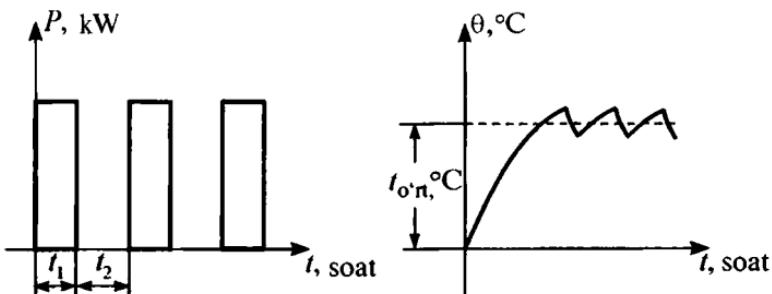8.1- rasm.

Bu rejimda ishlaydigan dvigatellarning pasportida ularni



8.2- rasm.

qo'shimcha xarakterlovchi kattalik — qayta ulanish vaqtini hisobida ko'rsatiladi va dvigatelni tanlashda hisobga olinadi:

$$PV, \% = \frac{t_1}{t_1 + t_2}.$$

Dvigatelning nominal quvvati

$$P_{\text{nom}} = m_n \cdot \sqrt{PV},$$

bunda t_1 — dvigatelning ishlash vaqtini, t_2 — dvigatelning tarmoqdan uzilgan vaqtini, P_N — dvigatelning pasportda ko'rsatilgan quvvati.

3. Qisqa muddatli rejimda ishlaydigan dvigatellar. Bir sutka davomida bir yoki yarim soatgina ishlaydigan uskuna va mexanizmlar shular jumlasidandir. Masalan, kemalarni o'tkazib yuborish uchun ko'priksi ajratadigan uskuna. Bu rejimda ishlovchi iste'molchilarining ishlash vaqtini sovitilish vaqtidan ancha qisqa.

Umumsanoat iste'molchilari ham mavjud. Bu iste'molchilarga kompressorlar, ventilatorlar, nasoslar va ko'tarib tashuvchi mexanizmlar kiradi. Bu mexanizmlarning ishlash rejimi sanoatning qay sohasidan qat'i nazar bir xil va quvvati 0,22 dan 1000 kW gacha bo'lib, 1-tur (kategoriya)ga kiradi. Masalan, agar nasosning ishi ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bog'liq bo'lsa, elektr ta'minotidan uzilishi katta talafotlarga olib kelishi mumkin. Ko'pincha texnologik rejim katta bosimli havo bilan bog'liq bo'ladi va hokazo.

2- tur dvigatellar — mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bevosita bog'liq 1-tipli iste'molchilar. Masalan, n dona ip yigiruvchi dastgohlar.

Elektr energiyasini iste'mol qilish nuqtayi nazaridan elektr iste'molchilar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

a) elektr yuritmalar. Elektr energiyasini elektr dvigatellar orqali mexanik energiyaga o'zgartiradi, turli dastgohlarda ishlataladi. Bu xil iste'molchilar eng katta guruhni tashkil etadi;

b) yoritish uskunalar. Ko'pincha bir fazali iste'molchi bo'lib, elektr energiyasi yoritish energiyasiga aylantiriladi. Umuman olganda yoritish uchun umumiy quvvatning 10—15% i sarflanadi;


d) elektrotermik yoki termik uskunalar. Elektr energiyasi issiqlik energiyasiga o'zgartiriladi. Bunday iste'molchilarga elektrotexnik po'latning eng sifatli ko'rinishlarini ishlab chiqaruvchi elektrotermik uskunalar kiradi;

e) elektrotexnologik uskunalar. Elektr energiyasi bevosita ishlab chiqarish texnologiyalarida ishlataladi. Masalan, elektrolit uskunalar, elektr payvandlash, chigitni saralash va hokazo.


Har bir iste'molchining smena, sutka, kvartal va yil davomidagi iste'mol qilgan quvvati grafiklari olinadi. Bu grafiklar elektr iste'molini hisoblash, iste'molchi va tarmoq o'rtasidagi oldi-sotdi munosabatlari va elektrotexnik uskunalarini tanlashda katta ahamiyatga ega. Har bir ishlab chiqarishning o'ziga xos iste'mol grafigi mavjud va bu grafiklar ma'lumotnomalarda ko'rsatiladi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ma'lumotnomalarda keltirilgan grafiklar Rossiya ob-havosiga moslangan. Iste'mol grafiklari o'lhash asboblari yordamida aniqlab olinadi. Ikki xil o'lhash asbobi bor. Birinchisi iste'molni uzluksiz o'lchaydigan asbob. Elektr o'lhash asbobining bu turi bilan olingan iste'mol grafigi 8.3- rasmida, elektr hisoblagichidan olingan ma'lumot asosida tuzilgan iste'mol grafigi 8.4- rasmida ko'rsatilgan. Ko'rinish turibdiki, 8.3- rasmdagi grafik aniqligi yuqori, chunki har bir nuqtaning iste'moli o'lchanadi. 8.4- rasmida ko'rsatilgan grafikda esa umumiy iste'mol oddiy yig'indi asosida aniqlangan.

Ikkinci usul aniqligi uncha yuqori bo'lmasa ham oddiy. Ko'pincha aynan ana shu usul muhandislik hisoblarida qo'llanadi.

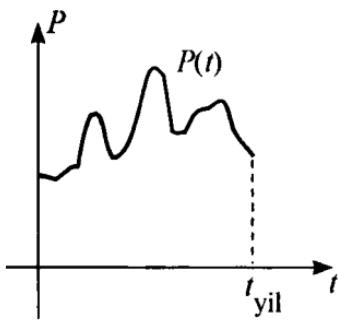Elektr iste'mol grafiklari har bir iste'molchi uchun, bir guruh uchun, bir xil xossalari iste'molchilar uchun, butun korxona uchun olinishi mumkin. Amalda grafik bir kvartal



8.3- rasm.

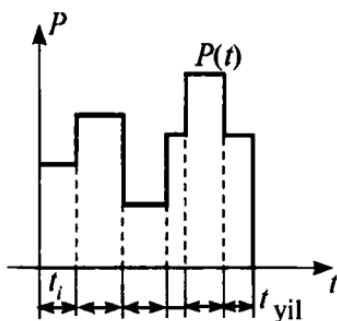

8.4- rasm.

yoki yil uchun olinadi. Shu asosda korxona va tarmoq orasida hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

Elektr iste'molchilarining ishonchlilik darajasi. Barcha iste'molchilar elektr bilan ta'minlashning uzluksizligi bo'yicha uchta ishonchlilik darajasiga bo'linadi:

1. Birinchi darajali iste'molchilar jumlasiga elektr iste'moli uzilganda odamlarning hayotiga xavf tug'diruvchi, ishlab chiqarish texnologiyasi uzoq muddatga buzilib, katta miqdorda iqtisodiy zarar keltiruvchi iste'molchilar kiradi.

2. Ikkinchi darajali iste'molchi deb, elektr iste'moli uzilganda ishlab chiqarish mahsulotlarining katta miqdori buzilishiga olib keladigan iste'molchilarga aytildi.

3. Uchinchi darajali iste'molchilar jumlasiga birinchi va ikkinchi darajali iste'molchilarga kirmaydigan iste'molchilar kiradi.

8.2. Elektr yuklama (nagruzka) va elektr energiya sarfini hisoblash

Elektr energiya iste'moli ko'pincha „elektr yuklama“ yoki „yuklama“ tushunchasi bilan yuritiladi. Sanoat korxonalarini loyihalashda yuklamani hisoblash katta ahamiyatga ega, chunki aynan shu kattalik asosida barcha elektrotexnik asbob-uskunalar, EUL (elektr uzatish liniyasi) podstansiyalar transformatorlarining quvvati, kommutatsion qurilmalar va hokazolar tanlanadi, demak, kapital mablag'ning qiymati aniqlanadi.

Hozirgi vaqtida hisobiy yuklamani aniqlash usullari ko'p. Hisobiy yuklamani aniqlashning qator usullarini ko'rib chiqamiz.

Yuklamaning solishtirma quvvat zichligi usuli. Elektr ta'minotini loyihalashning dastlabki bosqichida, yuklamaning taxminiy qimmatini aniqlashda bu usuldan foydalaniladi.

Bu usul bo'yicha har bir sexning yuzasini F (m^2) bilgan holda, har bir sohaning solishtirma quvvatini ma'lumotnomalardan olib, butun korxona sexlarining taxminiy quvvatini aniqlaymiz.

Ishlab chiqariladigan mahsulotga sarflanadigan quvvat asosida ham butun korxona yoki sexning umumiyligini quvvatini aniqlash mumkin. Masalan, bir juft poyabzal (ko'rinishiga qarab) ishlab chiqarish uchun $A = A_0 \cdot M_y$ elektr energiya sarflandi deylik, bu raqam ma'lumotnomalarda beriladi. Shunga asoslanib, bir yil davomida sarflanadigan elektr energiya hisoblanadi. Bu formulada: M_y — bir yilda ishlab chiqariladigan mahsulot. Agar korxona ikki-uch xil mahsulot ishlab chiqarsa, ularning yig'indisi olinadi. Butun korxonaning elektr energiya iste'moli:

$$A_{\Sigma} = A_{01} \cdot M_{1y} + A_{02} \cdot M_{2y} + (A_{01} \cdot M_{1y} + A_{02} \cdot M_{2y}) \cdot 0,01.$$

Bu ifodaning ikkinchi tashkil qiluvchisi elektr ta'minlash tarmog'i isrofini hisobga oladi. Bu ham taxminiy hisoblash usulidir va faqat loyihalashtirishning dastlabki bosqichlarida qo'llaniladi.


Bir fazali iste'molchilar asosan yoritish asboblari bo'lib, tok fazalararo taqsimlanadi. Taqsimlashda har bir fazadagi yuklamaning bir-biridan farqi 15 % dan oshmasligi shart. Sanoat korxonalarida yoritish yuklamasi umumiyligini yuklamaning 7—15% ini tashkil etadi.

8.3. Elektr ta'minoti sxemalari

Sanoat korxonalarining elektr ta'minoti sxemasi shartli ravishda ichki elektr ta'minot va tashqi elektr ta'minot sxemalariga bo'linadi. Taqsimlash yoki mahalliy elektr tarmoqlariga sanoat korxonalarining tashqi elektr ta'minoti sxemasi sifatida qaraladi.

Sanoat korxonasi quriladigan joy ma'lum bo'lgandan keyin uning tashqi ta'minot sxemasi tanlanadi. Tashqi elektr ta'minot sxemalarining uch ko'rinishi mavjud:

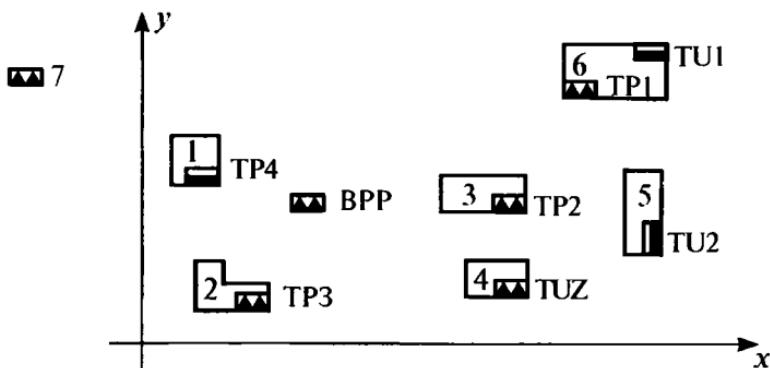1. Korxona hududida 35/6 yoki 35/10 kVli pasaytiruvchi podstansiya qurish va korxonanining ichki hududida elektr



8.5- rasm.

1 — nasoslar, 2 — sex, 3 — 3- sex, 4 — kompressorolar,
 5 — ma'muriy bino, 6 — asosiy ishlab chiqarish binosi,
 7 — elektr tarmog'iga qarashli podstansiya.

energiyasini sexlar va bo'limlarga 6 yoki 10 kV li kuchlanishda taqsimlash.


2. Korxona hududida 6 yoki 10 kV li taqsimlash uskunasini qurish, sexlar va bo'linmalarga elektr energiyasini 6 yoki 10 kV li kuchlanishda uzatish.

3. Tarmoq 35/6 yoki 35/10 kV li pasaytiruvchi podstansiyadan kabel EULni bevosita sex 6/0,4 yoki 10/0,4 kV li pasaytiruvchi podstansiyalar bilan bog'lash. Ana shu elektr ta'minot sxemasini ko'rib chiqamiz.

Faraz qilaylik, 8.5- rasmida sanoat korxonasi va tarmoq podstansiyasi, ya'ni elektr tarmoqlar boshqarmasiga qarashli 35/10 yoki 35/6 kV kuchlanishli podstansiya berilgan. Korxonaning elektr ta'minoti tizimini (ETT) loyihalashtirish kerak. Har bir sex yoki bo'linma va butun korxonaning elektr yuklamasi (nagruzkasi) jadvaldan aniqlanadi.

Loyihalashtirishning birinchi bosqichida tashqi elektr ta'minoti tanlanadi. Yuqorida ko'rsatganimizdek, bu masala uch variantda yechilishi mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, transformatorlarning isrofi uning pasport kattaliklariga bog'liq bo'lsa, havo yoki kabel EULning isrofi uning masofasiga va kuchlanishiga bog'liq:
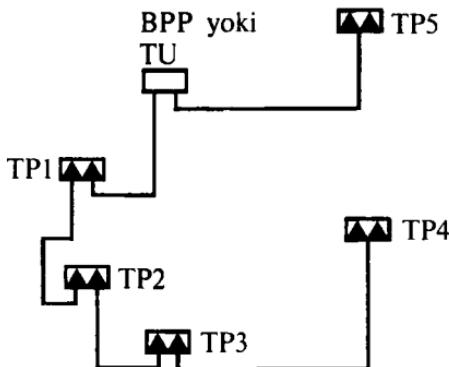
$$\Delta m_{EUL} = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \cdot R_0 \cdot l.$$



8.6- rasm.

Faraz qilaylik, tarmoq podstansiyadan BPPgacha birinchi variant sifatida 35 kV li EUL, ikkinchi variantda 10 kV li EUL qurishni mo'ljasak, birinchi variantda ikkinchi variantga nisbatan isrof keskin kamayadi, chunki yuqoridagi formula maxrajida $U_{\text{H}}^2 = 35^2 = 1225$, ikkinchi variant maxrajida $U_{\text{H}}^2 = 10^2 = 100$. Demak, isrof 1,225 marotaba kam bo'ladi. Lekin kapital xarajat ko'payadi, chunki 35 kV li EUL transformatorlari va kommutatsion apparatlari 10 kV liga nisbatan ancha qimmat. Shuning uchun tarmoq podstansiyasi va BPP orasidagi masofa, korxonaning umumiy quvvati va hokazolarni nazarga olib ikkala variant hisoblanadi hamda elektr tarmoqlarda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblash asosida istalgan variant qabul qilinadi.

Agar birinchi variant qabul qilinsa, yuklamalar markazida 35/0 yoki 36/6 kV li pasaytiruvchi podstansiya qurilishi lozim. Sex va bo'linmalargacha kabel EUL 10 yoki 5 kV li bo'ladi.


Agar ikkinchi variant qabul qilinsa, korxonaning ichki sxemasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Yuklanmalar markazida 10/0,4 yoki 6/0,4 kV li podstansiya quriladi. Barcha sex va bo'limlar 0,4 kV kabel EUL orqali elektr bilan ta'minlanadi. Ushbu variant arzon bo'lsa ham korxonaning ichki EULda isrof ancha katta bo'ladi.

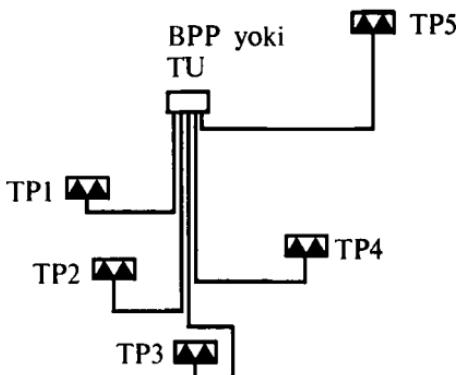
2. Yuklanmalar markazida 10 kV li taqsimlash uskunasi quriladi.

Barcha sex va bo'limlar 10 yoki 6 kV li EUL orqali elektr bilan ta'minlanadi. Har ikki yoki uchta sex yoki bo'linma uchun bitta 10/0,4 yoki 10/0,6 kV li podstansiya quriladi.

Korxonaning ichki elektr ta'minotining kuchlanishidan



8.7- rasm.

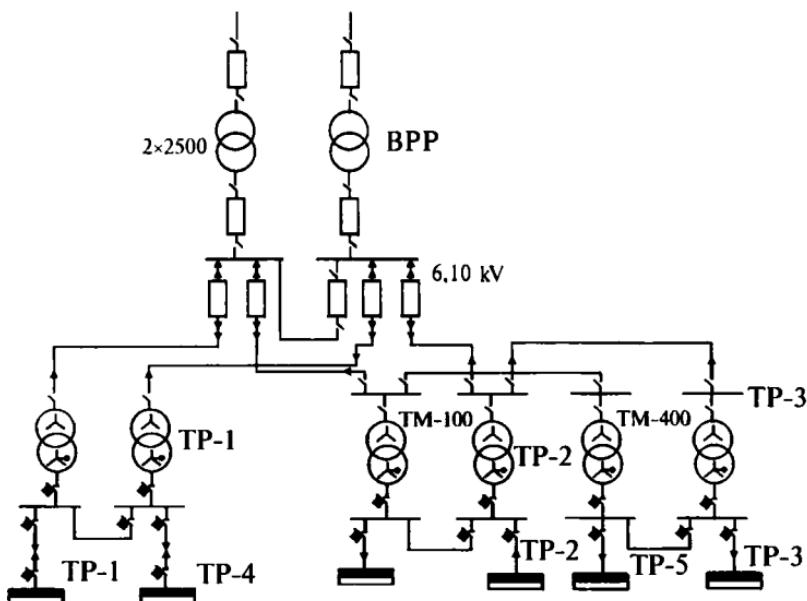

8.8- rasm.

qat'i nazar BPP, taqsimlash uskunasi, sex va bo'linmalar radial yoki magistral sxemada qurilishi mumkin. Radial sxema bo'yicha barcha sex yoki bo'linma podstansiyalari BPP yoki taqsimlash uskunasidan alohida kabel EUL orqali elektr bilan ta'minlanadi. Magistral sxemada sex yoki bo'linma podstansiyalari ketma-ket ulanadi. 8.6- rasmda TP1, TP2, TP3, TP4 magistral sxema bo'yicha elektr bilan ta'minlash ko'rsatilgan. TP5 magistral sxemani kiritish befoyda, chunki bu holda kabel EUL ning uzunligi oshadi. Vaholanki, magis-

tral sxemani qo'llashdan asosiy maqsad korxonaning ichki elektr ta'minotida kabel EUL ning uzunligini iloji boricha kamaytirish, ya'ni tejashdir. Magistral sxema qo'llanilganda butun elektr ta'minoti tarmoqlarning ishonchlilikini kamaytirmasligi kerak.

Shuning uchun iste'molchilar yuqori ishonchlilikni talab qilganda, elektr ta'minot tizimi 8.7- rasmida ko'rsatilganday radial sxemada bajariladi.

8.8- rasmida elektr ta'minot tizimining magistral bir liniyali sxemasi ko'rsatilgan.

8.4. Elektr ta'minoti tizimining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari

Hozirgi bozor iqtisodiyoti tobora rivojlanib borayotgan vaqtda iqtisodiy ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega.

Iqtisodiy ko'rsatkichlarni chuqur o'rganish talab etiladi. Elektroenergetikada iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar:

1. *Kapital mablag'*, K bilan belgilanadi. Davlat va boshqa muassasalar, xorijiy banklar va shaxsiy mablag'lar hisobidan shakllanuvchi mablag' bo'lib, inshootlar, ya'ni elektr uzatish liniyalari, stansiya, podstansiya va boshqa elektroenergetika inshootlari qurilishiga sarflanadi.

2. *1 kW·soat elektr energiyasining narxi*, β bilan belgilanadi.

3. *Elektr tarmoqdan yil davomida foydalanishning umumiyligi*, I bilan belgilanadi.

4. *Elektr energiyasi tannarxi*, β_0 bilan belgilanadi.

5. *Zyon*. Elektr bilan ta'minlash uzilganda sanoat korxonasi ko'rgan zyon, U bilan belgilanadi.

6. Elektr stansiya, EUL, podstansiyalar xarajatlarining sof daramad hisobidan *qoplanadigan vaqt*, T_0 bilan belgilanadi.

Elektr sistemaning kapital mablag'i uning tashkil qiluvchilari, ya'ni elektr stansiya, podstansiya, EUL ning kapital mablag'lardan iborat.

$$K_{\text{el.sist}} = K_{\text{el.st}} + K_{\text{p.st}} + K_{\text{EUL}} + K_{\text{taqs. uskun}}$$

Ko'pincha, taqsimlash uskunalari deganimizda elektr podstansiya tushuniladi. Lekin, ayrim hollarda taqsimlash uskunalari alohida quriladi.

Elektr sistema inshootlaridan yil davomida foydalanish xarajatlari (эксплуатационный расходы). Bu kattalik quyidagi tashkil qiluvchilardan iborat:

$$H = H_1 + H_2 + \Delta H,$$

bunda H_1 — inshootdan foydalanishdagi xarajatlar, ya’ni joriy ta’mirlash va xizmatchilarning maoshi, H_2 — renovasion xarajatlar, ya’ni fizika va ma’naviy jihatdan eskirgan uskunalarini almashtirish uchun sarflanadigan xarajatlar:

$$H_1 = a_0 \cdot K,$$

bunda: a_0 — ma’lumotnomalardan olinadigan koefitsiyent, K — kapital mablag‘.

Hali foydalansa bo’ladigan, lekin texnik ko’rsatkichlari iqtisodiy talablarga javob bermaydigan asbob-uskunalar ma’naviy eskirgan deyiladi. Fizik jihatdan eskirganlari foydalaniib bo’lmaydigan uskunalaridir:

$$H_2 = a_1 \cdot K,$$

bunda a_1 — ma’lumotnomalardan olinadigan koefitsiyent.

Elektr tarmoq isrofining qiymati:

$$\Delta H = \Delta A \cdot \beta_1,$$

bunda ΔA — elektr tarmoqda, ya’ni elektr uzatish liniyalarda va transformatorda isrof bo’lgan elektr energiya miqdori, β_1 — 1 kW · soat elektr energiyasi miqdori.

Transformatorlarda va elektr uzatish liniyalaridagi elektr energiyasi isrofining ifodasini avvalgi boblarda tahlil qilgan edik.

Ikki va undan ortiq elektr tarmoq yoki sanoat korxonasining elektr ta’minot tizimini tuzish variantlari orasida, yuqorida ko’rib chiqqan sxemalar asosida, eng arzoni quyidagi ifoda asosida topiladi:

$$Z = E \cdot K + H + Y,$$

bunda: Z — barcha xarajatlarning keltirilgan qiymati, $E = \frac{1}{T_0} -$ samaradorlik koefitsiyenti. Bu koefitsiyent sof daromad hisobidan kapital xarajatni qoplash vaqtiga teskari proporsionaldir. Agar $T_0 = 6$ yil bo’lsa, $E = \frac{1}{T_0} + = 0,12$. Elektr tarmoqlaridan foydalanishda eng muhim narsa bu isrofni kamaytirishdir.


9.1. Umumiy tushunchalar

Elektronika — gaz, qattiq jism, vakuum va boshqa muhitda elektromagnit maydon ta'siri natijasida hosil bo'lgan elektr o'tkazuvchanlikni o'rghanish va undan foydalanish masalalari bilan shug'ullanuvchi fan sohasidir.

Qaysi muhitda elektr o'tkazuvchanlik hosil bo'lishidan qat'i nazar, bu o'tkazuvchanlik zaryadlangan zarrachalarning (elektron, ion va hokazo) harakati bilan bog'liq.

Raqamli texnologiyalarning rivoji hozirgi zamон avtomatika va telemexanika, kosmik va harbiy texnika, hisoblash texnikasining rivoji, aynan elektronika fanining nazariy va amaliyotining misli ko'rilmagan darajadagi rivojlanganiga asoslangan. Ishonch bilan ta'kidlash mumkinki, yaqin yillarda mikroelektronika deb atalmish elektronika fani bir qismining rivojlanishi hayotning barcha sohalariga, sanoat ishlab chiqarishi, sotsial-ijtimoiy, uy-ro'zg'or, qurilish va hokazo-larga katta ta'sir ko'rsatadi. Elektronika fanining rivojlanishiga elektrovakuum asboblari asos bo'ldi. Bu asboblar hozirgi vaqtida qo'llanilmaydi. Lekin elektron asboblarning ishlash prinsipi aynan shu priborlar misolida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Elektron vakuum asbob ichiga ikki elektrod — anod va katod joylashtirilgan bo'lib, havosi so'rib olingan shisha idishcha(ballon)dan iborat. Uning ishlash prinsipi termo-elektron emissiyasiga, ya'ni vakuumda qizdirilgan metalldan elektronlar uchib chiqishiga asoslangan. Elektrodlardan biri — katod elektr toki bilan qizdiriladi. Qarama-qarshi elektrod — anodni musbat ishorali qutbga ulasak, katoddan otilib chiqayotgan manfiy ishorali zaryadlangan zarrachalar — elektronlar anodga qarab yo'naladi. Demak, elektr toki hosil bo'ladi. Anod manfiy qutbga ulansa tok o'tmaydi. Bunday elektron asbob *diod* deb ataladi va uning asosiy xossasi tokni bir tomonlama o'tkazishdir, ya'ni undan faqat ma'lum ishorali tok o'tadi. Diodning sxemasi 9.1- rasm, *a* da, uning volt-amper xarakteristikasi 9.1- rasm, *b* da ko'rsatilgan.

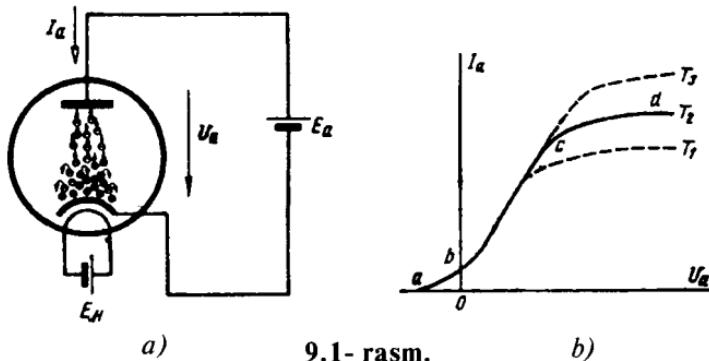


9.1- rasm.

9.1- rasm, b da ko‘rinib turibdiki, anod va katod o‘rtasidagi kuchlanishni oshirgan sari zanjirdan o‘tadigan tok ko‘payadi va teskari ishorali kuchlanish bo‘lganda tok kama yadi. Diodning asosiy xossasi mana shunda.


Agar anod va katod o‘rtasiga yana bitta elektrod kiritsak, shu to‘r deb ataluvchi elektrodnинг katodga nisbatan kuchlanishi (potensiali) o‘zgartirilsa, elektronlar oqimini va demak, tokni ham o‘zgartirish mumkin. Bunday asbob *triod* deb atalgan. Bu asbob anod tokining kattaligini boshqaradigan asbobdir. 9.2- rasm, a da triodning sxemasi, 9.2- rasm, b da anod — to‘r bog‘lanuvchi egri chiziq ko‘rsatilgan.

Diodning asosiy xususiyati tokni bir yo‘nalishda o‘tkazib beradi, dedik. Uning bu xususiyatidan ko‘pincha o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka aylantirishda foydalaniлади. Triodlar esa elektr signalni, ya’ni axborot tashuvchi elektr kattalikni (signalni) kuchaytirishda qo‘llaniladi. Bu holda signal to‘r — katod kuchlanishi ko‘rinishda triodga ulanadi va bu axborot tashuvchi kattalik anod — katodga ulangan manba hisobiga kuchaytiriladi.

Yarimo‘tkazgichli asboblarning xususiyatlari elektron asboblarnikiga o‘xshash bo‘lgani uchun qator afzalliklarga ega. Hozirgi vaqtida elektron tuzilmalarda faqat shunday asbollar qo‘llaniladi. Yarim o‘tkazgichli materiallar o‘zlarining elektr o‘tkazuvchanligiga ko‘ra o‘tkazgichlar (masalan, mis yoki aluminiy) va dielektriklar, ya’ni elektr tokini o‘tkazmaydigan materiallar orasida joylashgan. Ular kristall, amorf va suyuq ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtida ko‘proq selen, kremniy va germaniyidan yasalgan yarimo‘tkazgichlar qo‘llaniladi.

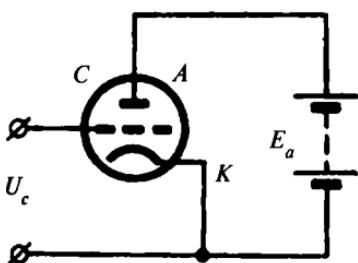

a)

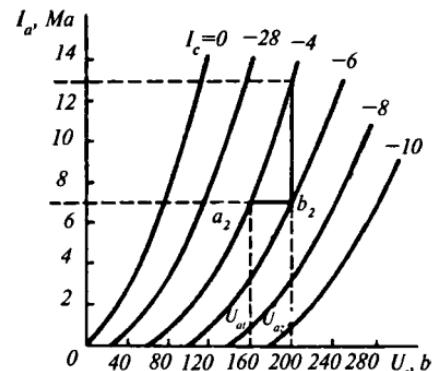

9.2- rasm.


b)

Moddalar ularning tarkibida erkin zaryadlangan zarachalar borligi tufayli elektr o'tkazuvchanlik xossalariga ega. Yarimo'tkazuvchi materiallarda elektr o'tkazuvchanlik ular tarkibida elektron va „teshik“ borligiga asoslangan. Teshik — bu atom atrofida o'z orbitalari bilan aylanuvchi elektronlarning qandaydir ta'sir natijasida yo'qotgan o'rni. Demak, teshik elektronlari yetishmaydigan atom bo'lib, uning zaryadi musbat. Yarim o'tkazgich moddalarda tok paydo qilish uchun ko'rsatiladigan ta'sir har xil bo'ladi. Bu moddaning qizishi, elektromagnit maydon ta'siri, yorug'lik (fotodiiod) ta'siri bo'lishi mumkin. Yarimo'tkazgich moddalarda o'zining elektr o'tkazuvchanligidan boshqa aralash o'tkazuvchanlik ham bo'ladi. Bu aralash o'tkazuvchi modda „elektronli“ yoki „teshikli“ bo'lishi mumkin. Aralash yarimo'tkazgichning o'tkazuvchanligi „teshikli“ bo'lsa, bunday yarimo'tkazgich p-turli, aksincha bo'lsa, n- turli deyiladi.

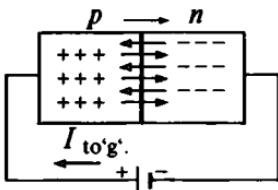
9.2. Yarimo'tkazgichli asboblar

Ikkita p- turli va n- turli tutashgan yarimo'tkazgichlar p-n- o'tish deyiladi. Yarimo'tkazgichli diodning xarakteristikasi mana shu p-n- o'tishning xossalarini aniqlaydi. 9.3- rasmida p-n- o'tish va diodning shartli belgisi ko'rsatilgan.

Ma'lum yo'naliishli kuchlanish p-n- o'tishning qarshiligini keskin kamaytiradi, demak, tok o'tadi. Bu p-n- o'tishning ochiq „to'g'ri“ yo'naliishidir. p-n- o'tishga, ya'ni diodga „teskari“ kuchlanish bilan ta'sir etilsa, p-n- o'tish yopiladi, ya'ni uning qarshiligi keskin kamayadi, tok deyarli




9.3- rasm.

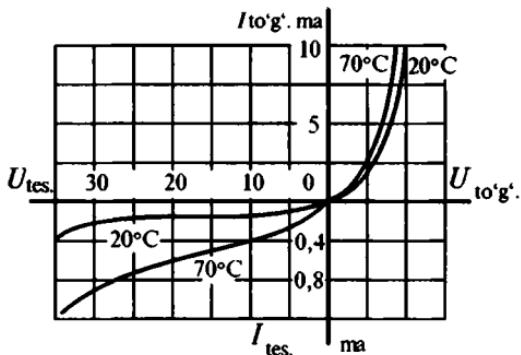

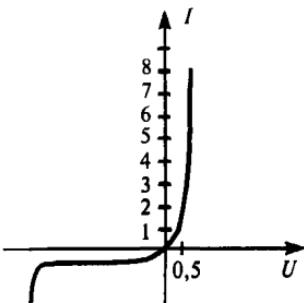9.4- rasm.

nolga teng bo'ladi. Yarimo'tkazgichli diodning volt-amper xarakteristikasi aynan ana shu xossani aks ettiradi. To'g'ri „ U_G “ kuchlanish bilan ta'sir etganda, p - n - o'tishga ta'sir qiluvchi elektr maydon qarshilikni keskin kamaytiradi, tok esa keskin oshadi. Bu kuchlanish teskari ishorali bo'lganda, kuchlanish o'nlab marotaba oshganiga qaramasdan, (9.4-rasm) tok kichik bo'ladi. Bu diodning asosiy xususiyati hisoblanadi. Agar yarimo'tkazgichli diod va lampani diodning volt-amper xarakteristikasiga (9.2- rasm, b) solishtirsak, har ikkala asbob tokni bir tomonlama o'tkazish xususiyatiga ega ekanligini ko'ramiz, lekin yarimo'tkazgichli diodda bu xususiyat yaqqolroq namoyon bo'ladi. Keyingi mavzularda diodning, aynan ana shu xossasiga asoslangan tuzilma — to'g'rilaqichlar haqida fikr yuritamiz. Tuzilishiga ko'ra yarimo'tkazgichli diodlar: „nuqtali“ va „yalpoqli“ diodlarga bo'linadi. Ular volt-amper xarakteristikalarining umumiy ko'rinishida farq kam. „Nuqtali“ diodlarning „to'g'ri“ toki kichik, lekin katta chastotaga, bir necha Mgs moslangan. 9.5- rasmida ham yalpoqli, ham nuqtali diodning volt-amper xarakteristikasi ko'rsatilgan. Atrof-muhitning harorati 20°C bo'lganda o'tayotgan tok $I = 400 \text{ A}$ dan ham oshishi mumkin. 9.5- rasmida nuqtali diodning volt-amper xarakteristikasi ko'rsatilgan. Atrof muhitning harorati 20°C bo'lganda eng katta tok 10 A dan oshmaydi.



9.5- rasm.

Quyidagi jadvalda nuqtali va yalpoqli diodlarning asosiy ish kattaliklari keltirilgan.


Diod turlari	Ruxsat etilgan to'g'ri tok, A	Ruxsat etilgan teskari kuchlanish, B	Teskari qarshilik, MO _M
Nuqtali	÷ 0,01 0,1	÷ 25 150	÷ 0,5 10
Yalpoqli	÷ 0,1 500	÷ 50 600	÷ 0,01 1,0

Agar teskari kuchlanishni uning ruxsat etilgan qiymatidan oshirsak (jadvalda ko'rsatilgan), teskari tok keskin oshadi, diodning harorati juda ko'tarilib shikastlanadi, ya'ni elektr teshilish yuz berib, diod yemiriladi. Lekin, haroratning yo'l qo'yib bo'lmaydigan qiymatgacha ko'tarilishining oldini olsak, diod teskari kuchlanishda ishlashi mumkin. Bunday asbob stabilitron deyiladi. Bu asbob elektr zanjiri yoki mexanizmlarning kuchlanishi ma'lum qiymatdan oshib ketmasligini ta'minlaydi. Demak, stabilitron elektron mexanizm yoki uning bir qismining kuchlanishini ma'lum kattalikdan oshmasligini ta'minlovchi asbob ekan. Haroratning yo'l qo'yib bo'lmaydigan qiymatgacha ko'tarilishining har xil usullar bilan oldi olinadi. Masalan, puflab stabilitron atrofini biroz sovitish. Diodlar va stabilitronlar elektron mexanizmlarda keng qo'llaniladi.

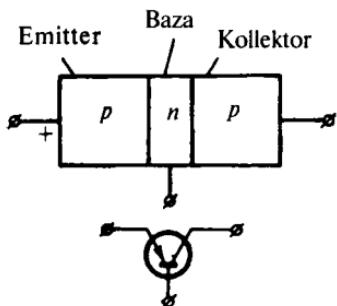
9.3. Tranzistorlar va tiristorlar

Tranzistor — ikki va undan ortiq *p-n-p*- o'tishdan tuzilgan yarimo'tkazgich asbob bo'lib, signalni kuchaytirish yoki signalni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Signal axborot tashevchi elektr kattalik, tok yoki kuchlanish bo'lishi mumkin. Axborot tok yoki kuchlanishning amplitudasi, chastotasi yoki boshlang'ich fazasi orqali, masalan, ovoz elektromagnit amplitudasi orqali ifodalanadi. Bu elektromagnit to'lqin alohida qabul qiluvchi mexanizm yordamida tok yoki kuchlanishga aylantiriladi. Bu signal kuchaytiriladi va qator qayta ishlashlardan keyin radiiodinamik mexanizmda ovozga aylantiriladi.

Tranzistorlar ikkita *p-n-p*- o'tishdan iborat bo'lib, bu o'tishlar navbatlashib kelishiga qarab ikki turga bo'linadi: *p-*



9.6-rasm.

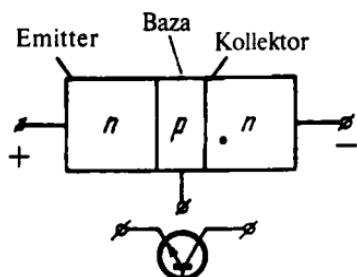

9.7- rasm.

n-p — tranzistor va *n-p-n* — tranzistor. Tranzistorlarda uchta qatlam bo‘lib, o‘rtadagi qatlam *baza* deb, ikki tomondagisi *emitter* va *kollektor* deb ataladi.

Emitter qatlami zaryadlangan zarrachalar (elektronlar va teshiklar) bilan ta’minlovchi qatlamdir.

Kollektor — zaryadlarni qabul qiluvchi qatlam. 9.6- rasmda *p-n-p* — triodning qatlamlari va ularning shartli belgilanishi ko‘rsatilgan.


Tranzistor qutblarining ishorasi ularni ularni ularni ulash sxemasiga bog‘liq. Sanoat elektrotexnikasida ko‘pincha umumiyl emitter sxema qo‘llaniladi (9.8- rasm). 9.9- rasmlarda umumiyl emitter sxemaning xarakteristikasi ko‘rsatilgan.

Yarimo‘tkazgichli triodning me’yoriy ishlashi diodnikiga o‘xshash bo‘lib, uning haroratiga bog‘liq. Umuman, yarim o‘tkazgichli barcha asboblarning ishlash xususiyati atrof-muhitning, demak, uning o‘zining haroratiga bog‘liq.


Tiristor — yarimo‘tkazgichli boshqariladigan diod bo‘lib, bu asbobda anod va katod tokining boshqarish imkoniyati mavjud. U to‘rt qatlamlili *p-n-p*- o‘tishdan iborat va P_2 qatlamidan alohida qutb chiqariladi (9.10- rasm). Undan boshqarish toki I_b o‘tganda anod — katod qarshiligi $R_A = 0$, demak, zanjirdan tok o‘tadi. Boshqarish qutbiga alohida manba ulanadi. 9.10- rasmda tiristorning qatlamlari, shartli belgisi va volt-amper xarakteristikasi ko‘rsatilgan.

Bu yarimo‘tkazgichli asbob chastota o‘zgartirgichlarda ko‘p qo‘llaniladi.

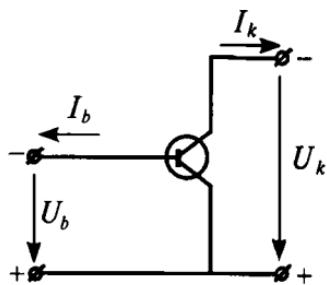Yarimo‘tkazgichli fotodiod. Fotodiod — bitta yoki ikkita *p-n-p*- o‘tishdan iborat yarim o‘tkazgichli asbob bo‘lib, uni yoritganda qarshiligi keskin kamayib ketib tok o‘tkazadi. 9.11-



9.8- rasm.

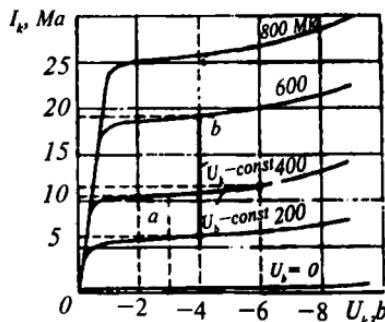



9.9- rasm.

rasmida fotodiodning shartli belgisi va ulanish sxemasi ko'rsatilgan. Bu asbob avtomatik boshqarish va nazorat uskunalarida qo'llanadi. Bu asbobning diodga o'xshash ikkita: tokni o'tkazuvchi va o'tkazmaydigan holatlari mavjud.


Ikkita holatda ishlaydigan asboblarni, masalan, elektron yoki yarimo'tkazgichli diodni „ventil“ tushunchasi bilan ham ifodalash mumkin. Fotodiod „ventilli fotodiod“ deb ham ataladi.

Fotorezistor ham yarimo'tkazgichli asbob bo'lib, uning qarshiligi yorug'lik oqimiga nisbatan uzlusiz o'zgaradi. 9.12-rasmida shu o'zgarish oqimining egri chizig'i ko'rsatilgan.

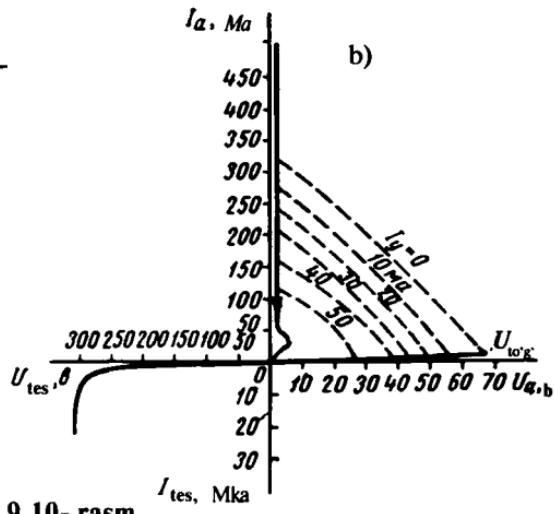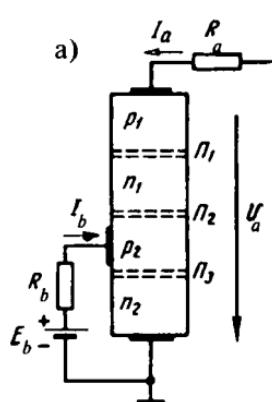
Elektron nurli naychalar. Elektron mexanizmlar orasida hozirgi vaqtida, faqat elektron nurli naychalar (электронно-лучевые трубки) qo'llaniladi, chunki ularning yarimo't-



9.10- rasm.

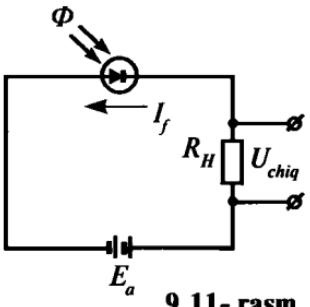

9.11- rasm.

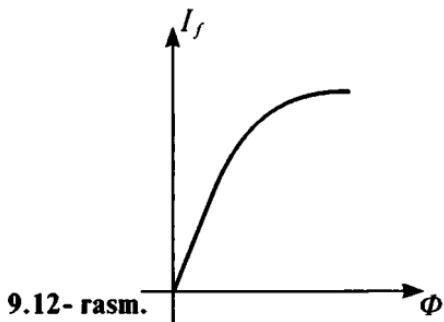

9.12- rasm.


kazgichli ko'rinishi topilmagan. Bu asbob televizorlarda, ossillograf va EHMLarning monitorlarida keng qo'llaniladi. Bu asbobda elektron oqim ingichka nur ko'rinishida shakllanadi. Tor elektronlar oqimi kuchlanish yordamida boshqariladi. Tor elektronlar oqimi elektr maydon orqali, masalan, ossillograflarda yoki elektromagnit maydon orqali televizorlarda shakllantiriladi va boshqariladi. Elektron nurli naycha quyidagicha tuzilgan: shisha idish (ballon) ichida gorizontal va vertikal yo'naliishlarda elektron nurni beruvchi ikki just plastinka joylashgan. Shisha idishdan havo so'riladi va vakuum ($10^{-7} - 10^{-8}$ simob ustuni, mm) hosil qilinadi. Shisha idishning oxiri „ekran“ deb ataladi va uning ichki tomoni fluorescent modda — luminoform bilan qoplangan. Elektron nur ekranga urilib uni yoritadi va ekran bo'ylab burilgan yorug' iz qoldiradi. Shunday qilib, ekranda elektron nur qoldirgan yorug' iz tasviri shakllanadi.

9.13- rasmida elektron nurli naychaning tuzilishi ko'rsatilgan. Yarimo'tkazgichli asboblar qator afzalliklarga ega.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, lampali elektron asboblar faqat elektron nurli naychalarda qo'llaniladi. Buning sababi quyidagilar:

1. Geometrik o'lchamlari kichik va yengil.

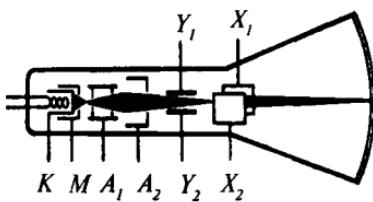2. Qimmat va ishonchliligi past bo'lgan qizdirish katodi yo'q.



9.13- rasm.

3. Yarimo'tkazgichli mexanizm manbaga ulanganda shu zahotiyoy qishlab ketadi, lampali asboblarda esa katodni qizdirish uchun vaqt talab qilinadi. Bu juda muhim.


4. Yarimo'tkazgichli asboblar elektr vakuumli asboblarga nisbatan kam qvvat iste'mol qiladi. Masalan, elektr vakuum asboblar asosida ishlangan televizorning qvvati 135 W, shu sinfdagi yarimo'tkazgichli asbobdan yasalgan televizorning qvvati esa atigi 35 W.

9.4. O'zgaruvchan tokni to'g'rilash mexanizmlari


Biz bilamizki, elektr energiyasi, asosan, o'zgaruvchan uch fazali tok ko'rinishida ishlab chiqariladi. Ko'pincha o'zgarmas tok manbayi zarur bo'ladi. Shunday hollarda to'g'rilagichlardan foydalaniлади. To'g'rilagichlarning eng sodda sxemasi bir davrli, bir fazali to'g'rilagichlardir. Uning sxemasi va to'g'rilangan tokning vaqt diagrammasi 9.14- rasmida ko'rsatilgan. Yarimo'tkazgichli diod tokning faqat bir ishorali qismini o'tkazadi. Demak, to'g'rilagichning kirish qismida bir fazali o'zgaruvchan tok bo'lsa, chiqishida faqat musbat ishorali yarim davrlari qoladi.


Ko'pincha to'g'rilagichlar transformatorlarning ikkilamchi chulg'amiga ularadi, chunki o'zgarmas tok iste'molchisi, masalan, magnitofonning kuchlanishi $U = 9V$. Demak, to'g'-rilagich bu yerda elektr tarmoq va o'zgarmas tok iste'molchisi o'rtaida kuchlanishni moslash mexanizmi bo'lib ham xizmat qiladi.

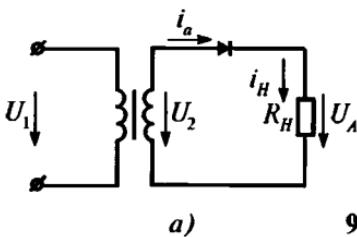9.14- rasmdan ko'rrib turibdiki, to'g'rilagichning chiqish qutblaridagi kuchlanish manfiy ishorali o'zgaruvchan impulsdir. To'g'rilagich bu ko'rinishda qo'llanilmaydi. Ko'pincha, 9.15- rasmda ko'rsatilgan ko'prikl to'g'rilagichlardan foydalaniлади. Bu to'g'rilagichda diod xossasidan foydalaniilib, o'zgaruvchan tokning manfiy yarim davriy qiymati yo'nalishi




9.14- rasm.

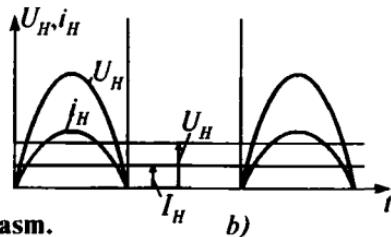


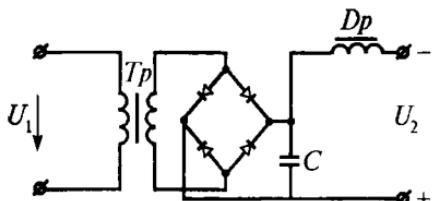

9.15- rasm.

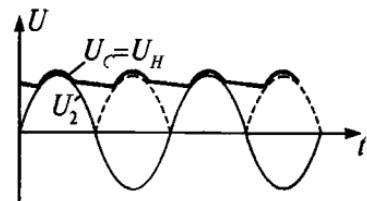

9.16- rasm.

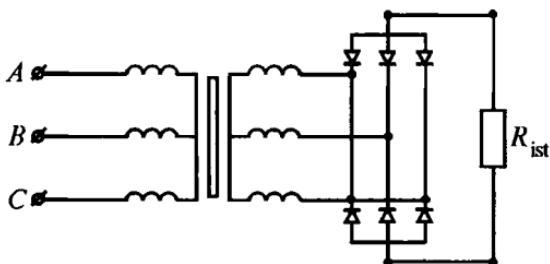

9.17- rasm.


o'zgartiriladi. Natijada chiqish qutblarida faqat musbat ishlari yarim davriy qiymat ta'sir ko'rsatadi.

Lekin bu shakldagi kuchlanish ham iste'molchilarini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun to'g'rilaqichning chiqish qutblariga parallel ravishda sig'im va ketma-ket induktivlik ulanadi. Bu ikki element kuchlanishga ta'sir ko'rsatadi, kuchlanishni tekislab, vaqt davomida kattaligi o'zgarmaydigan kattalikka yaqinlashtiradi (9.16- rasm). Bu turdag'i to'g'rilaqich radioteleapparaturada, payvandlash apparatursi va hokazolarda keng qo'llaniladi.

Uch fazali elektr tokini to'g'rilaqshda 9.17- rasmida ko'rsatilgan sxema qo'llaniladi. Har uchala faza toklari bir-biridan 1200 elektr gradusga siljigani tufayli chiqish kuchlanishining shakli ancha tekis bo'lib, bu yerda silliqlovchi L, C filtrning zarurati yo'q. Sxemaning bu turi avtomobilda qo'llanadigan uch fazali sinxron generator va shahar elektr transportini (metro, tramvay, trolleybus) o'zgarmas tok bilan ta'minlovchi tortish podstansiyalarida qo'llaniladi.

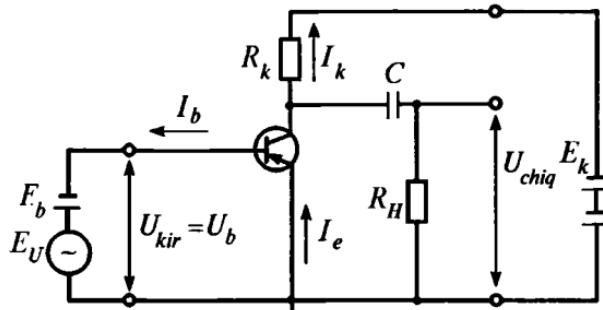9.5. Kuchaytirgichlar

Kuchaytirgich kirish qutblaridagi signalning kichik o'zgarishlarini o'zgarmas tok manbayi hisobiga keskin kuchaytiruvchi mexanizmdir. Signal o'ziga axborotni mujassam-



9.18- rasm.

lashtirgan elektr kattalik, ya’ni tok yoki kuchlanishdir. Axborot tok yoki kuchlanishning amplitudasi yoki chastotasida ifodalangan (mujassamlangan) bo’ladi. Demak, kuchaytirgichlar qaysi kattalik kuchaytirilishiqa qarab kuchlanish kuchaytirgichi, tok kuchaytirgichi va quvvat kuchaytirgichlariga bo’linadi. Kuchaytirgichlar qanday chastota oralig’ida ishlashiga ko’ra quyidagilarga bo’linadi:

1. Asta-sekin o’zgaruvchi signalni bir gers chastotaning kichik ulushlaridan boshlab bir necha kilogersgacha oshirib beradigan kuchaytirgichlar shartli ravishda o’zgarmas tok kuchaytirgichlari deyiladi.
2. Past chastotali kuchaytirgichlar signalining chastotasi 10 Hz – 20 kHz oralig’ida o’zgaradi.
3. Chastota orqali keng kuchaytirgichlar – 1 Hz ÷ 10 MHz.
4. Saylovchi kuchaytirgichlar – ma’lum bir chastotali signalni kuchaytiruvchi kuchaytirgichlar.

Kuchaytirgichlar 10⁻⁶ ÷ 10⁻⁷ voltli kuchlanish va 10⁻¹⁴ ÷ 10⁻⁶ amperli tokni kuchaytirish xususiyatiga ega. Yarimo’tkazgichli kuchaytirgichlar, yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek, umumiylar emitterli, umumiylar bazali va umumiylar kollektorli bo’ladi. Sanoat elektronikasida ko’pincha umumiylar emitterli kuchaytirgichlar qo’llaniladi. Bu turdagagi kuchaytirgichning sxemasi 9.18- rasmida ko’rsatilgan va bu sxema quyidagicha ishlaydi.

$U_{\text{kir}} = 0$ bo’lganda, ya’ni signal nolga teng bo’lganda, baza toki I_b o’zgarmas, kollektor va emitter toki I_k ham o’zgarmas kollektor-emitter kuchlanishi:


$$U_{\text{Ko}} = -(E_k - I_k \cdot R_k).$$

Signalning kirish kuchlanishi turtkisimon o'zgarganda kollektor toki ham o'zgara boshlaydi, demak, chiqish kuchlanishi $U_{\text{chiq}} = I_k \cdot R_{\text{ist}}$ ning o'zgarishi ancha katta bo'ladi, chunki kollektor-emitter tokining o'zgarishi shu manba hisobiga kuchaytiriladi. Sig'im S_s chiqish toki i ning o'zgarmas tashkil qiluvchisini iste'molchi tomon o'tkazmaydi. Umuman olganda, kuchaytirgichlarning turlari va bajaradigan vazifasi keng doirada o'zgaradi. Hozirgi vaqtida mikrosxemalar asosida yaratilgan operatsion kuchaytirgichlar ishlab chiqarilmoqda. Bu kuchaytirgichlarning amplituda-chastota xarakteristikasi ularni keng ko'lamba ishlatalish imkoniyatini beradi. Bu kuchaytirgichlarning kuchaytirish koeffitsiyenti (K) 10^3 dan 10^5 gacha, chastota kuchaytirish oralig'i (f) 10 dan 100 MHz gacha o'zgaradi.

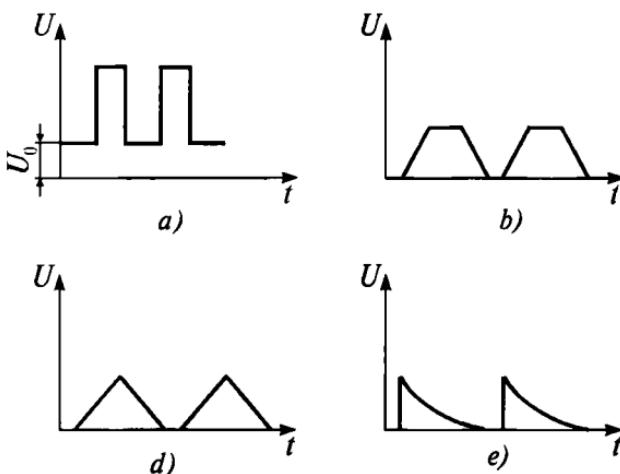
9.6. Turtki impuls mexanizmlari

Hozirgi zamон texnika va texnologiyasi kundan kunga raqamli uskunalar, EHM, nazorat mexanizmlari, avtomatik elektr yuritmalar va hokazolar bilan jihozlanmoqda.

Barcha raqamli uskunalarning ishlash prinsipi turtki re-jimda ishlovchi mexanizmlarga asoslangan. Turtki impuls deb, qisqa vaqt ichida qiymatini o'zgartirib turuvchi elektr (tok, kuchlanish, quvvat va hokazo) kattalikka aytildi. Turtkining shakli 9.19- rasm, *a* va *b* da ko'rsatganimizdek har xil bo'lishi




9.19- rasm.

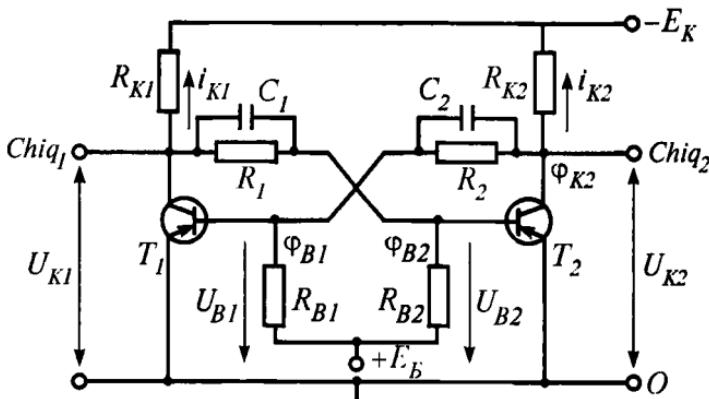

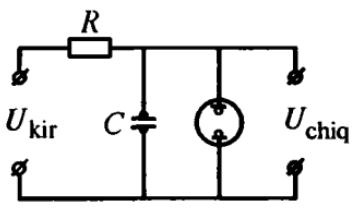
9.20- rasm.

mumkin. Turtkini xarakterlovchi kattaliklar: T — davr va turtkining o'zgarish tezligi, f — chastotadir. Turtkining chastotasi har xil uskunalarda har xil bo'ladi. Masalan, EHMda bu chastota qancha katta bo'lsa, EHMning ishlash tezligi shuncha yuqori bo'ladi. Turtki mexanizmining chastotasi amplituda-chastota egri chizig'i bilan xarakterlanadi.

Turkilar majmuasi axborotni mujassamlaydi. Masalan, turtki „1“ raqamli bo'lsa, turtki bo'lmasa vaqtini „0“ deb olamiz. Mana shu ikki raqam orqali barcha kattaliklar, tushunchalar, mantiq elementlari, xullas, istalgan fikr, raqam va hokazo ifodalanadi. Raqamli EHMning asosi mana shu prinsipi pga, ya'ni barcha tushuncha, raqam, tekst va mantiq tushunchalarini ikki raqam bilan ifodalashdir. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, EHMning asosi bo'lmissa raqamli tuzilma hozirgi vaqtida radio-teleapparaturaga, avtomatik yuritmalarga, elektr o'lchash va nazorat asboblariga, uy-ro'zg'or uskunalariga, xullas, turmushning barcha sohalariga kirib kelyapti. Turtki mexanizmlarining asosiyalaridan biri bu — *trigger* hisoblanadi. Uning sxemasi 9.20- rasmida ko'rsatilgan. Birinchi tranzistorga boshlang'ich turtki berilganda birinchi T_1 ochiladi, turtki ma'lum kattalikka yetgandan keyin T_1 yopiladi va T_2 ochiladi. Shunday qilib, T_1 va T_2 navbatma-navbat ochilib-yopiladi, natijada chiqish kuchlanishi U_2 turtki ko'rinishida (9.19- rasm) o'zgaradi. Arrasimon kuchlanish ishlab chiqaruvchi mexanizm ham turtki mexanizmiga kiradi. Uning sxe-



9.21- rasm.

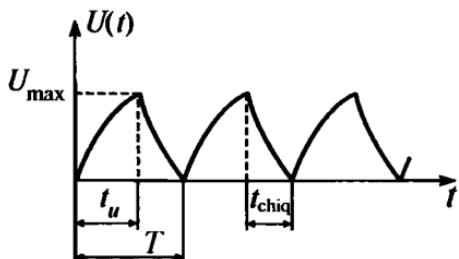

9.22- rasm.

masi 9.21- rasmda ko'rsatilgan. Bu sxema neon lampa asosida ishlaydi.

Kirish kuchlanishi t_1 vaqt davomida ma'lum U_m kattalikka yetgandan keyin neon lampaning qarshiligi keskin kamayadi va t_2 vaqt davomida bu kuchlanish qariyb nolgacha pasayadi. Shu onda neon lampaning qarshiligi tiklanadi va kirish kuchlanishi yana ko'payadi. Jarayon takrorlanadi. Chiqish kuchlanishi U_{chiq} ning shakli arrasimon bo'lgani uchun bu tur o'zgartirgichlar arrasimon kuchlanish generatorlari deyiladi (9.22- rasm). Elektron nurli naychalarda elektron nurni gorizontal yo'nalişda burish uchun avtomobillarning yondirish sistemasida va hokazolarda qo'llaniladi.

9.7. Mikrosxemalar to'g'risida tushuncha

Hozirgi vaqtida mikrosxemalar, EHM, avtomatik sistemalarda, o'lchash va nazorat sistemalarida, xullas, raqamli texnologiya qo'llaniladigan barcha sohalarda qo'llaniladi. Mikrosxema — yig'ilgan juda kichik elektron mexanizmdir.

Integral mikrosxema (IMS) — ma'lum funksional vazifani bajaruvchi mikrosxema. Funksional vazifasiga ko'ra, IMS signalni o'zgartiruvchi, qayta ishlovchi, axborotni to'plovchi va hokazo ko'rinishda ishlanadi. IMSning asosiy xususiyati shundan iboratki, u ma'lum funksional vazifani to'la bajaradi, ya'ni IMS kuchaytirgich, trigger, turtkilar, hisoblagich, mantiqiy mexanizm va hokazo.

Mikrosxemada butun bir mexanizm kichik bir hajmda simsiz, bevosita zavodning o'zida, mahsulot birligi sifatida ishlab chiqariladi. IMS ning elementlari diod, triod, sig'im,

induktivlik, rezistor yarimo'tkazgich kristallning sirtida va hajmida zichlab joylashtiriladi. IMSni ishlab chiqarish o'ta murakkab texnologiyadir. Bu texnologiya alohida bir ilm-u fan sohasi bo'lib tez rivojlanyapti. Bu sohaning rivoji katta integral sxemalarni qo'llashga olib keldi (KIS).

Raqamli texnologiyalarda KIS ko'rinishida tuzilmalarining turki raqamli texnologiyalarning KIS ko'rinishida ishlab chiqaradigan ayrim elementlarning bajaradigan funksional vazifasi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqamiz.

Jamlagich (сумматор) — ikki raqamli sonlar ustida arifmetik amallarni bajaradi.

Hisoblagich (счётчик) — turkilarni hisoblovchi mexanizm. Sonlar hisoblagichida ikki raqamli („1“ va „0“) sana ko'rinishida beriladi.

Registr — shartli raqamli belgi (kod)larni qabul qilish, saqlash va buyruq bo'yicha chiqarib berish uchun xizmat qiladi.

Shartli belgilagich (shifrlar) — raqamli shartli belgilarni (turkilarni) mantiqiy buyruqlarga aylantiruvchi mexanizm.

Shartli belgini ochgich (deshifrator) — shifrator bajaradigan o'zgartirgichning aksi. Masalan, o'nli sanani ikkili sanaga aylantiruvchi shifrator bo'lsa, deshifrator teskari vazifani bajaradi.

Mikroprosessor — axborotga ishlov berish va boshqarish mexanizmi. Mikroprosessor xotira, axborotni kiritish-chiqarish qurilmalari bilan birga ishlaydi. Mikroprosessor arifmetik — mantiqiy boshqarish, tezkor xotira EHM va boshqa ichki qurilmalardan iborat.

EHM va boshqa raqamli texnologiyalar asosida ishlaydigan uskunalarda ko'p mexanizmlar mavjud. Biz asosiyulari ustida qisqacha to'xtalib o'tdik. Raqamli texnologiyalar asosida ishlaydigan qurilmalarning ishonchliligi yuqori. Hozirgi vaqtida barcha sohalardagi mutaxassislar raqamli texnologiyalarning asosi bilan tanish bo'lishlari shart.

10.1. Boshqarish apparatlarining elementlari

Elektromagnit kontaktorlar. Elektr zanjirlarini masofa-dan turib ulab-uzish uchun mo‘ljallangan elektromagnit boshqarish apparati *elektromagnit kontaktor* deyiladi. 10.1-rasmda elektromagnit kontaktoring prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan.


Elektromagnit kontaktoring chulg‘amidan boshqarish toki I_b o‘tganda, elektromagnit maydon ta’sirida qo‘zg‘aluvchi qism tortiladi va unga o‘rnatilgan asosiy kontaktlar yopiladi, elektr dvigatel yoki uskuna tarmoqqa ulanadi. Elektromagnit kontaktoring qo‘zg‘aluvchi qismida asosiy kontaktlardan tashqari yordamchi — blok-kontakt deb ataluvchi kichik tokli kontaktlar ham bor. Bu kontaktlar elektr uskunaning boshqarish va dvigatel holatidan xabar berish (signalizatsiya) sistemasida ishlataladi.

Qo‘zg‘aluvchi qism tortilganda blok-kontaktlarning biri yopilsa, ikkinchisi ochiladi. Asosiy va blok kontaktlar bir nechta bo‘lishi mumkin. Asosiy kontaktlardan o‘tadigan o‘zgaruvchan tok miqdori 200—2500 A atrofida, o‘zgarmas tokning miqdori esa 20—600 A atrofida bo‘ladi. Katta tokli kontaktlar yowni o‘chirish mexanizmi bilan alohida jihozlangan, tutashtiruvchi va ajratuvchi kontaktlar farq qilinadi. Tutashtiruvchi kontaktlar elektromagnit chulg‘amida boshqarish toki I_b o‘tganda, o‘z kontaktlarini (qutblarini) tutashtiradi (yopadi). Ajratuvchi kontaktlar esa chulg‘amidan boshqarish toki o‘tganda o‘z kontaktlarini (qutblarini) ajratadi.



Tutashtiruvchi (10.2- rasm, *a*) va ajratuvchi (10.2- rasm, *b*) kontaktlar va bu kontaktlarning elektr sxemalarda shartli belgilanishi, kontaktoring elektromagnit chulg‘amida boshqarish toki $I_b = 0$ holat ko‘rsatilgan.

Kontaktlarni ulab-uzish vaqtি sekundning yuzdan bir hissasidan tortib o‘n hissasigacha davom etadi. Agar kontaktlarda yowni o‘chiruvchi alohida mexanizm bo‘lsa, u 10.3-rasmda ko‘rsatilganday shartli belgi bilan ifodalanadi.


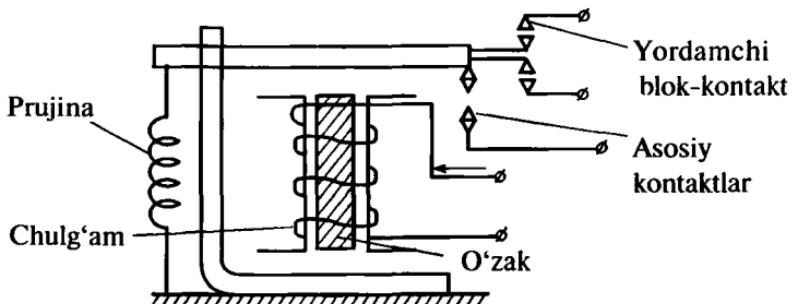
Rele. Tashqi xabar (signal) yordamida elektr zanjirlarini uzib-ulaydigan mexanizm *rele* deyiladi. Relening o‘z




10.1- rasm.

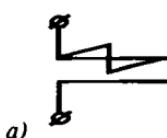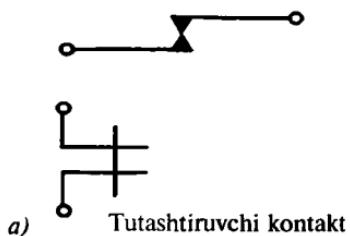

Yoyni o'chirish mexanizmi kontaktor

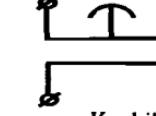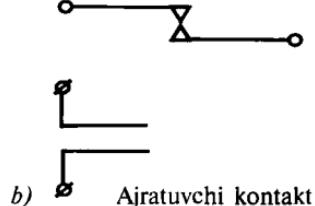

Kechikib (xayalab) tutashuvchi kontakt

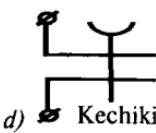

d) Kechikib ajratuvchi kontakt

10.2- rasm.

10.3- rasm.

kontaktlari bo'lib, bu kontaktlarning ikki barqaror: tutash-tirilgan va ajratilgan holatlari bo'ladi. Tashqi xabar datchiklar vositasida olinadi. *Datchik* — bu biror fizik kattalik, masalan, issiqlik, vaqt, bosim va hokazolarni elektr xabar (signal)ga aylantiruvchi sezgir mexanizm. Issiqlik relesi, vaqt relesi, kuchlanish yoki tok releleri bo'ladi.

Vaqt releleri vazifasiga ko'ra kechikib tutashadi va kechikib ajraladigan relelarga bo'linadi. Kechikish vaqt — bu vaqt relesining xabar (buyruq) berilgandan keyin kontaktlarni tutashtira yoki ajrata boshlashigacha o'tadigan vaqt oralig'i. Elektr zanjirlarida vaqt relesining shartli belgilanishi 10.3- rasmida ko'rsatilgan.


Himoya apparatlari. Elektr tarmoqlarida iste'molchilarni qisqa tutashuv, o'ta yuklanish va boshqa shikastlanishlarga sabab bo'luvchi xavflardan saqlash uchun xizmat qiladigan apparatlar *himoya apparatlari* deyiladi. Eng sodda himoya mexanizmi — bu eruvchan sim saqlagichdir. Zanjirdagi tok miqdori ko'payib ketganda saqlagichning simi erib ketadi va iste'molchi elektr tarmoqdan ajraladi. Yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlarida releli murakkab himoya sistemasi qo'llaniladi. Bu sistema datchiklar, kontaktlar, rele va hokazolar majmuasidan tashkil topgan.

10.2. Past kuchlanishli boshqarish apparatlari

Dastaki boshqarish apparatlari. Bu xil apparatlar 500 V gacha kuchlanishli o'zgaruvchan yoki o'zgarmas tok zanjirlarida qo'llaniladi. Ularda yoyni o'chirish mexanizmi yo'q, shuning uchun ular kichik tokli zanjirlarda qo'llaniladi. Bu turkumdag'i apparatlarga rubilnik, paketli uzgich, kontroller kabi apparatlar kiradi. Rubilnik ikki va uch qutbli qilib ishlab chiqariladi. Ikki qutbli rubilniklar bir fazali elektr tarmoqlarida, uch qutbli esa — uch fazali elektr tarmoqlarida, kichik va o'rtacha quvvatli asinxron dvigatellarni boshqarish (to'xtatish yoki yurgizish)da ishlatiladi. Rubilniklarning geometrik o'lchamlari katta. Paketli uzgichlarning geometrik o'lchamlari kichik bo'-lib, ularning qo'zg'almas kontaktlari izolatsiyalangan paketlar ichiga o'rnatiladi. Dvigatelni soatiga 120 km gacha yurgizib to'xtatish va aylanish yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'lganda kontrollerlardan foydalaniladi. Kontrollerlarning ulab-uzish kontaktlari yuqori temperaturaga chidamli materialdan ishlanadi. Kontrollerlarning kontaktlari baraban yoki kulachok ko'rinishida ishlab chiqariladi.

Magnitli ishga tushirgich. Elektr dvigatel va boshqa iste'molchilarni elektr tarmog'iga masofadan turib ulab-uzadigan, ularni qisqa tutash va o'ta yuklanish rejimlaridan himoyalaydigan kontaktor, rele va knopkalardan iborat boshqarish apparati *magnitli ishga tushirgich* deyiladi.

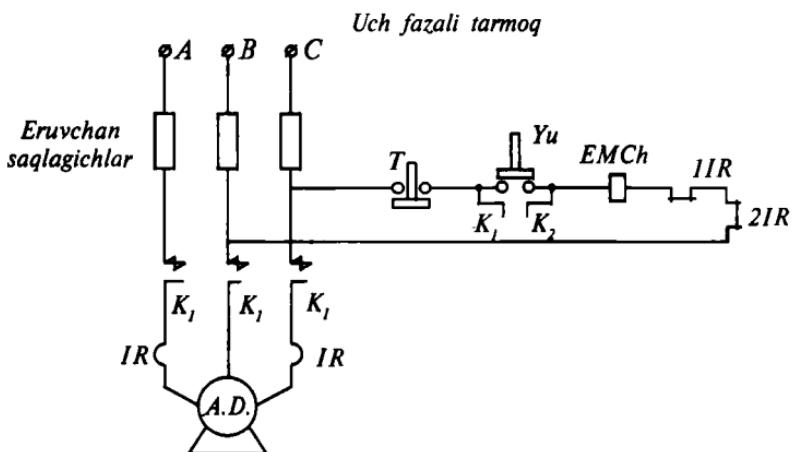
10.4- rasmida asinxron dvigateli magnitli ishga tushirgich (MIT) yordamida boshqarish elektr sxemasi ko'rsatilgan. Bu MIT uch fazali kontaktoring yordamchi kontaktlari va issiqlik relesi bor.



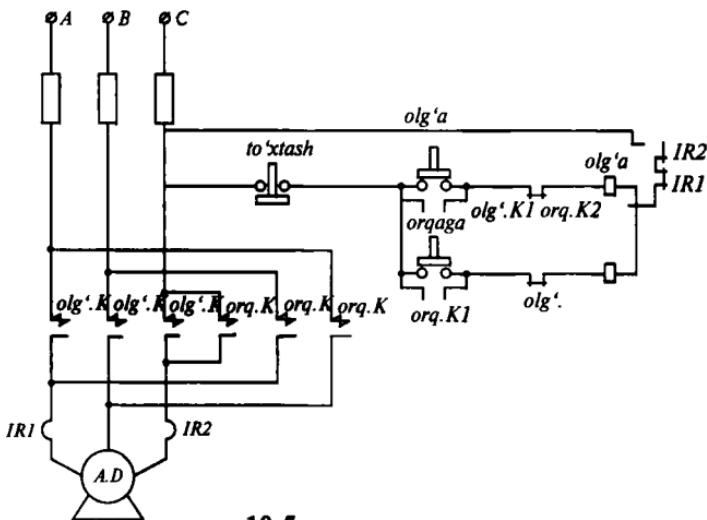10.4- rasm.

MIT elektr saqlagich bilan birga ishlatalishi lozim, chunki uning qisqa tutashishdan himoyalovchini tuzilmasi yo‘q. 10.5-rasm, a dagi sxemada shartli tasvirlar quyidagi larini bildiradi: IR — issiqlik relesi, $1IR$, $2IR$ — issiqlik relesini ajratuvchi kontaktlar, $EKCH$ — elektromagnit kontaktorning chulg‘ami, L_1 — EKCH ning asosiy, yoy o‘chirish tuzilmasi bilan tutashuvchi kontaktlari, K_2 — EKCH ning blok-kontakti, T — to‘xtatish knopkasi (tugmasi), Y — yurgizish knopkasi.


Yurgizish knopkasini bosganda kontaktorning elektromagnit chulg‘ami (EKCH) uch fazali tarmoqning liniya kuchlanishiga ularadi. Demak, elektromagnit kontaktor chulg‘amidan tok o‘tadi va kontaktor o‘zining asosiy kontaktlari K_1 va blok-kontakti K_2 ni tutashtiradi. Asinxron dvigatel tarmoqqa ularadi va ishga tushadi. Endi yurgizish knopkasini bosib turishning hojati yo‘q, chunki bu knopkaga parallel ulangan blok-kontakt K_2 qo‘shilgan bo‘lib, EKCH tarmoqdan shu boshqarish blok-kontakti orqali tok oladi. Agar dvigateli ni to‘xtatmoqchi bo‘lsak to‘xtatish knopkasi T ni bosamiz, EKCH zanjiri uziladi va undan tok o‘tmaydi, demak, kontakt K_1 ochilib dvigateli tarmoqdan ajratadi. O‘ta yuklantirish rejimida dvigateling toki nominal qiymatga ko‘ra oshganda, tokning ajratib chiqaradigan issiqligi oshadi, demak, issiqlik relelarining kontaktlari $1IR$ va $2IR$ ochilib, EKCH ni tarmoqdan ajratadi. EKCH dan tok o‘tmaganda uning kontaktlari K_1 ochilib, asinxron dvigateli tarmoqdan ajraladi.



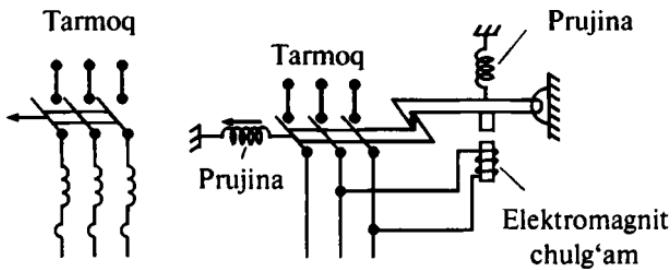10.5- rasm, a.

Ko‘p elektr uskunalarda, masalan, ko‘tarish-tashish mashinalarida, aylanish yo‘nalishini o‘zgartirishga to‘g‘ri keladi. Bu holda rotorning aylanish yo‘nalishini o‘zgartiradi-gan (reverslaydigan) magnit ishga tushirgichdan foydalaniladi. 10.5- rasmda bunday magnit ishga tushirgichning elektr sxemasi ko‘rsatilgan. Yuqorida — 4- bobda ta’kidlab o‘tgan edikki, aylanuvchi magnit maydonning yo‘nalishini o‘zgartirish uchun uch fazali tarmoqning istalgan ikki fazasini almashtirish kifoya. Bu sxema mana shu fazalarni almash-tirishni amalga oshiradi. Sxemada tegishli knopkalar bor.

Masalan, „olg‘a“ knopkasini bosganda, „olg‘. K“, ya’ni olg‘aga yurgizish elektromagnit chulg‘ami tarmoqqa ulanadi. Natijada asosiy uch fazali „olg‘. K“ kontaktlari va „olg‘. K.“ boshqarish blok-kontaktlari tutashadi. Asinxron dvigatel ishga tushadi. Dvigatelning aylanish yo‘nalishini o‘zgartirish uchun „A“ va „B“ fazalar simining o‘rnini almashtirish lozim. Agar „olg‘. K“ va „orq. K“ kontaktlari birdaniga tutashtirilsa, fazalararo qisqa tutashish yuz beradi. Bu qisqa tutash ehtimolini bartaraf qilish uchun orqaga K₁ elektr magnit chulg‘am zanjirida „olg‘a“ ajratuvchi blok-kontakt va „orqaga“ EKCH zanjirida „olg‘a“ blok-kontakt kiritilgan. Masalan, „olg‘a“ knopkasini bosganda: „orqaga“ EKCH zanjiriga ulangan „olg‘a K₂“ blok-kontakt ochiladi. Endi „orqaga“ knopkasini bos-



10.5- rasm, b.

ganda bu EKCH tarmoqqa ulanmaydi, chunki berk zanjir hosil bo'lmaydi.

Dvigatelni orqa tomonga aylantirish uchun avval tutashish knopkasini bosib, dvigateli tarmoqdan ajratish kerak. Bu paytda har ikkila blok-kontakt, „orq. K_2 “ va „olg'. K_2 “ tutashadi. Keyin „orqaga“ knopkasini bosish mumkin.

Magnitli ishga tushirgichlar avtomatik boshqarishda, faza rotorli dvigatellarda, aylanish tezligini o'zgartirishda va boshqa qator maqsadlarda foydalaniлади.

Avtomatik uzgich. Avtomatik uzgich iste'molchini tarmoqqa dastaki ulaydi, qisqa tutashish, o'ta-yuklanish kabi hodisalar yuz berganda avtomatik ravishda iste'molchini tarmoqdan ajratadi. 10.5- rasm, b da avtomatik uzgichning principial sxemasi ko'rsatilgan. Iste'molchi tarmoqqadastaki ulangandan keyin dvigatel yoki boshqa iste'molchi ishlab ketadi.

Agar iste'molchida qisqa tutashish yuz bersa, elektromagnitning o'zagi purjina ta'sirida tortilib, iste'molchi tarmoqdan ajraladi. Avtomatik uzgichda issiqlik relesi ham mavjud. Agar qisqa tutashish rejimidan elektromagnit himoya qilsa, o'ta yuklanish rejimidan issiqlik relesi himoya qiladi. Boshqa bir turdag'i avtomatik uzgichlarda kuchlanish pasayishi yoki eng kam tok va hokazolardan himoya qiluvchi tuzilmalar bo'lishi mumkin. Avtomatik uzgichlar bir fazali va uch fazali qilib ishlab chiqariladi. Qator afzalliklari tufayli avtomatik uzgichlardan keng foydalaniлади.

Yuqori kuchlanishli apparatlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yuqori kuchlanishli tarmoqlarga 6 kV, 10 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV, 500 kV kuchlanishli tarmoqlar kiradi. Hozirgi vaqtida o'ta yuqori 750 kV kuchlanishli o'zgaruvchan tok tarmoqlari va 800 kV, 1150 kV kuchlanishli o'zgarmas


tok tarmoqlari mavjud. Bu tarmoqlarda moyli ulab-uzish apparatlari keng ishlatiladi. Moyli uzgich dastaki yoki avtomatik ravishda iste'molchini tarmoqqa ulaydi va uzadi. Bunda ulab-uzgich kontaktlari moyli bakka botirilgan bo'ladi. Kontaktlar orasida hosil bo'ladigan elektr yoyi, moyni kuydirish natijasida paydo bo'lgan gaz yoyni tez so'ndiradi. Moyli uzgichda moyga botirilgan asosiy kontaktlardan tashqari, yordamchi blok-kontaktlar ham bo'ladi. Bu blok-kontaktlar moyli uzgichning holatidan xabar beradi va yuqori kuchlanishli tarmoqlarda uncha muhim bo'limgan, ishonchli himoya rele sistemasini tashkil etadi. Moyli uzgichlar kontaktlari maxsus yuritma yordamida avtomatik ravishda yoki qo'lida harakatga keltiriladi. Moyli uzgichlar yuqorida ko'rsatilgan hamma nominal kuchlanishlarda ishlab chiqariladi.

10.3. Elektr tarmoqlarida xavfsizlik texnikasi

Elektr tokining odam organizmiga ta'siri har xil shikastlanishlarga sabab bo'lishi mumkin. Asosiy shikastlanish bu kuyish, zarba berish va odamlarning ichki a'zolariga ta'siri. Odam badanidan 1 A dan katta miqdorda tok o'tganda o'tadigan tokning kvadratiga proporsional miqdorda undan issiqlik ajralib chiqadi va bu issiqlik odamga zarar yetkazadi, ya'ni kuyadi.

Odamga bir necha yuz milliamper tok ta'sir qilganda zarba berish yuz beradi. Bunda tok quvvati kichik bo'lgani tufayli kuyish yoki asab a'zolarining shikastlanishi yuz bermaydi. Tok odamning asab sistemasi va muskullariga yoqimsiz ta'sir ko'rsatsa, jiddiy shikastlanish yuz bermaydi. Elektr toki ichki a'zolarga kuchliroq ta'sir ko'rsatishi natijasida yurakning muskullari shikastlanib, odamning hayoti xavf ostida qoladi, hatto halok bo'lishi ham mumkin. Odam badanidan 0,025—0,1 A tok o'tsa hayoti xavf ostida qoladi, agar tok miqdori 0,1 A dan oshsa, kishi halok bo'lishi mumkin. Shunday qilib elektr toki ta'sirining eng xavflisi bu kishi ichki a'zolarining shikastlanishidir.

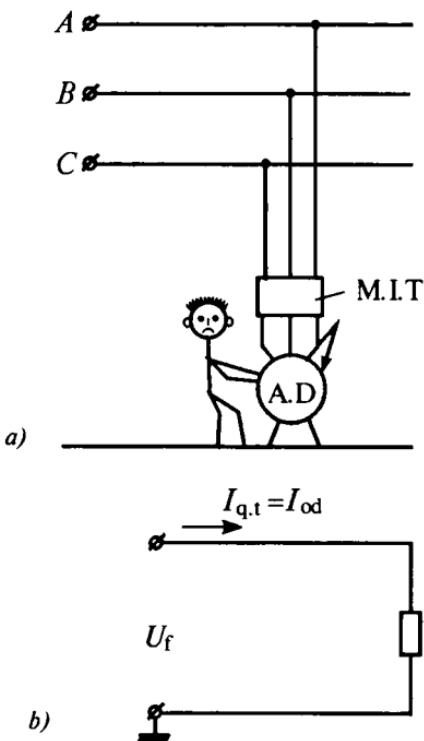Elektr tarmoqlari va uskunalarida xizmat qiladigan shaxslarni elektr tokidan himoya qilish maqsadida xavfsizlik texnikasi ishlab chiqilgan. Elektr shikastlanishlarning oldini olish maqsadida rezina qo'lqoplar, etiklar, gilamchalar, izolatsiyalovchi shtangalar va shunga o'xshash boshqa




10.6- rasm.

texnikaviy vositalar ishlataladi. Elektr shikastlanishdan himoyalovchi assosiy vosita yerga ulashdir. Yerga ulash elektr shikastlanish xavfini keskin kamaytiradi.

Faraz qilaylik, asinxron dvigatel yerga ulashmasdan ishlayapti (10.6- rasm, a). Qandaydir sabab tufayli uch fazali tarmoqning bir fazasi dvigatel korpusiga (qobig‘iga) tegdi, korpusda bir fazali qisqa tutashish yuz beradi. 10.6- rasm b, da asinxron dvigateling elektr sxemasi va shu uskunada ishlaydigan shaxs ko‘rsatilgan. Qisqa tutashish toki I_{qt} odamdan o‘tayotgan tokka I_{od} teng bo‘lib, faqat odam qarshiligi bilan cheklanadi. Om qonuniga asosan:

$$I_{q,t} = I_{od} = \frac{U_f}{R_{od}}.$$

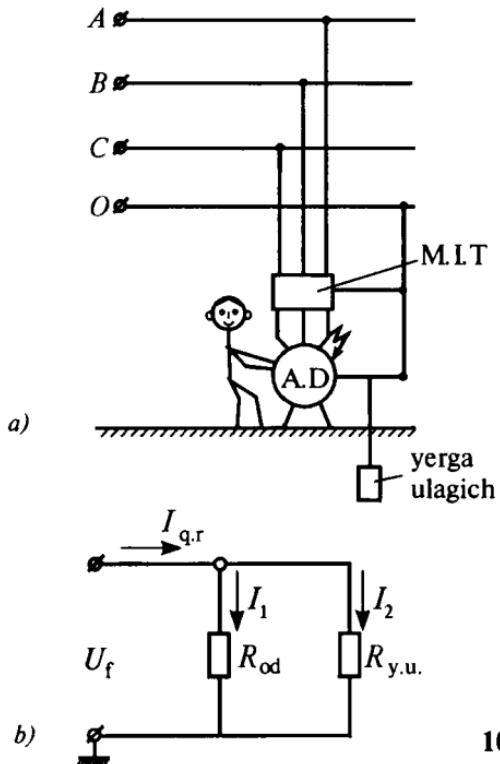Qisqa tutashish toki odam badanidan o‘tayotgan tokka baravar. Endi faraz qilaylik, asinxron dvigatel himoyalash maqsadida yerga ulangan (10.7- rasm, a). Bunda dvigatel va unda ishlaydigan shaxsning elektr sxemasi parallel ulangan ikki



10.7- rasm.

tarmoqdan iborat bo‘ladi. Bu sxemada $I_{od} = I_1$ odam badanidan o‘tayotgan tok, I_2 — yerga ulagichning toki. Har ikkala parallel ulangan qarshiliklarning ekvivalent qarshiligi:

$$R_{ekv} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2},$$

bunda: $R_1 = R_{od}$; $R_2 = R_{yerga\ ulagich}$

Zanjirning umumiyl tarmoqdagi qisqa tutash toki quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$I_{q.t} = \frac{U_f}{R_{EKV}},$$

bu formuladan: $U_f = I_{q.t} \cdot R_{EKV}$.

Odam qarshiligi ulangan tarmoqdagi tok:

$$I_1 = \frac{U_f}{R_1} = I_{q.t} \cdot R_{EKV} \frac{1}{R_1} = \frac{R_1 \cdot R_2}{(R_1 + R_2) \cdot R_1} I_{q.t} = I_{q.t} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Shunday qilib, odam badanidan o'tayotgan tok:

$$I_1 = I_{q,t} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Bu ifodaning tahlili shuni ko'rsatadiki, uskunada fazasiga tutash yuz berganda odam badanidan o'tadigan tok qisqa tutash tokiga va yerga ulagich qarshiligiga to'g'ri proporsional bo'lib, har ikkala parallel ulangan tarmoqlar qarshiliklarining yig'indisiga teskari proporsionaldir. Demak, yerga ulagichning qarshiligi qancha kichik bo'lsa, odam badanidan o'tadigan tok ham shuncha kam bo'ladi. Shu sababli elektr uskunalarni o'matish qoidalarida (PUE) elektr tarmoqlaridagi kuchlanish 1000 voltgacha bo'lganda yerga ulagichning qarshiligi $R_{yerga\ ulagich} \leq 4 \Omega$ dan katta bo'lmasligi tavsiya qilinadi. Har bir elektr uskunaning yerga ulagich qarshiligi elektr ta'minlash korxonalari tomonidan tekshirilgandan keyin foydalanishga ruxsat beriladi. Ko'pincha dvigatelning qobig'i (korpusi) uch fazali tarmoqning nol simiga ham ulanadi, nol sim esa trasformatorning neytral nuqtasi bilan tutashgan bo'lib, yerga ulangandir. Demak, elektr uskunaning qobig'i va transformatorning neytral (befarq) nuqtasi bilan bevosita metall bog'lanish hosil bo'ladi.

Shunday qilib, elektr uskunalarning (dvigatellarning) qobig'ini yerga ulash elektr tokidan shikastlanish xavfini keskin kamaytiradi, chunki qisqa tutash toki yerga ulagich orqali yerga yo'naltirilgan.

Elektr uskunalarni va qurilmalarning qobig'ini yerga ulash xavfsizlik texnikasini elektr tokidan zararlanish xavfini kamaytirish asosiy choralaridan biridir.

Yerga ulash qurilmasining 1,5—2 metri yerga ko'miladi, yer ustki qismi uzunligi 3,5—4 metr. U diametri 400 mm bo'lgan po'lat truba yoki sterjendan iborat bo'lib, yerga o'tkazgichning elektr qurilma bilan tutashtiruvchi simlaridan tashkil topgan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, 1000 voltgacha bo'lgan elektr tarmoqlarida yerga ulash qurilmasining umumiyy qarshiligi 4Ω dan katta bo'lmasligi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.** *Karimov A.S., Mirhaydarov M.M.* Nazariy elektrotexnika. T., „O‘qituvchi“, 1979.
- 2.** *Rahimov G. R. Elektrotexnika.* T., „O‘qituvchi“, 1966.
- 3.** *Majidov S.* Elektrotexnikadan ruscha-o‘zbekcha lug‘at-spravochnik. T., „O‘qituvchi“, 1985.
- 4.** *Karimov A.S., Mirhaydarov M.M. va b.* Elektrotexnika va elektronika asoslari. Texnika oliy o‘quv yurtlarining talabalari uchun darslik. T., „O‘qituvchi“, 1995.
- 5.** *Azizov A. A.* Русско-узбекский краткий словарь. Т., „O‘qituvchi“, 1989.
- 6.** *Xoldorova S.M., Doniyorov R., Usmonova A.A.* Ruscha-o‘zbekcha o‘quv lug‘ati. T., „O‘qituvchi“, 1984.
- 7.** *Морозов А. Г.* Электротехника, электроника и импульсная техника. М., „Высшая школа“, 1987.
- 8.** *Rojkova L.D., Kozulin V.S.* Stansiya va podstansiylarning elektr asbob-uskunalari. T., „O‘qituvchi“, 1986.
- 9.** *Karimov A. S. va b.* „Elektrotexnika va elektronika asoslari“ (Programmalashtirilgan savollar va masalalar to‘plami), T., „O‘qituvchi“, 1978.
- 10.** *Qisqacha politexnika lug‘ati.* O‘zbek ensiklopediyasi bosh tahririysi. T., „Fan“, 1992.

MUNDARIJA

SO‘ZBOSHI	3
I bob. Elektromagnit maydon haqida umumiy tushuncha	
1.1. Elektr maydon	5
1.2. Magnit maydon	6
1.3. Materiallarning magnit xossalari	8
1.4. Elektromagnit induksiya qonuni	10
II bob. O‘zgarmas tok elektr zanjirlari	
2.1. Elektr zanjirlari va ularni tavsiflovchi kattaliklar	12
2.2. Oddiy va murakkab zanjirlar. Kirxgof qonunlari	15
2.3. Murakkab elektr zanjirlarini hisoblash usullari	19
III bob. Sinusoidal o‘zgaruvchan tok zanjirlari	
3.1. O‘zgaruvchan tokka oid umumiy tushuncha	21
3.2. Sinusoidal o‘zgaruvchi kattaliklarni kompleks sonlar orqali ifodalash	25
3.3. Bir fazali o‘zgaruvchan tok zanjiri. Uning aktiv, induktiv va sig‘im qarshiliklari	27
3.4. O‘zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash, ularning vektor diagrammalari	30
3.5. Quvvat. Quvvat koefitsiyenti	35
3.6. Rezonans hodisasi	38
IV bob. Uch fazali elektr zanjirlari	
4.1. Uch fazali tok va kuchlanishni hosil qilish	43
4.2. Uch fazali o‘zgaruvchan tok zanjirini „yulduzcha“ usulida ulash	45
4.3. Uch fazali zanjirlarni „uchburchak“ usulida ulash	48
4.4. Aylanuvchi magnit maydon hosil qilish	51
V bob. Elektr o‘lchashlar	
5.1. Elektr o‘lchashlar va elektr o‘lchash asboblari haqida umumiy ma’lumot	55
5.2. Magnitoelektrik o‘lchash mexanizmi	56
5.3. Elektromagnit va elektrodinamik o‘lchash mexanizmlari	57
5.4. Elektrodinamik o‘lchash mexanizmi	58
5.5. Induksion va raqamli o‘lchash mexanizmi	59
5.6. Tok, kuchlanish va quvvatni o‘lchash	61
5.7. Quvvat va elektr energiyani o‘lchash	62

VI bob. Transformatorlar

6.1. Transformatorlarning ishlash prinsipi va tuzilishi	67
6.2. Transformatorning salt va yuklangan rejimlarda ishlashi ..	69
6.3. Uch fazali transformatorlar. O'lcash transformatorlari .	72

VII bob. Elektr mashinalari

7.1. Asinxron dvigatellarning tuzilishi va ishlash prinsipi	76
7.2. Asinxron dvigatel rotor chulg'amining EYK va chastotasi. Yurgizish toki	78
7.3. Asinxron dvigatelning energetik ko'rsatkichlari va aylanish momenti	79
7.4. O'zgarmas tok mashinalari	83
7.5. O'zgarmas tok generatorining tenglamasi va aylanish momenti	85
7.6. O'zgarmas tok generatorlari	86
7.7. O'zgarmas tok dvigatellari	87

VIII bob. Elektr ta'minoti

8.1. Elektr iste'molchilar	90
8.2. Elektr yuklama (nagruzka) va elektr energiya sarfini hisoblash	93
8.3. Elektr ta'minoti sxemalari	94
8.4. Elektr ta'minoti tizimining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar	98

IX bob. Elektronika va elektron tuzilmalar asoslari

9.1. Umumiy tushunchalar	100
9.2. Yarimo'tkazgichli asboblar	102
9.3. Tranzistorlar va tiristorlar	104
9.4. O'zgaruvchan tokni to'g'rilash mexanizmlari	108
9.5. Kuchaytirigichlar	109
9.6. Turtki impuls tuzilmalari	111
9.7. Mikrosxemalar to'g'risida tushuncha	113

X bob. Boshqarish apparatlari va xavfsizlik texnikasi

10.1. Boshqarish apparatlarining elementlari	115
10.2. Past kuchlanishli boshqarish apparatlari	117
10.3. Elektr tarmoqlarida xavfsizlik texnikasi	121
Foydalilanigan adabiyotlar	125

MELS TURSUNOVICH TURDIYEV
**ELEKTROTEKNIKA VA ELEKTRONIKA
ASOSLARI**

5-nashri

*Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari
uchun o'quv qo'llanma*

„O'qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent — 2014

Muharrirlar: *D. Abbosova, N. G'oipov*
Badiiy muharrir *D. Mulla-Axunov*
Texn. muharrir *S. Nabiyeva*
Kompyuterda sahifalovchi *F. Hasanova*
Musahhih *Z. G'ulomova*

Nashriyot litsenziyasi AI №161 14.08.2009. Original-maketdan
bosishga ruxsat etildi 17.12.2014. Bichimi $84 \times 108 / 32$. Tayms garniturasi.
Ofset bosma usulida bosildi. Ofset qog'ozsi. Sharqli b.t. 6,72. Bosma t. 8,0.
Hisob nashr t. 5,66. Adadi 1258 nusxa.
Buyurtma №250-14

O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining „O'qituvchi“
nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent—129, Navoiy ko'chasi, 30-uy.
// Toshkent, Yunusobod dahasi, Yangishahar ko'chasi, 1-uy.
Shartnoma №07-84-14